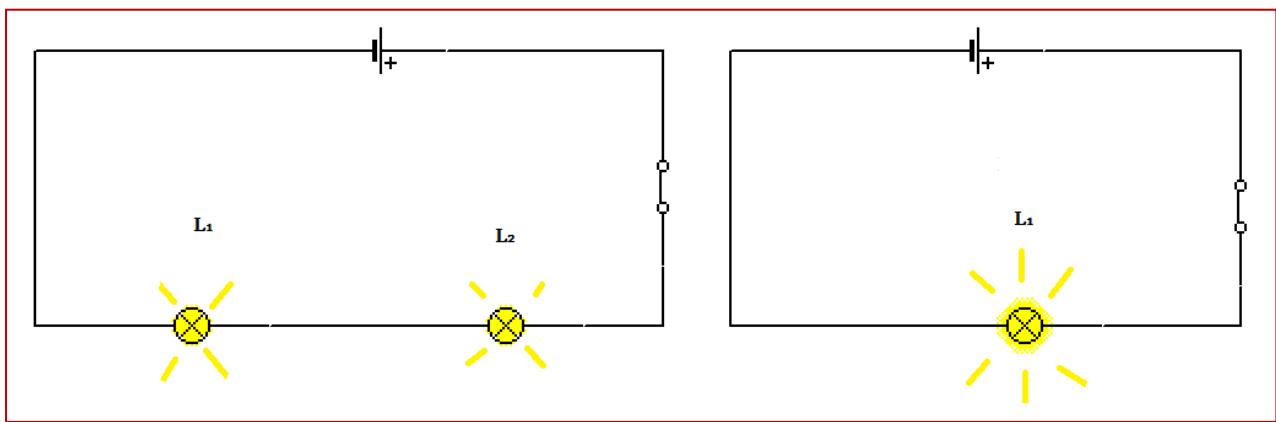


التركيب على التوالى و التركيب على التوازى
Montage en série et montage en parallèle

الدرس رقم 3 :

I - تركيب المصايب على التوالى :

أ - تجربة :



ب - ملاحظة :


- ◀ عند إضافة مصباح ثانى إلى الدارة الكهربائية تقل الإضاءة .
 - ◀ مرتبطا كل مصباح متصلين بعنصرتين مختلفتين .
 - ◀ المصباحان L_1 و L_2 يشكلان مع العمود حلقة واحدة .
 - ◀ عند إزالة أو إتلاف أحد المصايبين ينطفئ المصابح الآخر .
- ◀ نقول في هذه الحالة أن المصايبان L_1 و L_2 مركبان على التوالى . en série .

ج - استنتاج :

تكون المصايب مركبة على التوالى إذا كانت مرتبطة الواحد تلو الآخر مكونة مع العمود حلقة واحدة ، و هي جميعها إما مضيئة عند غلق الدارة ، و إما منطفئة عند فتحها .

II – تركيب المصايد على التوازي :

أ – تجربة :

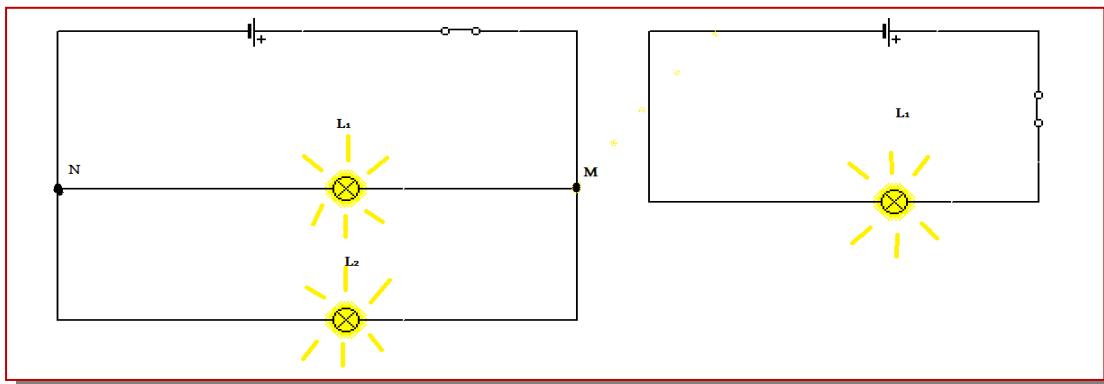

ب – ملاحظة :


- عند إضافة مصباح ثالث إلى الدارة الكهربائية لا تتغير الإضاءة .
- مرتبط كل مصباح متصلين بعنصر واحد .
- نسمي المريطين M و N المشتركتين بين المصايد عقدتين .
- المصايد L_1 و L_2 يشكلان مع العمود حلقتان .
- عند إزالة أو إتلاف أحد المصايد يبقى المصباح الآخر مضيئا .
- تقول في هذه الحالة أن المصايد L_1 و L_2 مركبان على التوازي . en parallèle

ج – استنتاج :

تكون المصايد مركبة على التوازي عندما تشكل مع العمود حلقتين على الأقل ، و عند إزالة أو إتلاف أحد المصايد تبقى المصايد الأخرى مضيئة .

III – فائدة التركيب على التوازي :

أ – تجربة :

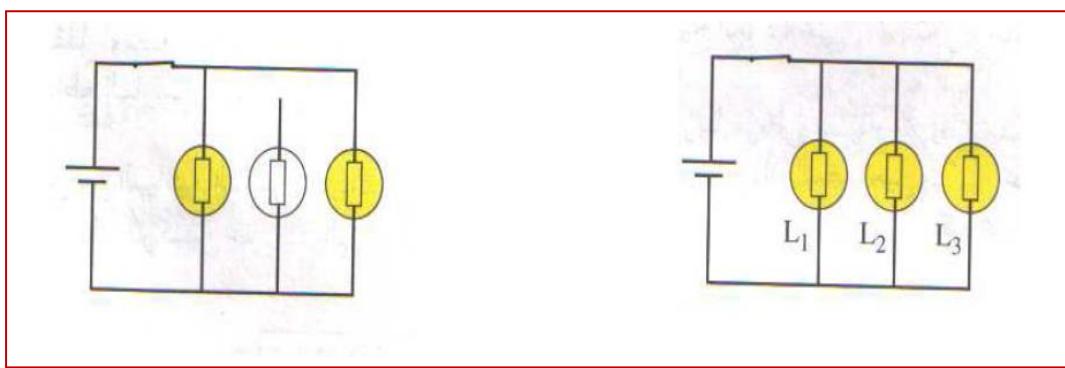

ب - ملاحظة :

- ◀ جميع المصايب تضيء بكيفية عادية .
- ◀ عند إزالة أو إتلاف أحد المصايب أو فك أحد مربطها ، تبقى المصايب الأخرى مضيئة .

ج - استنتاج :

- ◀ يضيء المصايب المركبة على التوازي بكيفية مستقلة عن بعضها البعض .
- ◀ إذا أتلفت إحدى المستقبلات في تركيب على التوازي ، تستمر باقي المستقبلات في الاستعمال .

د - ملحوظة :

- ◀ جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية مركبة على التوازي بين مربطي الشبكة الكهربائية .
- ◀ مصايب السيارة و مكيفها الهوائي ، وباقى عناصرها مركبة على التوازي .