

الدارة الكهربائية البسيطة
Le circuit électrique simple

الدرس رقم 1 :

I – ثنائي القطب : Le dipôle

بعض العناصر المستعملة في الكهرباء لها مريطين و تسمى ثنائي القطب ، مثل العمود الكهربائي و بطارية السيارة و المصباح الكهربائي و المحرك الكهربائي .

II – عناصر الدارة الكهربائية البسيطة :

1 المنبع الكهربائي :


هو كل ثنائي قطب يمدنا بتيار كهربائي مثل العمود و بطارية السيارة اللذين لها قطب موجب و قطب سالب و



نمثلها بالرمز الاصطلاحي التالي :

2 المستقبل الكهربائي :

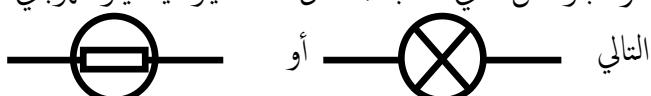
هو عبارة عن ثنائي قطب يشتغل عندما يمر فيه تيار كهربائي مثل المصباح الكهربائي و نمثله بالرمز الاصطلاحي



التالي أو

3 قاطع التيار :

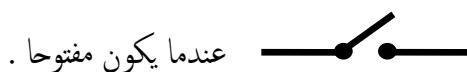هو عبارة عن ثنائي قطب يسمح بمرور التيار الكهربائي عبره عندما يكون مغلقا و يمنع مروره عندما يكون مفتوحا و نمثله بالرمز الاصطلاحي التالي :



عندما يكون مفتوحا .



عندما يكون مغلقا .

4 أسلك الربط :

هي أسلاك من النحاس مغلفة بالبلاستيك و محملتها بين شنائين القطب هي توصيل التيار الكهربائي ، و نمثلها بالرمز بخط متصل :

III – الدارة الكهربائية البسيطة و تمثيلها :

نربط مربطي المستقل بقطبي المنع الكهربائي بواسطة أسلاك الربط مع إدماج قاطع التيار فنحصل على دارة كهربائية بسيطة .

مثل كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية برمزه الاصطلاحي فنحصل على تبیانة الدارة الكهربائية .

