

التمرين الأول (8 نقط)

- 1- املأ الفراغات بالكلمات المناسبة: (5ن)
- تسمح المواد بمرور التيار الكهربائي. أما المواد فلا تسمح بمرور التيار الكهربائي.
 - يزود الدارة بالتيار الكهربائي، بينما يستقبل التيار الكهربائي.
 - يمكن تركيب المصايبج إما على وإما على


2- أكتب أسماء ثانيات القطب التالية: (1,5ن)

الاسم	الرمز
.....	
.....	

3- صنف المواد التالية إلى مواد موصولة ومواد عازلة: (2ن) خشب- سناس- زجاج- زنك

- مواد موصولة:
- مواد عازلة:

التمرين الثاني (8 نقط)

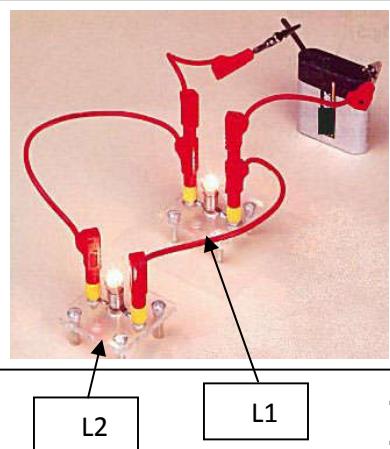

I. تعتبر التركيب الكهربائي الممثل في الرسم جانباً .

- (1) حدد نوع هذا التركيب (1ن)
- (2) ماذا يحدث اذا أزيل او أتلقف أحد المصايبجين؟ (1ن)
- (3) مثل الدارة بتبيانة اصطلاحية (1ن)

II. ترك تلو المصباح L1 ، مصباحاً اخر L3.

- (1) كيف ركب L3 مع L1؟ (1ن)
- (2) كيف ركبت L3 و L1 مع L2؟ (1ن)
- (3) ماذا يحدث اذا أثلف L2؟ (1ن)
- (4) ماذا يحدث اذا أثلف L3؟ (1ن)
- (5) مثل التركيب المحصل عليه بتبيانة اصطلاحية (1ن)

التمرين الثالث (4 نقط)

أثناء تواجدك بمخيم خلال أمسيّة صيفية، انقطع التيار الكهربائي عن خيمتين نتيجة عطب كهربائي .
 ولإعادة إنارتهمما تطوع سمير فأنجز تركيباً كهربائياً أضاء بواسطته مصباحاً في كل خيمة مستعملاً بطارية سيارة ومجموعة معدات كهربائية موجودة بصنادوقها، لكن الإضاءة كانت ضعيفة. بعد قليل انكسر مصباح من طرف أحد الأطفال ؛ فساد الظلام بالخيمتين من جديد. تطوعت حل المشكل .

المعدات المتوفرة:

- 4 مصايبج 12V - بطارية السيارة 12V - أسلاك طويلة.
 - أغمام - قاطع التيار - ماسكان كهربائيان.
- 1- فسر باعتمادك على تبيانة سبب ضعف الإضاءة وسبب انقطاع التيار الكهربائي على الخيمتين بعد إتلاف أحد المصايبجين (2ن)
- 2- اقترح تركيباً يسمح بإضاءة ملائمة للمصايبجين مبيناً مميزاته (2ن).