

النقطة



الغرض المحروس رقم 02
السنة الأولى ثانوي إعدادي
مادة العلوم الفيزيائية


الثانوية التأهيلية الداخلية
أولاد برحيل

.....القسم:

.....الاسم:

.....الرقم الترتيبى:

سلم التنقيط	الموضوع	التصحيح										
ن 02	<p>التمرين الأول: 8 نقط .</p> <p>1) أتمم الجمل بالكلمات التالية:</p> <p>شدة التيار - قيمة التوتر - على التوازي - على التوالى - التوتر الكهربائى - التيار الكهربائى - مجموع التوترات - ثابتة.</p> <p>* له نفس الشدة في جميع نقاط دارة كهربائية عناصرها مركبة</p> <p>* بين مربطي مجموعة من المستقبلات مركبة على التوالى يساوى بين مربطي كل مستقبل .</p> <p>* الرئيسي تساوى مجموع شدات التيارات الفرعية في دارة كهربائية عناصرها مركبة</p> <p>* بين مربطي مستقبلات دارة كهربائية جميع عناصرها مركبة على التوازي</p>											
ن 02	<p>2) ضع العلامة X أمام الجواب الصحيح:</p> <table border="1"> <tr> <td>عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:</td> <td>عند وجود عطب في دارة:</td> </tr> <tr> <td>تنطفئ جميع المصايبح</td> <td>تقل إضاءة المصايبح</td> </tr> <tr> <td>ينطفئ المصباح المختلف فقط</td> <td>X تزداد إضاءة المصايبح</td> </tr> <tr> <td>لا تصيبى المصايبح غير المختلفة</td> <td>X تنطفئ المصايبح</td> </tr> </table>	عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:	عند وجود عطب في دارة:	تنطفئ جميع المصايبح	تقل إضاءة المصايبح	ينطفئ المصباح المختلف فقط	X تزداد إضاءة المصايبح	لا تصيبى المصايبح غير المختلفة	X تنطفئ المصايبح			
عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:	عند وجود عطب في دارة:											
تنطفئ جميع المصايبح	تقل إضاءة المصايبح											
ينطفئ المصباح المختلف فقط	X تزداد إضاءة المصايبح											
لا تصيبى المصايبح غير المختلفة	X تنطفئ المصايبح											
ن 02	<p>3) أتمم الجدول التالي بما يناسب:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الجهاز</th> <th>رمزها</th> <th>الوحدة الأساسية</th> <th>رمزه</th> <th>المقدار الفيزيائي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>القياس</td> <td>Ω</td> <td>الأمبير</td> <td>U</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الجهاز	رمزها	الوحدة الأساسية	رمزه	المقدار الفيزيائي	القياس	Ω	الأمبير	U		
الجهاز	رمزها	الوحدة الأساسية	رمزه	المقدار الفيزيائي								
القياس	Ω	الأمبير	U									
ن 02	<p>4) أجب بصحيح أو بخطأ:</p> <table border="1"> <tr> <td>عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:</td> <td>تنصهر الصهيره عندما يكون:</td> </tr> <tr> <td>ترداد شدة التيار</td> <td>القاطع مغلقا</td> </tr> <tr> <td>تنقص شدة التيار</td> <td>في العمود خلل</td> </tr> <tr> <td>لا تتغير شدة التيار</td> <td>شدة التيار كبيرة</td> </tr> </table>	عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:	تنصهر الصهيره عندما يكون:	ترداد شدة التيار	القاطع مغلقا	تنقص شدة التيار	في العمود خلل	لا تتغير شدة التيار	شدة التيار كبيرة			
عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:	تنصهر الصهيره عندما يكون:											
ترداد شدة التيار	القاطع مغلقا											
تنقص شدة التيار	في العمود خلل											
لا تتغير شدة التيار	شدة التيار كبيرة											

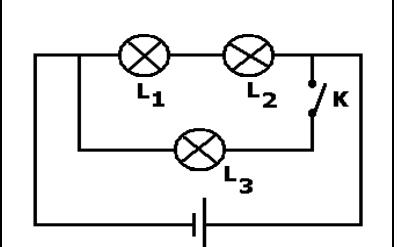سلم التقييم	الموضوع	التصحيح
ن 01	<p style="text-align: center;">التمرين الثاني: 8 نقط .</p>  <p>نوعي ثلات مصابيح بعمود كهربائي كما هو مبين في التبيانة.</p> <p>نعتبر المصابح الثلاثة متماثلة تماما.</p> <p>(A) القاطع K في الوضع مفتوح:</p> <p>1- أعد رسم التركيب مكتفيا بتمثيل العمود والأسلاك والمصابح المضيئة فقط.</p>	
ن 02	<p>* التوتر الموجود بين مربطي العمود $U=9V$.</p> <p>2- استنتج قيمة التوتر بين مربطي المصباح L_1 معللا جوابك.</p>	
ن 01	<p>(B) القاطع K في الوضع مغلق:</p> <p>1- أعد رسم التركيب مكتفيا بتمثيل العمود والأسلاك والمصابح المضيئة فقط.</p>	
ن 02	<p>* شدة التيار المار بالمصباح $I_1=270mA$: L_1</p> <p>* شدة التيار المار بالمصباح $I_3=540mA$: L_3</p> <p>2- استنتاج:</p> <p>* شدة التيار I_2 المار بالمصباح L_2 ، علل الجواب.</p> <p>* شدة التيار I المار بالعمود ، علل الجواب.</p>	
ن 02	<p style="text-align: center;">التمرين الثالث: 4 نقط .</p> <p>حاول والدك مرارا تشغيل حاسوبه بدون فائدة، وبعد البحث تأكد من أن صهيره الوقاية متلفة، فعوضها بسلك سميك من النحاس ليتمكن من استعمال الحاسوب.</p> <p>1- فسر لوالدك دور الصهيره في التركيب المنزلي.</p> <p>2- هل تواافق والدك بخصوص طريقة في تغيير الصهائر؟ علل جوابك.</p>	