

الرقم التدريسي :

القسم :

الإسم الكامل :

النموذج

تكتب الأجوبة على هذه الورقة

التمرين الأول

## I. أجبه بصحيف أو خطأ

- لقياس التوتر الكهربائي نستعمل جهاز الأمبير متر .....  
 نسمى عقدة كل نقطة يلتقي فيها ثلات موصلات أو أكثر .....  
 يقوم الموصل الأولي مرور التيار الكهربائي في الدارة .....  
 يركب الفولطметр على التوازي بين مربطي ثنائى القطب .....  
 أتمم الفراغ بما يناسبه

- الموصل الأولي ..... مربطاه ..... رمزه الإصطلاحي .....  
 نرمز لشدة التيار بالحرف ..... وحدتها العالمية هي ..... وتقاس بواسطة جهاز .....  
 المقاومة الكهربائية مقدار فيزيائي نرمز له بالحرف ..... وحدتها العالمية .....


حدد العلاقة بين شدائد التياراته في الحالات التالية


17. ما هو دور الموصل الأولي في دائرة كهربائية متوازية؟


1

التمرين الثاني

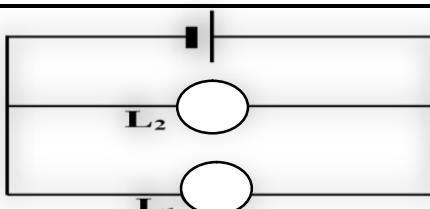
## الدائرة الكهربائية المبينة في الشكل جانبية



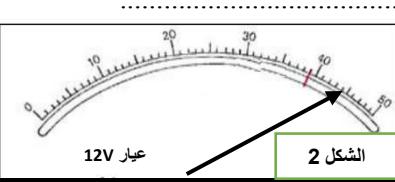1. مثل على الدارة الأجهزة التالية؟  
 2. جهاز فولطметр لقياس التوتر بين مربطي المصباح L2  
 3. جهاز أمبير متر لقياس شدة التيار المار في المصباح L1  
 4. أحسب قيمة شدة التيار المار في المصباح L1 بـ  $mA$  علماً أن الأمبير متر يشير إلى الشكل 1؟



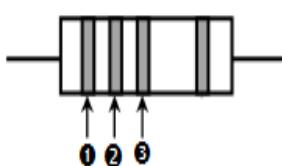5. احسب شدة التيار الرئيسي I علماً أن  $I_2 = 65 mA$   
 6. أحسب التوتر الكهربائي U الذي يشير إليه الفولطметр في الشكل 2



7. في حملة للنظافة في حيك ، أثار انتباحك وجود موصل أولي مرمي في الأرض ، فأردت معرفة قيمة مقاومته لكن ألوان الحلقات لم تكن واضحة فتوجهت إلى المختبر بهدف تحديد قيمة المقاومة الكهربائية .  
 1. ما هو الجهاز الذي سيمكناك من تحديد قيمة المقاومة الكهربائية ؟ .....  
 2. علماً أن الجهاز المناسب أعطى القيمة  $R_1 = 930 \Omega$  حدد ألوان الحلقات الثلاث الأولى ؟  
 +لون الحلقة 1 : ..... +لون الحلقة 2 : ..... +لون الحلقة 3 : .....  
 3. حدد قيمة مقاومة الموصلين الأوليين التاليين

الموصل الأولي	لون الحلقة الأولى	لون الحلقة الثانية	لون الحلقة الثالثة	قيمة مقاومته
رمادي	أخضر	أحمر	أحمر	
أصفر	بني	أسود	أسود	

اللون	الرقم	اللون	البني	الأحمر	البرتقالي	الأصفر	الأزرق	البنفسجي	الرمادي	الأبيض
0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

نعطي جدول الألوان

التمرين الثالث