

الاسم الكامل : القسم: 1/2 التاريخ: 29 / 05 / 2014 القسم: تقويم الترتيب: السنة: 2014 / 2013
المؤسسة : الأستاذ : مدة الاجاز: ساعه واحده	فرض كتابي رقم 3 في الفيزياء والكيمياء الأسدس الثاني لموسم 2014/2013

التمرين الأول: (8 نقاط)

1- أتمم الفراغ بما يناسب:


- نعبر عن الكهربائي بالفولط، ونرمز له بالحرف V ، ويتم قياس التوتر بواسطة جهاز على دارة كهربائية عكس الأمبير متر الذي يركب على
- نرمز لـ
- يساوي مجموع
- يساوي مجموع
- أجب ب الصحيح أو خطأ

2.75

- الوحدة العالمية لمقاومة الكهربائية هي الأوم.
• الموصى الأومي عبارة عن ثانٍ قطب مربطاه مختلفان.
• يرمز للتوتر الكهربائي بالحرف U .

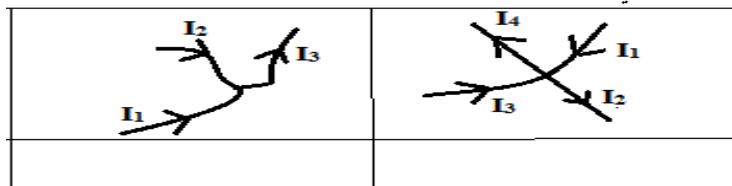1.50

3- اعط العلاقة بين شدات التيار التالية في كل عقدة:



1.00

4- ذكر بنص قانون إضافية التوترات:

1.50

5- حول القيم التالية إلى الوحدات المناسبة:

0.75

$$250\text{mA} = \dots \text{A} \quad / \quad 60\text{V} = \dots \text{mV} \quad / \quad 2900\Omega = \dots \text{K}\Omega$$

0.50


5- المصطلحات مقاومة Conducteur Ohmique

0.50

التمرين الثاني: (8 نقاط)

- نجز التركيب الممثل في الشكل جانبيه

1.00

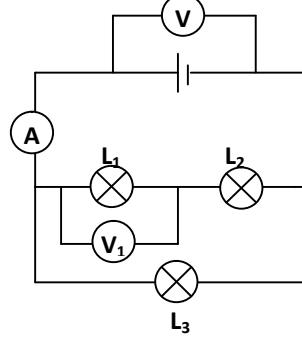

1.00

(1) حدد على الشكل: أ. منحي التيار الكهربائي محددا عليه التيار الكهربائي الرئيسي I و التيارات المتفرعة I_1 و I_2 . ب. المربيط (+) و المربيط (-) للأمير متر و الفولطمتر.

1.00

(2) علما أن العيار المستعمل في الأمبير متر A هو 1A وأن ميناوه يحتوي على 100 تدريجة و إبرته تشير إلى التدريجة 80 . أ. أحسب شدة التيار الرئيسي I التي يشير إليها الأمبير متر.

1.50

ب. إذا علمت أن شدة التيار المار في المصباح (L_1) هي: $I_1 = 0.50\text{A}$ ما هي شدة التيار I_2 المار في المصباح (L_2) معللا جوابك؟

1.00

ت. بتطبيق قانون العقد أحسب شدة التيار I_3 المار في المصباح (L_3) .

1.00

(3) علما أن العيار المستعمل في الفولطمتر (V) هو 15V و يحتوي ميناوه على 150 تدريجة و تشير إبرته إلى التدريجة 60 . أ. أحسب التوتر U الذي يشير إليه الفولطمتر (V) ؟

1.50

ب. بتطبيق قانون إضافية التوترات أحسب قيمة التوتر U بين مربطي المصباح (L_2) :

1.00

ت. استنتج التوتر U_3 بين مربطي المصباح (L_3) معللا جوابك.

1.00

التمرين الثالث: (4 نقاط) الاجابة خلف الورقة

عن صديقك في لوحة جهاز إلكتروني على موصلين أوميين الأول انمحط ألوان حلقاته الثلاث و الثاني يحمل حلقات ملونة مرتبة من اليمين إلى اليسار على النحو التالي: أسود، رمادي ثم برتقالي.

1.50

1- اقترح على صديقك طريقة تمكنه من معرفة قيمة المقاومة الكهربائية للموصل الأومي الأول، مستعينا برسم توضيحي؟

1.00

2- علما أن قيمة مقاومة الموصى الأومي الأول هي $R_1 = 720\Omega$ ، أرسم الموصى الأومي الأول محددا عليه ألوان الحلقات الثلاث؟

1.00

3- حدد R_2 قيمة مقاومة الموصى الأومي الثاني؟

1.00

4- من بين الموصلين الأوميين ما هو الموصى الأومي الذي يقاوم شدة التيار أكثر؟ علل جوابك.

0.50