

الدورة الكهربائية

1 املا الفراغات بما يناسب :

- نرمز لمقاومة موصل أومي بالحرف **R** ، ووحدتها العالمية هي الأوم التي نرمز لها بالحرف **Ω**.
- نرمز للتوتر الكهربائي بالحرف **U** ، ووحدتها العالمية هي **الفولط** التي نرمز لها بـ **V**.
- نرمز لشدة التيار الكهربائي **I** ، ووحدتها العالمية هي **الأمبير** التي نرمز لها بـ **A** .
- العلاقة بين التوتر بين مربطي موصل أومي وشدة التيار المار فيه هي $U = R \cdot I$ والتي تترجم قانون **أوم**.
- مميزة موصل أومي عبارة عن **مستقيم** يمر من **أصل المعلم**.
- عند إضافة مقاومة كهربائية إلى دارة مركبة على التوالي فإن شدة التيار الكهربائي **تنقص** حيث تتعلق قيمة المقاومة بشدة التيار المار فيها و **التوتر المقاس** بين مربطيها.

2

1. احسب مقاومة موصل أومي يمر فيه تيار شدته $I = 200\text{mA}$ ، ويساوي التوتر بين مربطيه $U = 6\text{V}$.

$$R = 30 \Omega \quad \text{أي :}$$

$$R = \frac{6\text{V}}{0,2\text{A}} \quad \text{ت.ع :}$$

$$\text{ومنه : } R = \frac{U}{I}$$

$$\text{لدينا : } U = R \cdot I$$

2. احسب التوتر بين مربطي موصل أومي مقاومته $R = 300\Omega$ ، عندما يمر فيه تيار شدته $I = 0,63\text{A}$.

$$U = 189 \text{ V} \quad \text{أي :}$$

$$U = 300 \times 0,63 \quad \text{ت.ع :}$$

$$\text{ومنه :}$$

$$\text{لدينا : } U = R \cdot I$$

3

نطبق بين مربطي موصل أومي توترا قيمته 9V ، فيمر فيه تيار شدته 75mA .
1. حدد قيمة مقاومة الموصل الأومي.

$$R = 120 \Omega \quad \text{أي :}$$

$$R = \frac{9\text{V}}{0,075\text{A}} \quad \text{ت.ع :}$$

$$\text{ومنه : } R = \frac{U}{I}$$

$$\text{لدينا : } U = R \cdot I$$

2. نطبق بين مربطي هذا الموصل الأومي توترا قيمته 6V . احسب شدة التيار المار عبره.

$$I = 0,05 \text{ A} \quad \text{أي :}$$

$$I = \frac{6\text{V}}{120 \Omega} \quad \text{ت.ع :}$$

$$\text{ومنه : } I = \frac{U}{R}$$

$$\text{لدينا : } U = R \cdot I$$

3. نطبق بين مربطي هذا الموصل الأومي توترا U ، فيمر فيه تيار شدته 36mA . حدد قيمة التوتر U المطبق بين مربطيه.

$$U = 4,32 \text{ V} \quad \text{أي :}$$


$$U = 120 \times 0,036 \quad \text{ت.ع :}$$

$$\text{ومنه :}$$

$$\text{لدينا : } U = R \cdot I$$

4

يمثل المنحنى جانبه مميزة موصل أومي :

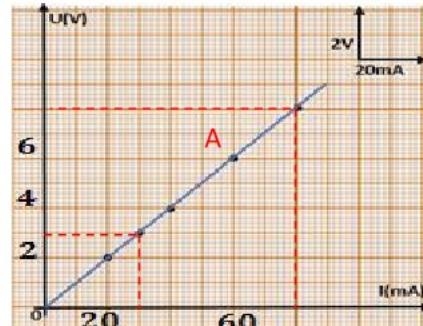

1. حدد مبيانيا قيمة التوتر بين مربطي هذه المقاومة، عندما يمر فيه تيار مستمر شدته 30mA .

$$\text{مبيانيا ، نجد : } U = 3 \text{ V}$$

2. حدد مبيانيا قيمة شدة التيار المستمر المار في هذه المقاومة، عندما تكون قيمة التوتر بين مربطيها 6V .

$$\text{مبيانيا ، نجد : } I = 60 \text{ mA}$$

3. حدد قيمة المقاومة الكهربائية **R** لهذا الموصل الأومي.

نختار نقطة من المنحنى ، ثم نحدد إحداثياتها . مثلاً :

$$A \left\{ \begin{array}{l} I = 60 \text{ mA} = 0,06 \text{ A} \\ U = 6 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$R = 100 \Omega \quad \text{أي :}$$


$$R = \frac{6 \text{ V}}{0,06 \text{ A}} \quad \text{ت.ع :}$$

$$\text{ومنه : } R = \frac{U}{I}$$

$$\text{لدينا : } U = R \cdot I$$

5

نعتبر الدارة الكهربائية التالية :

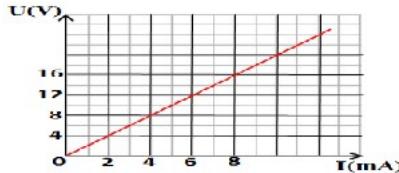

1. اعط اسم كل جهاز من الأجهزة المبينة في التبانية أعلاه : (1) - (2) - (3) - (4).

(1) : مولد لتيار مستمر قابل للضبط - (2) : موصى أومي - (3) : فولطметр - (4) : أمبيرمتر.

2. ما القانون الذي يمكن التركيب التجربى السابق من إثباته ؟


القانون الذى يمكن التركيب التجربى السابق من إثباته هو قانون أوم.

3. علما أن الجهاز (3) يشير إلى القيمة 4V وأن الجهاز (4) يشير إلى القيمة 400mA، احسب R المقدار الفيزيائى الذى يميز الجهاز (2).

$$\text{لدينا : } R = \frac{U}{I} \quad \text{ومنه : } R = \frac{U}{I}$$

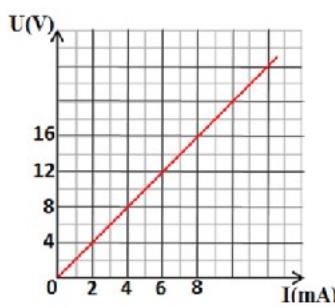4. أوجد شدة التيار الكهربائي المار في الجهاز (2) ب A ثم ب mA عندما نطبق بين مربطيه توتره كهربائيا قيمته 5V.

$$\text{لدينا : } U = R.I \quad \text{ومنه : } I = \frac{U}{R}$$




يمثل المبيان تغيرات التوتر U بين مربطي موصى أومي مقاومته R بدالة شدة التيار I المار فيه .

1. اكتب أسماء المعدات المستعملة في التركيب التجربى لخط هذه المميزة ، مع رسم التبانية المموافقة .

أسماء المعدات اللازمة :

مولد لتيار مستمر قابل للضبط - موصى أومي - قاطع تيار كهربائي - أمبيرمتر - فولطметр - اسلاك التوصيل .

تبانية التركيب التجربى :

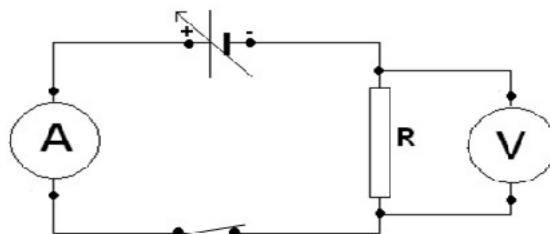


2. اكتب نص قانون أوم.

يساوي التوتر الكهربائي U بين مربطي موصى أومي جداء مقاومته الكهربائية R وشدة التيار الكهربائي I المار فيه ، ونعبر عنه بالعلاقة التالية : $U = R.I$.

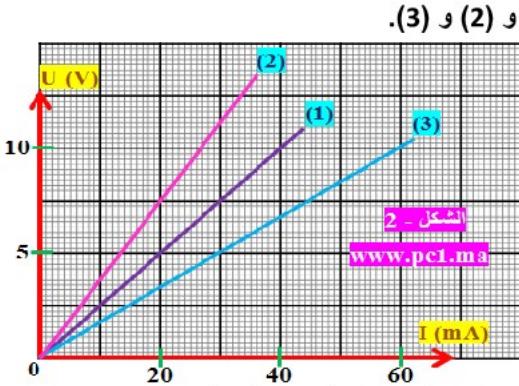3. حدد مبنانيا قيمة R مقاومة الموصى الأومي المستعمل.

نختار نقطة من المنحنى ، ثم نحدد إحداثياتها . مثلا : $A \left\{ I = 6 \text{ mA} = 0,006 \text{ A} \atop U = 12 \text{ V} \right.$

$$\text{لدينا : } U = R.I \quad \text{ومنه : } R = \frac{U}{I} \quad \text{أي : } R = \frac{12 \text{ V}}{0,006 \text{ A}}$$



نمثل في نفس المعلم مميزات ثلاثة موصى أومية (1) و (2) و (3).

1. عين ، بدون حساب ، الموصى الذى له أكبر مقاومة والموصى الذى له أصغر مقاومة .
الموصى الذى له أكبر مقاومة هو الموصى (2) ، والموصى الذى له أصغر مقاومة هو الموصى الأومي (3).

7

2. احسب المقاومة الكهربائية لكل موصل أومي.

+ بالنسبة للموصل الأومي (1) :

$$\left\{ \begin{array}{l} I = 20 \text{ mA} = 0,02 \text{ A} \\ U = 5 \text{ V} \end{array} \right. \quad \text{نختار نقطة من المنحنى ، ثم نحدد احداثياتها . مثلا :}$$

Aي : $R = 250 \Omega$

ت.ع : $R = \frac{5 \text{ V}}{0,02 \text{ A}}$

لدينا : $R = \frac{U}{I}$ ومنه : $U = R.I$

+ بالنسبة للموصل الأومي (2) :

$$\left\{ \begin{array}{l} I = 20 \text{ mA} = 0,02 \text{ A} \\ U = 7,5 \text{ V} \end{array} \right. \quad \text{نختار نقطة من المنحنى ، ثم نحدد احداثياتها . مثلا :}$$

Aي : $R = 375 \Omega$

ت.ع : $R = \frac{7,5 \text{ V}}{0,02 \text{ A}}$

لدينا : $R = \frac{U}{I}$ ومنه : $U = R.I$

+ بالنسبة للموصل الأومي (3) :

$$\left\{ \begin{array}{l} I = 30 \text{ mA} = 0,03 \text{ A} \\ U = 5 \text{ V} \end{array} \right. \quad \text{نختار نقطة من المنحنى ، ثم نحدد احداثياتها . مثلا :}$$

Aي : $R = 166,67 \Omega$

ت.ع : $R = \frac{5 \text{ V}}{0,03 \text{ A}}$

لدينا : $R = \frac{U}{I}$ ومنه : $U = R.I$

3. بالنسبة للموصل الأومي (2) ، حدد حسابيا :

أ- شدة التيار المار في الموصل الأومي عند تطبيق توتر قيمته 14V.

Aي : $I = 0,0373 \text{ A} = 37,3 \text{ mA}$

ت.ع : $I = \frac{14 \text{ V}}{375 \Omega}$

لدينا : $I = \frac{U}{R}$ ومنه : $U = R.I$

Aي : $U = 11,25 \text{ V}$


ت.ع : $U = 375 \times 0,03$

ب- التوتر المطبق بين مربطيه عندما يمر فيه تيار شدته .30mA

لدينا : $U = R.I$

8

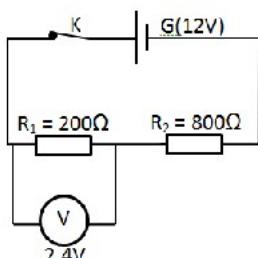نجز التركيب التجاري الممثل بالتبيانية التالية :



1. حدد شدة التيار I_1 المار بالموصل الأومي ذي المقاومة R_1 .

Aي : $I_1 = 0,012 \text{ A} = 12 \text{ mA}$

ت.ع : $I_1 = \frac{2,4 \text{ V}}{200 \Omega}$

لدينا : $I_1 = \frac{U_1}{R_1}$ ومنه : $U_1 = R_1 \cdot I_1$

2. استنتاج شدة التيار I_2 المار بالموصل الأومي ذي المقاومة R_2 . على جوابك

Aي : $I_2 = I_1 = 12 \text{ mA}$

الموصلان الأوميان مرکبان على التوالى ، وبالتالي :