

Modulation d'amplitude

II: تضمين الواسع

(1) تعريف:

- تشتمل عملية تضمين الواسع لرسال موجة ذات تردد منخفض بواسطة موجة كهرومغناطيسية حاملة ذات تردد عال بحيث يتغير واسع هذه الأخيرة حسب الموجة التي تضم المعلومة المراد إرسالها وفي النهاية تتم إزالة عملية التضمين.
- الإشارات التي تضم المعلومة لا يمكن إرسالها مباشرة وتعتبر عملية التضمين ضرورية لعدة أسباب ذكر من ضمنها ما يلي:
- تتعرض الإشارات ذات التردد المنخفض لعملية الخمود فلا يمكنها قطع مسافات كبيرة.
 - استقبال الإشارات ذات التردد المنخفض يتطلب استعمال هوائيات مستقبلة ذات أبعاد كبيرة غير قابلة للالجار.
 - سرعتها ضعيفة مقارنة مع سرعة الموجات الكهرومغناطيسية. (الصوت مثلاً ينتشر بسرعة 340m/s في الهواء).

(2) انحصار عملية تضمين الواسع:

التركيب التجريبي المستعمل يتكون من مولدين GBF وراسم التذبذب بالإضافة إلى مركبة إلكترونية AD633 تسمى بدالة المتكاملة المنجزة للجاء. المولد الأول يمنحك الإشارة الجيبية $s(t)$ المراد إرسالها (مزاحة) ذات تردد منخفض.

$$s(t) = S_m \cdot \cos 2\pi f_s t$$


المولد الثاني يمنحك الإشارة الجيبية الحاملة $p(t)$ ذات تردد عال.

$$p(t) = P_m \cdot \cos 2\pi f_p t$$

لتكن $s(t)$: الإشارة ذات التردد المنخفض والمراد إرسالها والتي تسمى بالإشارة المضمنة ذات تردد f_s : $s(t) = S_m \cdot \cos 2\pi f_s t$.


لتكن $p(t)$: الإشارة الحاملة تردداتها f_p أكبر بكثير من التردد f_s : $p(t) = P_m \cdot \cos 2\pi f_p t$.

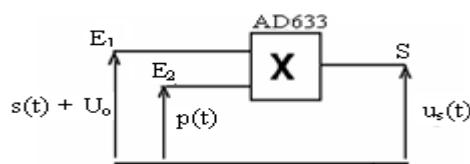عملياً نستعمل المركبة الإلكترونية AD633 وهي الدارة المتكاملة المنجزة للجاء والتي يرمز إليها بـ **X** تقوم بضرب التوترين المطبقيين في مدخليها وتعطي عند مخرجها توترًا يتناسب مع هذا الجاء.



نطبق عند المدخل E_1 التوتر (t) $s(t)$ بعد إضافة إليه توتر U_o يسمى توتر الإزاحة (والذي سوف نتعرف على أهميته ودوره فيما بعد).

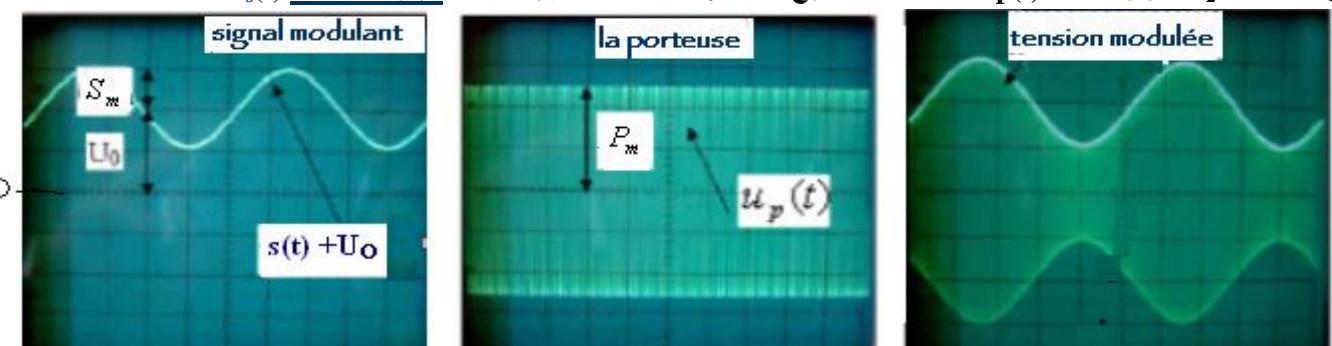ثم نطبق عند المدخل E_2 التوتر الحامل (t) $p(t)$ فحصل عند المخرج S للدارة المتكاملة المنجزة للجاء التوتر المضمن $u_s(t)$.



التوتر المضمن (t) $u_s(t)$ المحصل عليه عند مخرج الدارة المتكاملة يتناسب مع جداء التوترين : $s(t) + U_o$ و $p(t)$.

$s(t)$: الإشارة المضمنة و U_o : توتر ثابت يسمى : توتر الإزاحة .

$$p(t) = P_m \cdot \cos 2\pi f_p t \quad \text{مع} : K : \text{ثابت النسب} \text{ وهي تتعلق بالدارة المتكاملة . وحدتها} \text{ V-1 .} \quad u_{s(t)} = k \cdot [s(t) + U_o] \cdot P_m$$

إذن: $U_{m(t)} = K \cdot [s(t) + U_o] \cdot P_m$ وهو على الشكل: $u_{s(t)} = U_{m(t)} \cdot \cos 2\pi f_p t$ ومنه واسع التوتر المضمن :

(3) تعبير واسع التوتر المضمن:

$$\text{واسع التوتر المضمن} : s(t) = S_m \cdot \cos 2\pi f_s t \quad \text{مع: } U_{m(t)} = K \cdot [s(t) + U_o] \cdot P_m$$

$$U_m(t) = k \cdot P_m \cdot \left[S_m \cos 2\pi f_s t + U_o \right] = k \cdot P_m \cdot U_o \cdot \left[\frac{S_m}{U_o} \cos(2\pi f_s t) + 1 \right]$$

$$A = K \cdot P_m \cdot U_o \quad \text{و: } m : \text{تسمى: نسبة التضمين.} \quad m = \frac{S_m}{U_o}$$

بذلك يصبح واسع الموجة المضمنة :

$$U_m(t) = A \cdot \left[m \cos(2\pi f_s t) + 1 \right]$$

$$Um_{\max} + Um_{\min} = 2A \quad \text{إذن:} \quad Um_{\min} = A \cdot (1 - m) \quad \Leftrightarrow \quad -1 \leq \cos(2\pi f_s t) \leq +1$$

$$Um_{\max} - Um_{\min} = 2Am$$

$$m = \frac{Um_{\max} - Um_{\min}}{Um_{\max} + Um_{\min}} : \quad Um_{\min} = Am \quad \text{و: } Um_{\max} = Am \quad \text{نصح: } M = Am$$


$$u_s(t) = A \cdot \left[m \cos(2\pi f_s t) + 1 \right] \cdot \cos 2\pi f_p t \quad \text{وتعبير التوتر المضمن يصبح كما يلي :}$$

غلاف التوتر المضمن

تم تحميل هذا الملف من موقع Talamidi.com

التوتر المضمن

شكل الموجة المضمنة:

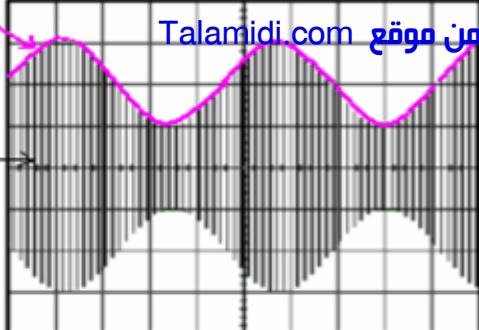

الاختلاف له نفس تردد ونفس شكل الإشارة المضمنة
وبتغير وسعة بين قيمتين U_M و U_m .

بكون التضمين جيداً إذا كان غلاف التوتر المضمن يواكب التوتر المضمن.

ملحوظة: شروط الحصول على تضمين جيد:

$$(1) \text{ يجب أن تكون نسبة التضمين : } m = \frac{S_m}{U_o} < 1$$

$$(2) \text{ يجب أن يكون تردد الموجة الحاملة } f_p > 10 f_s .$$

مثال: لتحديد بالنسبة للشكل السابق قيمة نسبة التضمين.

لدينا: $\frac{U_M - U_m}{U_M + U_m} = \frac{6 - 2}{6 + 2} = \frac{4}{8} = 0,5$ إذن: $U_M = 3 \text{ div. } 2V / \text{div} = 6V$ و $U_m = 1 \text{ div. } 2V / \text{div} = 2V$ التضمين جيد.

$$m = \frac{S_m}{U_o} = \frac{2}{4} = 0,5 \quad \text{إذن: } U_o = 4V \quad \text{و} \quad S_m = 1 \text{ div. } 2V / \text{div} = 2V$$

أو بطريقة أخرى:

(4) طيف الموجة المضمنة:

بنشر تعبير التوتر المضمن :

$$u_s(t) = A \cdot [m \cdot \cos(2\pi f_p t) + 1] \cdot \cos 2\pi f_p t$$


وباستعمال العلاقة التالية :

$$\cos p \times \cos q = \frac{1}{2} [\cos(p+q) + \cos(p-q)]$$

نحصل على ما يلي :


$$u_s(t) = A \cdot \cos(2\pi f_p t) + \frac{A \times m}{2} \cdot \cos(2\pi(f_p + f_s)t) + \frac{A \times m}{2} \cdot \cos(2\pi(f_p - f_s)t)$$

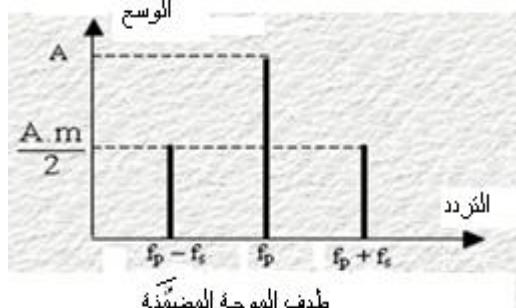التوتر المضمن هو مجموع ثلاثة توترات جيبية ويبين طيف الموجة المضمنة أنه يشتمل على ثلاثة ترددات: f_p , $f_p + f_s$ و $f_p - f_s$.




لتتأكد من الحصول على تضمين جيد: نربط التوتر المضمن u_s بأحد مدخلين راسم التذبذب والتوتر المضمن (t) بالمدخل ثم نزيل الكسح باستعمال الزر XY فنحصل على شاشة راسم التذبذب على شكل شبه المنحرف مما يدل على أن التضمين جيد.

حالة التضمين الجيد.

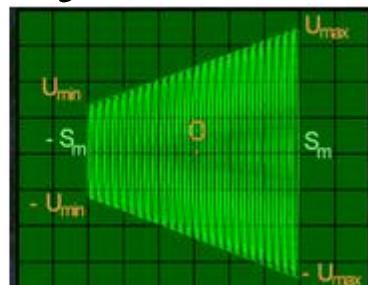

- إذا لم تتوفر شروط التضمين الجيد تحصل على فوق التضمين، بحيث خلاف التوتر المضمن لا يواكب التوتر المضمن.
- في هذه الحالة لا نحصل على شبه المنحرف عند استعمال الرز XY لراسم التذبذب ، بل نحصل على الشكل التالي:
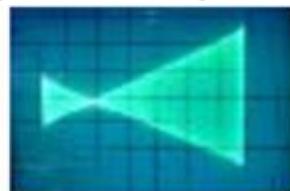
$$m = \frac{S_m}{U_o} > 1 \quad \text{حالة التضمين غير الجيد.}$$



$$m = \frac{S_m}{U_e} = 2$$

في هذه الحالة:

فوق المُتَّصِّفِين



شكل الرسم الذي يبيّن الموقف

لتنفيذ المأمورات على ظاهرة فوق التضمين يجب أن يكون توتر الإزاحة أكبر من S وبذلك يتم الحصول على الموجة المضمنة كاملة بعد إزالة التضمين.

دیموڈولیشن (Demodulation)

1) مفهوم إزالة التضمين:

تهدف إزالة التضمين إلى استرجاع الإشارة ذات التردد المنخفض B_E المبعوثة عبر الموجة المضمّنة ذات التردد العالي HF . لذلك نستعمل مرشحاً للترددات المنخفضة وصماماً ثانياً. أي أن الشيء الذي نود استرجاعه من الموجة المضمّنة هو غلافها العلوي.

توضیح:


مثلاً: الصوت تردد منخفض، وطافة الموجات الصوتية ضعيفة، وسرعة انتشارها لا تتجاوز 340 متر في الثانية وبالتالي لا يقطع مسافة كبيرة فيخدم. ولنقل الموجات الصوتية لمسافة بعيدة وبسرعة كبيرة نستعمل موجة كهرومغناطيسية. لكن في نهاية الأمر عندما نحقق وصول الموجة الصوتية إلى المكان المرغوب فيه يجب التخلص من الموجة الحاملة وكذلك من التوتر الذي تمت إضافته، و هذه العملية هي إزالة التضمين.

الغلاف العلوي (في الموجة المضمونة) هو الموجة الصوتية التي تم نقلها بواسطة الموجة الكهرومغناطيسية.

وعندئذ: المستمع للذبياع يصله صوت الذبياع كما هو وفي لحظة النطق رغم المسافة الكبيرة الفاصلة بينهما. لأنه أصبح ينتشر بسرعة الموجة الكهرومغناطيسية التي تعادل سرعة انتشار الضوء في الهواء.

مراحل إزالة التضمين:

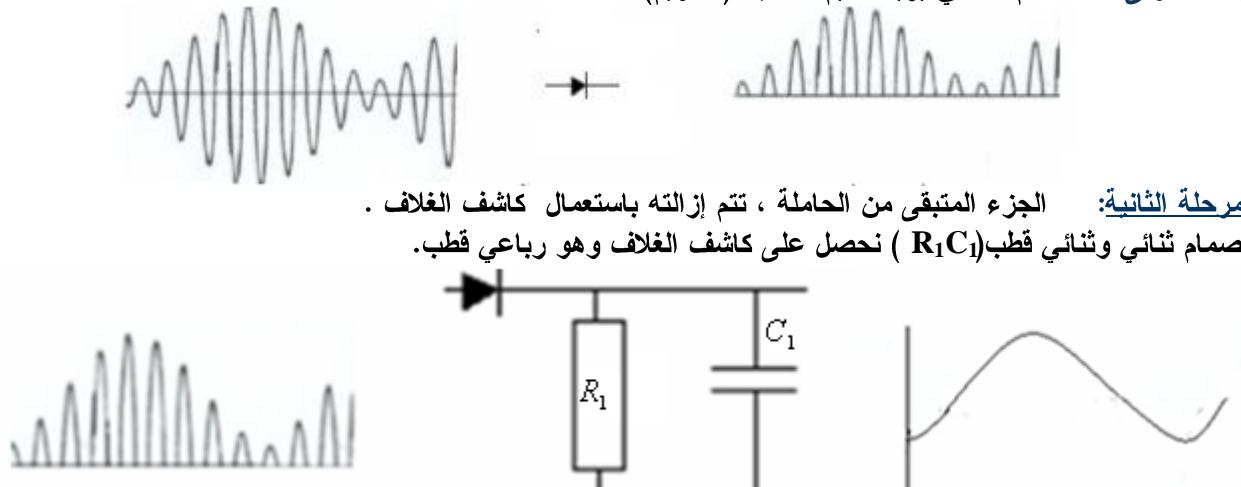* في المرحلة الأولى: الصمام الثنائي يزيل القيم السالبة (التقويم) le redressement




ملحوظة: للحصول على كشف غلاف حيد ينفي أن تحقق ثابتة الزمن لثاني القطب: R_C لكاشف الغلاف المتراجحة التالية:

T_p : دور الموجة الحاملة T_s : دور الإشارة المضمنة

$$f_S \ll \frac{1}{R_1 C_1} < f_P \iff T_P \ll R_1 C_1 < T_S$$

***في المرحلة الأخيرة:** بعد إزالة التضمين يجب حذف المركبة المستمرة للتوتر.

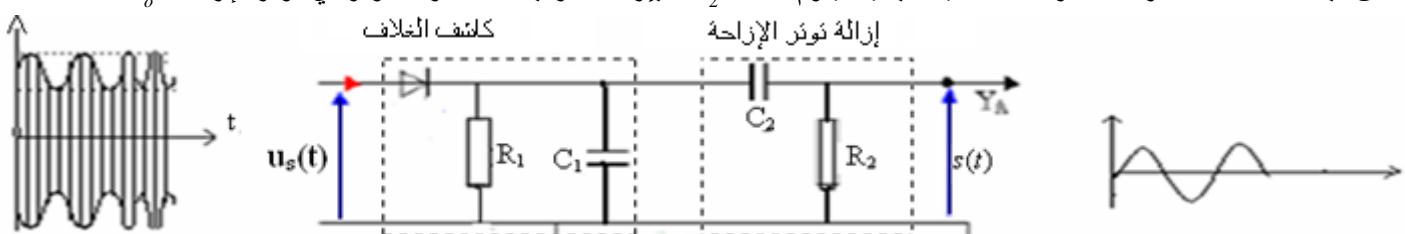من أجل ذلك نستعمل مرشحاً للترددات العالية ، بحيث يقوم المكثف C بـإزاحة المركبة المستمرة للتوتر أي توتر الإزاحة U_o .




(III) إنجاز جهاز استقبال بث إذاعي يتضمن الوعز:

١) مبدأ اشتغال مرشح مرر للمنطقة:

تعتبر الدارة المتوازية LC مرشحاً ممerraً للمنطقة (دائرة الارتفاع)، بحيث تسمح بمرور ترددات تتبع المنطقة الممررة.

استقبال انتقاء

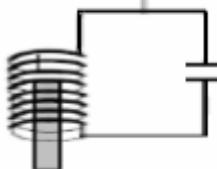


عند ربط دارة الانتقاء LC بهوائي مستقبل للموجات الكهرومغناطيسية التي ترسلها المحطات الإذاعية، ينشأ توتر كهربائي في الهوائي. وللانتقاء إرسال واحد أو محطة يلزم التوفيق بين التردد الخاص $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ للدارة LC التي تستقبل الإرسال وتردد الموجة المنبعثة من المحطة ، ويتم ذلك بتغيير معامل التحرير ، أو سعة المكثف إلى أن يصبح تردد الموجة الحاملة مساوً للتردد الخاص لدارة الانتقاء $f_o = f_p$.

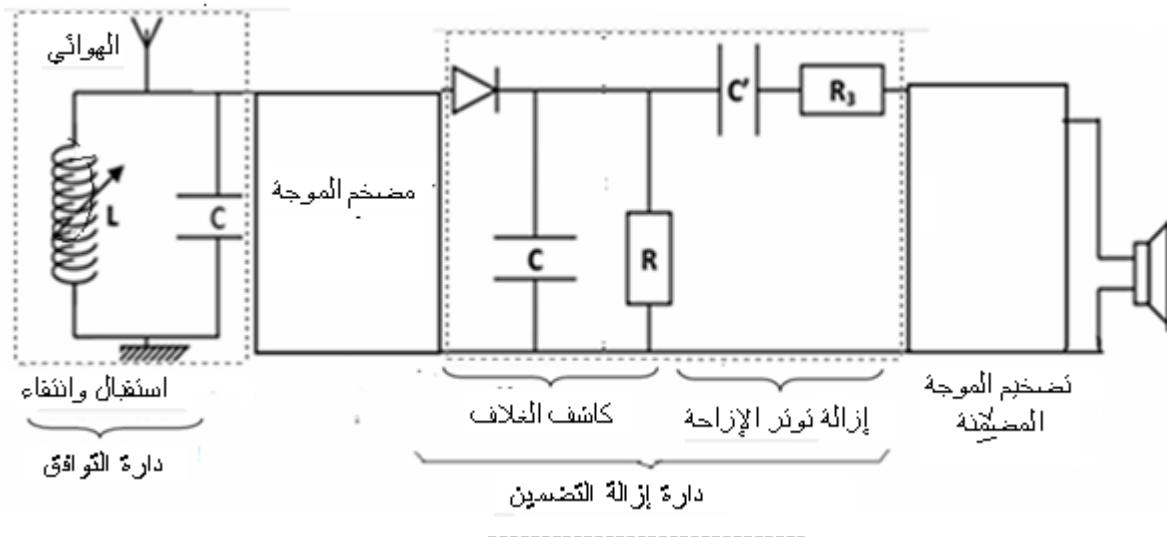(2) إنجاز جهاز مستقبل راديو بسيط :

نظراً لكون الموجات الملتقطة من طرف الهوائي ضعيفة ، يتم تضخيمها بعد الاستقبال وبعد إزالة التضمين. يتكون المستقبل "الراديوAM" من:

- هوائي يلتقط موجات الراديو .
- دارة التوافق المكونة من ثانوي قطب LC ينتهي المحطة المرغوب فيها.
- مضخم للموجة المضمينة المنتقاة.
- دارة إزالة التضمين لاسترجاع الموجة المضمينة وتتكون من دارة كاشف الغلاف ومرشح للتترددات العالية لإزالة توتر الإزاحة.
- مضخم للموجة المضمينة التي تحمل المعلومة.



SBIRO Abdelkrim

لا تنسونا من صالح دعائكم ونسأله لكم العون والتوفيق