

الكهرباء L'ÉLECTRICITÉ

- الإطار المرجعي للامتحان الوطني الموحد -

3

الوحدة 6: ثنائي القطب le Dipôle RC

تمثيل التوترين u_R و u_C في الاصطلاح مستقبل وتحديد شحنتي لبوسي مكثف.

معرفة العلاقة $q = C \cdot u_C$ بالنسبة لمكثف في الاصطلاح مستقبل.

$$\text{معرفة واستغلال العلاقة } i = \frac{dq}{dt}.$$

معرفة مدلول C سعة مكثف ووحدتها F (الفراد Farad) والوحدات الجزئية (mF) و (μ F) و (nF) و (pF).

تحديد سعة مكثف مبانيها وحسابها.

معرفة سعة المكثف المكافئ للتركيب على التوازي والتركيب على التوازي والفائدة من كل تركيب.

إثبات المعادلة التفاضلية والتحقق من حلها عندما يكون ثنائي القطب خاضعاً لرتبة توتر.

تحديد تغيرات التوتر (t) (الاستجابة) بين مربطي مكثف عند خصوصي ثنائي القطب لرتبة توتر واستنتاج تغيرات شدة التيار I والشحنة Q .

معرفة أن التوتر بين مربطي المكثف دالة زمنية متصلة وأن شدة التيار دالة غير متصلة.

معرفة واستغلال تعبير ثابتة الزمن τ . و تعرف و تمثيل منحنيات تغير التوتر بين مربطي المكثف والمقادير المرتبطة به بدلالة الزمن واستغلالها.

استعمال معادلة الأبعاد لتحديد بعد أو وحدة τ .

استغلال وثائق تجريبية لا تعرف التوترات الملاحظة:

✓ إبراز تأثير R و C على عمليتي الشحن والتفرغ:

✓ تعين ثابتة الزمن τ .

اقتراح تبيانية تركيب تجاري لدراسة استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر.

معرفة كيفيةربط راسم التذبذب ونظام مسک معلوماتي لمعاينة مختلف توترات.

تحديد تأثير R و C و سع رتبة التوتر على استجابة ثنائي القطب RC.

معرفة وإثبات واستغلال تعبير الطاقة الكهربائية المخزونة في مكثف.

الوحدة 7: ثنائي القطب le Dipôle RL

تمثيل التوترين u_R و u_L في الاصطلاح مستقبل.

معرفة واستغلال تعبير التوتر $u_L = r \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt}$ بالنسبة للوشيعة في الاصطلاح مستقبل.

معرفة مدلول المقادير الواردة في تعبير التوتر u_L و وحداتها.

تحديد مميزي وشيعة (معامل التحرير L و المقاومة r) انطلاقاً من نتائج تجريبية.

إثبات المعادلة التفاضلية والتحقق من حلها عندما يكون ثنائي القطب RL خاضعاً لرتبة توتر.

تحديد تغيرات شدة التيار i (الاستجابة) عند خصوصي ثنائي القطب RL لرتبة توتر واستنتاج تغيرات التوتر بين مربطي وشيعة و مربطي مقاومة.

معرفة أن الوشيعة تؤخر إقامة وانعدام التيار الكهربائي، وأن شدته دالة زمنية متصلة وأن التوتر دالة غير متصلة عند $t=0$.

معرفة واستغلال تعبير ثابتة الزمن. و تعرف و تمثيل منحنيات شدة التيار (i) المار في الوشيعة والمقادير المرتبطة به بدلالة الزمن واستغلالها.

استعمال معادلة الأبعاد لتحديد وحدة τ .

استغلال وثائق تجريبية لا تعرف التوترات الملاحظة:

✓ إبراز تأثير R و L على استجابة ثنائي القطب RL:

✓ تعين ثابتة الزمن τ .

اقتراح تبيانية تركيب تجاري لدراسة استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر.

معرفة كيفيةربط راسم التذبذب ونظام مسک معلوماتي لمعاينة مختلف التوترات.

تحديد تأثير R و L و سع رتبة التوتر على استجابة ثنائي القطب RL.

معرفة وإثبات واستغلال تعبير الطاقة المغناطيسية المخزونة في وشيعة.

الوحدة 8: الذبذبات الحرة في دارة متوازية : RLC

معرفة الأنظمة الثلاثة للتذبذب: الدوري وشبه الدوري واللادوري.

تعرف وتمثيل منحنيات تغير التوتر بين مربطي المكثف بدلالة الزمن بالنسبة لأنظمة الثلاثة واستغلالها.

إثبات المعادلة التفاضلية للتواتر بين مربطي المكثف أو الشحنة ($q(t)$) في حالة الخمود والتحقق من حلها في حالة الخمود المهمل.

معرفة واستغلال تعبر الشحنة ($q(t)$), واستنتاج واستغلال تعبر شدة التيار ($i(t)$) المار في الدارة.

معرفة واستغلال تعبر الدور الخاص T_0 ومعرفة مدلول المقاييس المعبرة عنه ووحداتها.

تفسير الأنظمة الثلاثة من منظور طaci.

معرفة واستغلال مخططات الطاقة وتعبر الطاقة الكلية للدارة.

معرفة دور جهاز الصيانة المتجلبي في تعويض الطاقة المبددة بمفعول جول في الدارة.

إثبات المعادلة التفاضلية بين مربطي المكثف أو الشحنة ($q(t)$) في حالة دارة RLC مصانة باستعمال مولد يعطي توتراً يتناسب اطراداً مع ($i(t)$).

استغلال وثائق تجريبية لـ

- ▲ تعرف التوترات الملاحظة;

- ▲ تعرف أنظمة الخمود;

- ▲ إبراز تأثير R و L و C على ظاهرة التذبذبات;

- ▲ تحديد شبه الدور T والدور الخاص T_0 .

اقتراح تبانية تركيب تجاري لدراسة التذبذبات الحرة في دارة RLC متوازية.

معرفة كيفية ربط راسم التذبذب ونظام مسح معلوماتي لمعاينة مختلف توترات.

الوحدتين 9+10: الموجات الكهرومغناطيسية ، نقل المعلومات - تضمين الوسع:

معرفة أهم العمليات الازمة لتحويل المعلومات إلى رسائل شفوية أو كتابية.

معرفة سرعة نقل المعلومات.

معرفة أن الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات معينة.

معرفة أن الموجة الكهرومغناطيسية المرسلة عبر هوائي لها نفس تردد الإشارة الكهربائية المرسلة، ونفس الشيء عند الاستقبال.

معرفة التعبير الرياضي للتواتر ججي.

معرفة أن نقل المعلومات بواسطة موجة كهرومغناطيسية يتم دون نقل للمادة ولكن بنقل للطاقة.

معرفة أن الهوائي يمكن توظيفه كمرسل وكمستقبل (جهاز الهاتف المحمول مثلاً).

معرفة أن تضمين الوسع هو جعل الوسع المضمن عبارة عن دائرة تالية للتواتر المضمن (*tension modulante*).

معرفة شروط تفادي ظاهرة فوق التضمين (*surmodulation*).

تعرف مراحل تضمين الوسع.

استغلال المنحنيات المحصلة تجريبياً.

تعرف مكونات دائرة كهربائية لتضمين الوسع وإزالة التضمين انطلاقاً من تبيانها.

معرفة دور مختلف المرشحات *Filtres* المستعملة.

معرفة واستغلال طيف الترددات.

تعرف مراحل إزالة التضمين.

معرفة شروط الحصول على تضمين الوسع وعلى كشف الغلاف بجودة عالية.

معرفة دور الدارة الساددة للتيار (*circuit bouchon*) LC في انتقاء توتر مضمن.

تعرف المكونات الأساسية التي تدخل في تركيب جهاز الاستقبال للراديو AM ودورها في عملية إزالة التضمين.

المجموع	حل مشكل	تطبيق حل تجيري	استعمال الموارد (المعارف والمهارات)	المستويات المهارية المجالات المضامينية	نسبة الأهمية
21 %	7,35 %	10 %	10,5 %	الكهرباء	

الذبذبات الحرة في دارة متوازية RLC .

نقل المعلومات - تضمين الوسع.

ثنائي القطب RC .

ثنائي القطب RL .

تمرين رقم 3°



35 min



3°

Appli



25 min



1°

شحن مكثف بواسطة مولد مؤمث للتيار


نجز التركيب التجاري الممثل في الشكل 1 والمكون من العناصر التالية:

- مولد مؤمث للتيار، يزود الدارة بتيار شدته $I_0 = 1\text{mA}$.
- مكثف سعته C غير مشحون بدئيا.
- موصل أومي مقاومته R .
- قاطع تيار K ذي موضعين (الموضع ① والموضع ②).

الطريقة الأولى: عند اللحظة $t=0$ نرجح قاطع التيار K إلى الموضع

① ثم نتبع تغيرات التوتر u_C بين مربطي المكثف بدلالة

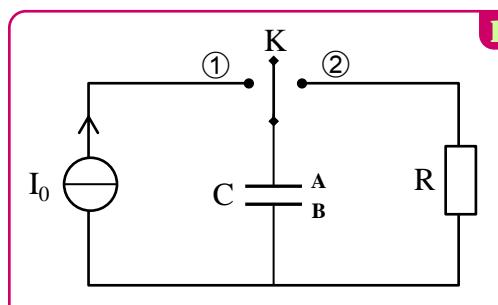الزمن، فنحصل على المحنى الممثل في الشكل 2.



① حدد اللبوس الذي يحمل الشحنة الكهربائية السالبة (A أو B).

② بين أن تعبير التوتر بين مربطي المكثف يكتب: $u_C = \frac{I_0}{C} \cdot t$.

تحقق أن $C = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ F}$.

④ أحسب الطاقة الكهربائية E المخزونة في المكثف عند $t=3\text{s}$.

الطريقة الثانية: عندما يصبح التوتر بين مربطي المكثف 10V نرجح

قاطع التيار K إلى الموضع ② فنحصل على معنى الشكل 3.

① أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C بين مربطي المكثف.


② يكتب حل المعادلة التفاضلية على شكل $u_C = A \cdot e^{-\alpha \cdot t}$.

حدد تعبيري كل من الثابتين A و α بدلالة برامات الدارة.

③ حدد قيمة α ثم استنتج قيمة المقاومة R .

④ بين أن التعبير العددي لشدة التيار هو: $i = -0,03 e^{-2t}$.

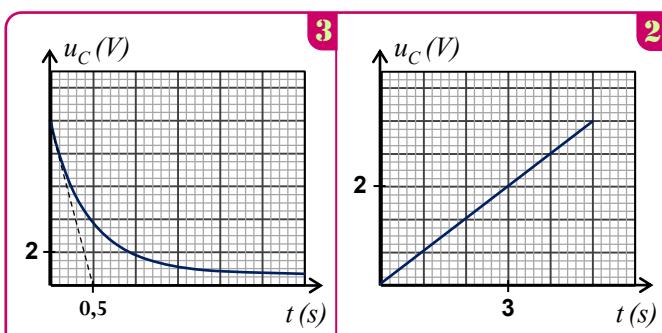⑤ اشرح كيف يجب اختيار المقاومة R لضمان تفريغ أسرع للمكثف.




لتحديد سعة المكثف ننجز التركيب التجاري الممثل في الشكل 1، والمكون العناصر التالية:

- مولد مؤمث للتوتر الكهربائي قوته الكبيرة $E = 12\text{V}$.

- موصل أومي مقاومته $R = 1\text{k}\Omega$.

- مكثف غير مشحون سعته C وقاطع للتيار K وأسلاك الربط.

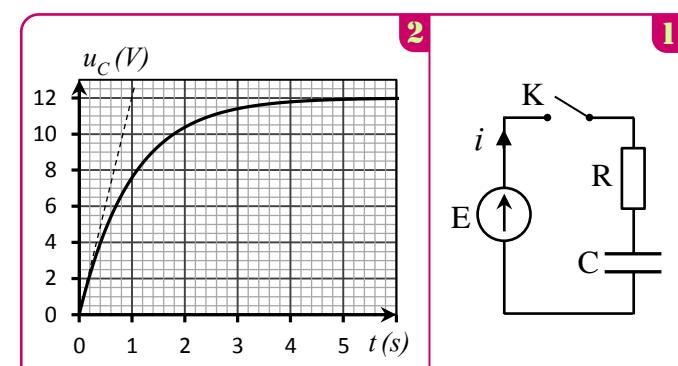عند اللحظة $t=0$ نغلق قاطع التيار K ثم نتبع، بواسطة وسيط معلوماتي ملائم، تغيرات التوتر u_C بين مربطي المكثف بدلالة الزمن، فنحصل على المحنى الممثل في الشكل 2.



① مثل على الشكل 1، في الاصطلاح مستقبل، التوترين u_R و u_C .

② بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C بين مربطي المكثف

$$\text{تكتب على شكل: } RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

③ أوجد تعبير الثابتين A و τ ليكون التعبير $u_C = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

حلل للمعادلة التفاضلية السابقة.

④ باعتماد التحليل البعدى، بين أن τ ثابتة الزمن بعد زمني.

⑤ عين τ مبيانا ، ثمتحقق أن قيمة C هي $C = 1\text{mF}$.

⑥ احسب الطاقة الكهربائية E التي يختزنها المكثف في النظام الدائم.

تمرين رقم 2°

Appli




10 min



2°


نعتبر التركيبين التاليين لتجميع مكثفين:

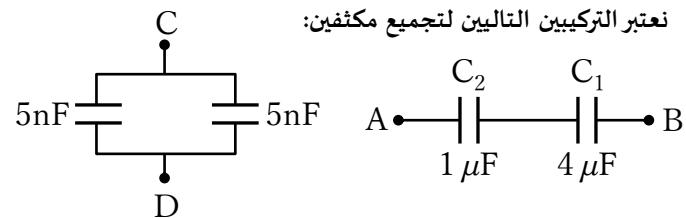

① احسب C_{AB} سعة المكثف المكافئ لتجميع المكثفين C_1 و C_2 ثم اذكر الفائدة من هذا التركيب.

② اوجد C_{eq} سعة المكثف المكافئ بين النقطتين C و D ، و اذكر الفائدة من هذا التركيب.

تقرير رقم 4° | Type BAC | 30 min

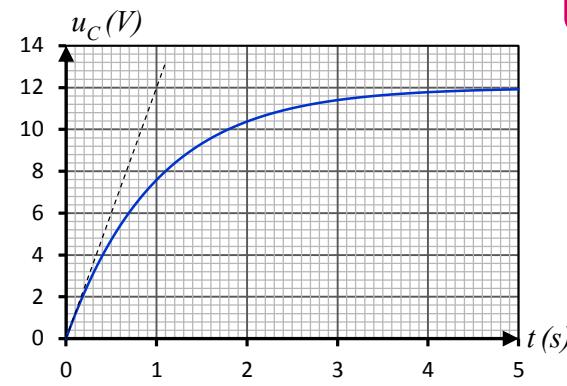


1

المكثف ثنائي قطب كهربائي يتميز بقدرته على تخزين الطاقة الكهربائية واسترجاعها عند الحاجة. نجده مثلاً في علبة تشغيل وامض آلة التصوير. يهدف هذا التمرين إلى دراسة ثنائي القطب RC أثناء شحن مكثف.

نجز الترکیب التجاری الممثل في الشكل 1 و المكون من :

- مولد مؤتمل للتواتر قوته الكهرومagnetica E=9 V
- موصلين أوميين مقاومتهما $r=20 \Omega$ و R
- مكثف سعته C_0
- قاطع التيار K.

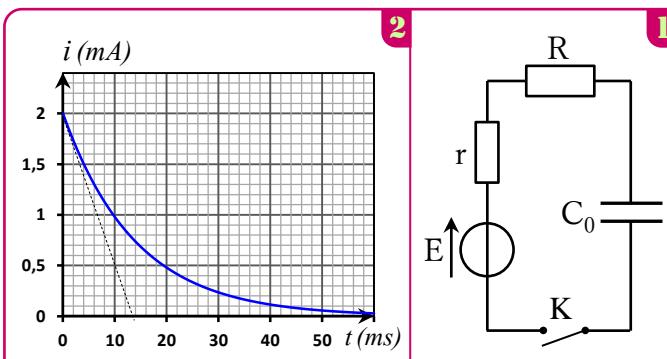عند اللحظة $t_0=0$ ، نغلق الدارة الكهربائية فيمر فيها تيار كهربائي شدته i تتغير بدلالة الزمن كما هو ممثل في الشكل 2 .



2

1

- ➊ مثل، على تبیانة الشکل 1، في الاصطلاح مستقبل:
- التواتر u_R بين مربطي الموصى الأومي ذي المقاومة R.
- التواتر u_C بين مربطي المكثف.

- ➋ بين على التبیانة السابقة كيفية ربط جهاز راسم التذبذب الذکراتی u_R لمعاينة التواتر.

- ➌ أثبتت المعادلة التفاضلية التي تحققها شحنة المكثف $q(t)$.

- ➍ يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على شکل: $q = A (1 - e^{-mt})$. حدد تعابیر كل من الثابتین m و A .

- ➎ بين أن تعابیر شدة التيار المار في الدارة هو $i = \frac{E}{R+r} e^{-\frac{t}{\tau}}$.

حيث τ ثابتة الزمن، يجب تحديدها بدلالة R و r و C_0 .

- ➏ باستعمال معادلة الأبعاد، بين أن للثابتة τ بعداً زمنياً.
- ➐ باعتمادك على المبيان $i = f(t)$ ، حدد المقاومة R والسعه C_0 .

تقرير رقم 5° | Type BAC+ | 30 min

يهدف هذا التمرين إلى التتحقق التجاری من السعة C لمكثف مأخذ من علبة وامض آلة تصوير الهاتف النقال.

من بين المقادير المسجلة على مكثف وامض آلة التصوير نجد:

- () $100 \mu F$: $+105^\circ C$; $300 V$; $+55^\circ C$:-
- للتحقق من السعة C للمكثف نفرغه ثم نزيله من علبة آلة التصوير، وبعد ذلك نركبه على التوالي مع مولد مؤتمل للتواتر قوته الكهرومagnetica K و $R=10 k\Omega$ و $E=12 V$ مع موصل أومي مقاومته $r=20 \Omega$ و قاطع للتيار K.
- عند اللحظة $t=0$ ، نغلق قاطع التيار K و نتابع تغيرات التواتر u_C بين مربطي المكثف بدلالة الزمن. فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل 1.

Applic+ | 25 min | 5°

يهدف هذا التمرين إلى التتحقق التجاری من السعة C لمكثف مأخذ من علبة وامض آلة تصوير الهاتف النقال.

من بين المقادير المسجلة على مكثف وامض آلة التصوير نجد:

- () $100 \mu F$: $+105^\circ C$; $300 V$; $+55^\circ C$:-
- للتحقق من السعة C للمكثف نفرغه ثم نزيله من علبة آلة التصوير، وبعد ذلك نركبه على التوالي مع مولد مؤتمل للتواتر قوته الكهرومagnetica K و $R=10 k\Omega$ و $E=12 V$ مع موصل أومي مقاومته $r=20 \Omega$ و قاطع للتيار K.
- عند اللحظة $t=0$ ، نغلق قاطع التيار K و نتابع تغيرات التواتر u_C بين مربطي المكثف بدلالة الزمن. فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل 1.

تقرير رقم 6° | Type BAC+ | 30 min

تحتوي السلاسلات الإلكترونية HiFi على تراكيبي تضم مكثفات وشعيارات. يهدف هذا التمرين إلى تحديد سعة مكثف تتضمنه إحدى هذه السلاسلات الإلكترونية.

نجز ترکیبیا تجربیا يمكن من شحن مكثف من سلسلة إلكترونية ذي السعة C ثم تفريغه عبر موصل أومي مقاومته $R=2 k\Omega$. يتم الشحن باستعمال مولد كهربائي قوته الكهرومagnetica E.

➊ مثل بعانيا تبیانة الترکیب التجاری المناسب.

➋ بين أن المعادلة التفاضلية التي تتحققها التواتر u_C تكتب على الشكل $u_C(t) + \tau \frac{du_C}{dt} = 0$ محدداً تعابیر ثابتة الزمن τ بدلالة R و C.

➌ باستعمال معادلة الأبعاد، بين أن τ بعداً ومنيا.


➍ تتحقق أن المعادلة الزمنية $u_C = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ حل للمعادلة التفاضلية.

➎ مكن برنام مناسب من تخطيط تغيرات المقدار $\ln(u_C)$ بدلالة الزمن t (الشكل 1).

$$\text{أ-} \ln u_C = -\frac{1}{\tau} \cdot t + \ln E$$

ب- حدد قيمة كل من E و τ .




ج- احسب قيمة السعة C.

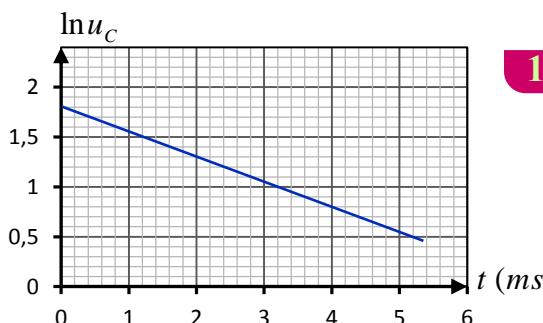

شكل 1

تقرير رقم 7° | فرض منزلي 2 | 35 min

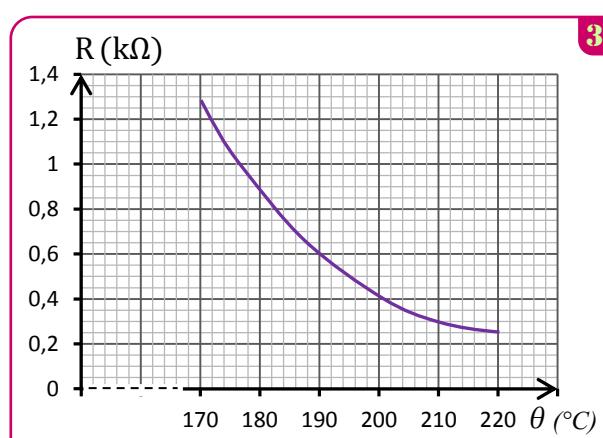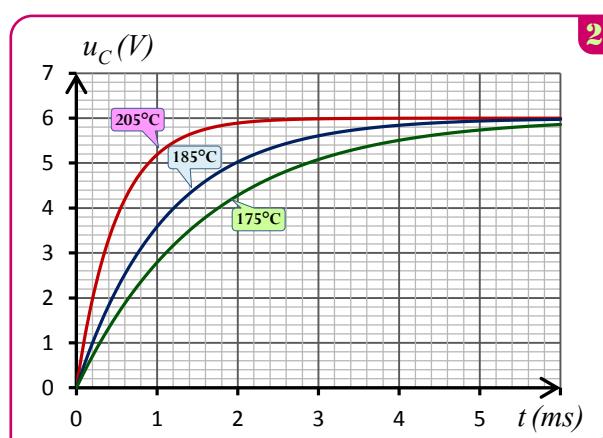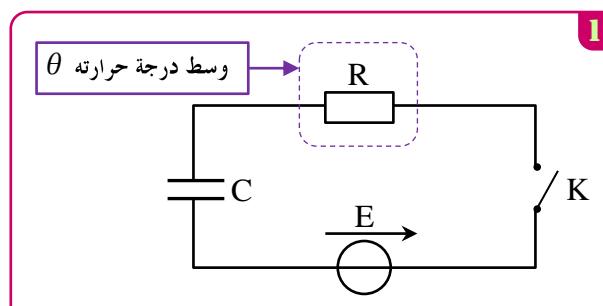تمكن المحارير الإلكترونية من قياس درجة الحرارة المرتفعة جدا التي لا يمكن قياسها بواسطة المحارير الكحولية أو الزئبقية. تعتمد هذه المحارير في استغلالها على تصرف ثنائي القطب RC خاضع لرتبة توتر صاعدة. حيث تتغير المقاومة R مع درجة الحرارة. لمعرفة العلاقة بين المقاومة الكهربائية R و درجة الحرارة θ ، تم إنجاز التركيب التجاري الممثل في الشكل 1 والمكون من :



- مولد مؤتمل للتوتر قوته الكهربائية $E = 6 \text{ V}$

- مكثف سعته $C = 1.5 \mu\text{F}$

- مجس حراري، وهو عبارة عن ثنائي قطب مقاومته الكهربائية R

- تتغير مع درجة الحرارة.

- قاطع التيار K وسيط معلوماتي يمكن من تتبع التوتر u_C بين

- مربطي المكثف بدلالة الزمن.

بعد وضع المجس في وسط درجة حرارته θ قابلة للضبط وغلق قاطع التيار K تم شحن المكثف عند درجات حرارة مختلفة، فحصلنا على المعنويات التجريبية الممثلة في الشكل 2 .

1 انقل تبيانة الشكل 1 و مثل عليها التوتر بين مربطي المكثف u_C والتوتر بين مربطي المجس الحراري u_R في الاصطلاح مستقبل.

2 بين على التبيانة السابقة كيفية ربط الوسيط المعلوماتي لمعاينة التوتر u_C (يربط الوسيط المعلوماتي بنفس طريقة راسم التذبذب).

3 أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_C(t)$.

4 يكتب حل المعادلة التفاضلية على شكل $u_C = A + Be^{-\frac{t}{\tau}}$. أوجد ثوابت A و B و τ بدلالة بارامترات الدارة.

5 باستعمال التحليل البعدي، بين أن وحدة τ هي الثانية (s) .

6 حدد ثابتة الزمن τ_1 عند درجة الحرارة $\theta_1 = 205^\circ\text{C}$ ثم استنتج تأثير ارتفاع درجة الحرارة على مدة شحن المكثف.

7 احسب الطاقة الكهربائية التي يختزنها المكثف في النظام الدائم.

8 لقياس درجة الحرارة θ_2 لفرن كهربائي، وضع المجرب المجس الحراري المدروس في الفرن، ثم حدد تجريبياً ثابتة الزمن τ_2 باستعمال نفس التركيب السابق (الشكل 1)، فوجد القيمة $\tau_2 = 0.45 \text{ ms}$.

يعطي منحني الشكل 3 تغيرات مقاومة المجس الحراري R بدلالة درجة الحرارة θ .

أوجد قيمة درجة الحرارة θ_2 داخل الفرن الكهربائي.

QCM | 10 min | 8° تقرير رقم

طبق بين مربطي ثنائي قطب RC (شكل 1) توترا u_e (شكل 2) :

1 اختبر من بين المعنويات (a,b,c,d) هيئة منحني تغيرات u بدلالة الزمن.

2 للرفع من قيمة τ يمكن أن:



أ- نزيد من قيمة R ج- ننقص من قيمة E

ب- ننقص من قيمة E د- نزيد من قيمة C

هـ- نزيد من قيمة E و- ننقص من قيمة C


3 نحصل على النظام الدائم بعد مدة تساوي:
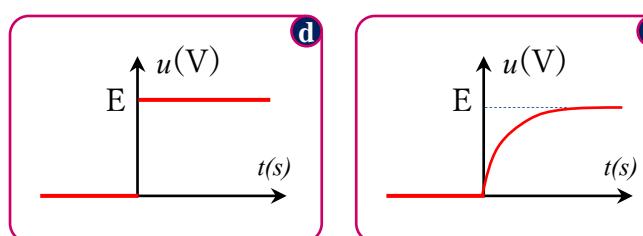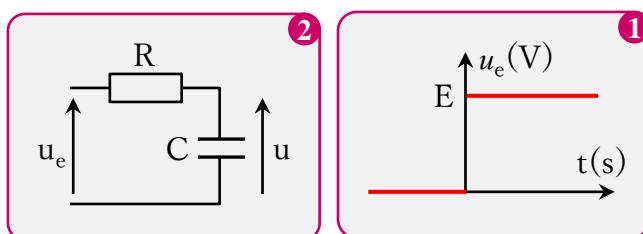
$$\tau = 0.37 \text{ s} \quad \text{جـ} \quad \tau = 0.63 \text{ s} \quad \text{بـ} \quad \tau = 5 \text{ s} \quad \text{دـ}$$



Type BAC | 30 min | 9° تمرین رقم

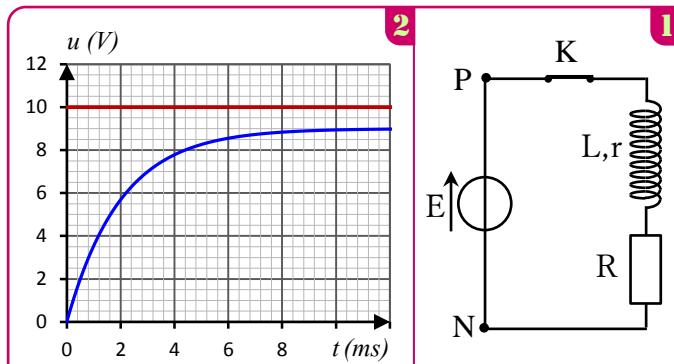يتمثل الشكل 2 منحني التوترين (u_R و u_{PN}) (t).



- ١** بين على التبیانة السابقة كيفية ربط جهاز راسم التذبذب الذاکراتي u_R بين مربطي الموصل الأولي.

٢ أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_R .

٣ يكتب حل المعادلة التفاضلية على شكل: $u_R = A(1 - e^{-\alpha t})$ ،

٤ باستثمار وثيقة الشكل ٢ ، أوجد:


 - أ**- القوة الكهرومغناطيسية E للمولد.
 - ب**- قيمة ثابتة الزمن τ .
 - ج**- المقاومة R للوشيعة .

٥ بين أن قيمة معامل التحرير لالوشيعة هي: $L = 0,2 H$

٦ احسب الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة في النظام الدائم.

تمرين رقم ١١ | ٣٠ دقيقة | Type BAC

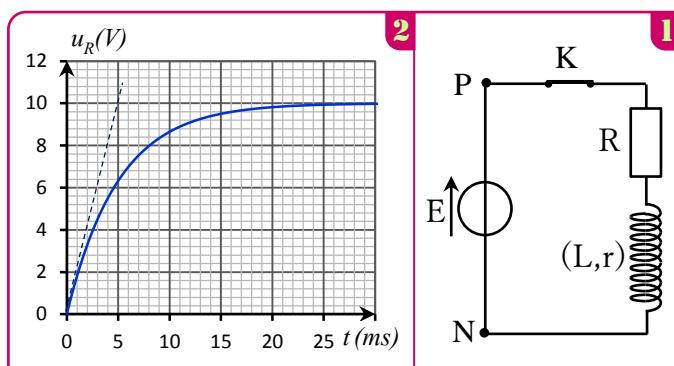يتضمن مكبر الصوت على وشيعة معامل تحريرها L و مقاومتها R .
 للتحديد هذين المقدارين تم إنجاز التركيب التجاري المبين في الشكل 1
 حيث $E = 12V$ و $R = 42\Omega$.
 مباشرة بعد غلق الدارة، نعاين بواسطة جهاز معلوماتي ملائم تطور
 التوتر u_R بدالة الزمن. (الشكل 2).



- ١** بين أن التوتر u_R بين مربطي الموصل الأومي يحقق المعادلة التفاضلية: $\tau \frac{du_R}{dt} + u_R = A$ محدد تعبير الثابتين A و τ .

٢ تحقق أن للثابتة τ بعضاً زمنياً.

٣ أوجد: **أ-** المقاومة الكهربائية \mathcal{L} للوشيعة.
ب- معامل التحرير الذاتي L للوشيعة.


٤ ما تأثير الموضع على إقامة التيار عند غلق الدارة؟

استجابة ثنائية القطب RL لرتبة توتر صاعدة.

يتكون التركيب الممثل في تبیانة الشکل 1 من العناصر التالية:

- مولد كهربائي مؤمثل للتوتر قوته الكهرومغناطيسية $E = 12 \text{ V}$
 - وشيعة معامل تحريكها L و مقاومتها r .
 - موصل أولي مقاومته $R = 90 \Omega$
 - قاطع التيار K .

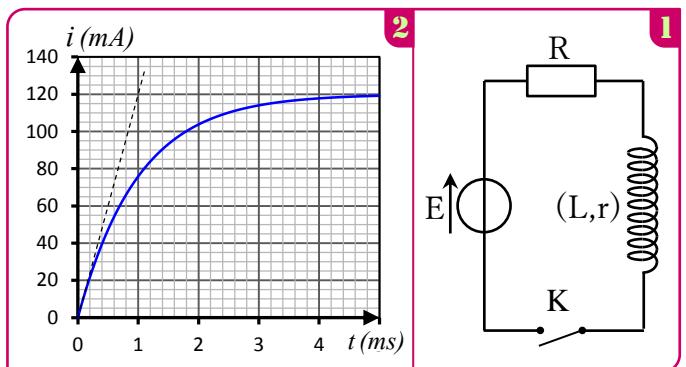عند اللحظة $t=0$ نغلق قاطع التيار K ونتبع بواسطة وسيط معلوماتي ملائم تغيرات شدة التيار (t) المار في الدارة بدلالة الزمن. نحصل على المنحني الممثل في الشكل 2.



- ١ مثل، على تبيانة الشكل ١، في الاصطلاح مستقبل:

 - التوتر u_R بين مربطي الموصل الأولي.
 - التوتر u_L بين مربطي الوشيعة.

٢ أثبتت المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار.

٣ حل المعادلة التفاضلية هو $i = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ ، أوجد تعبير الثابتين I_0 و τ بدلالة برماترات الدارة (E و R و L).

٤ باستعمال معادلة الأبعاد، حدد بعد الثابتة τ .

٥ باستثمار وثيقة الشكل ٢، أوجد.

أ- شدة التيار I_0 في النظام الدائم.

ب- قيمة ثابتة الزمن τ .

ج- المقاومة r للوشيعة.

٦ تحقق أن قيمة معامل التحريرض للوشيعة هي: $L = 0,1 H$.

٧ نهمل مقاومة الوشيعة ($r = 0$)، أكتب التعبير العددي للتوتر $u_L(t)$ بين مربطي الوشيعة.

٨ احسب الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة في النظام الدائم.

تمرين رقم ٣٠ | ٣٠ دقيقة | ١٠ درجة

يهدف هذا التمرين إلى تحديد مميزتي وشيعة (L و r)

يتكون التركيب الممثّل في تبليانة الشكل 1 من:

- مولد مؤمثل للتوتر قوته الكهرباء E :
 - وشيعة عامل تحربيها L و مقاومتها 2Ω :
 - موصل أومي مقاومته $R = 90\Omega$:
 - قاطع التيار K.


عند $t=0$, تم غلق قاطع التيار K و تتبع تطور التوترين u_R بين مربيطى الموصى الألومنيوم u_{PN} وبين مربيطى المولد الكهربائى بدلالة الزمن.

تمرين رقم 12° | Type BAC | 25 min | 12°

لتحديد قيمة معامل التحرير L لوشيعة تجريبيا، نركب الوشيعة مع موصل أومي مقاومته $R = 5 \text{ k}\Omega$ و مولد يغذي الدارة بتوتر مثلثي (شكل 1). نعاين على شاشة كاشف التذبذب التوتر $u_{AM}(t)$ في المدخل Y_A و $u_{BM}(t)$ في المدخل Y_B (شكل 2).

نعطي:

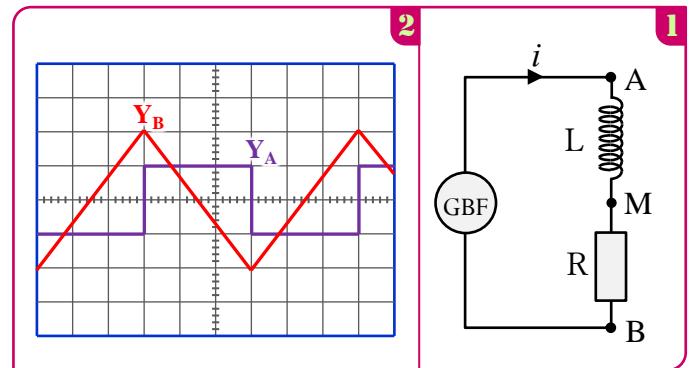- الحساسية الرأسية بالنسبة للمدخل Y_A هي: $0,2 \text{ V/div}$
- الحساسية الرأسية بالنسبة للمدخل Y_B هي: 5 V/div
- الحساسية الأفقيّة: 1 ms/div .



1 بين كيفية ربط جهاز راسم التذبذب لعاينة التوترين $u_{AM}(t)$ و $u_{BM}(t)$.

2 اكتب تعبير التوتر u_{BM} بدلالة R و i .

3 اكتب تعبير التوتر u_{AM} بدلالة L و المشقة $\frac{di}{dt}$.

4 استنتج العلاقة: $u_{BM} = -\frac{L}{R} \cdot \frac{du_{AM}}{dt}$.

5 أوجد قيمة L .

6 احسب الطاقة المغناطيسية القصوى $E_{m,max}$ المخزونة في الوشيعة.


تمرين رقم 13° | Type BAC | 30 min | 13°

لتحديد معامل التحرير L لوشيعة، ننجز التركيب الممثل في الشكل 1.

حيث $E = 9 \text{ V}$ و $R = 92 \Omega$ و D صمام ثنائى مؤتمث.

في لحظة $t=0$ ، نفتح قاطع التيار K و نعاين، بواسطة جهاز معلوماتي

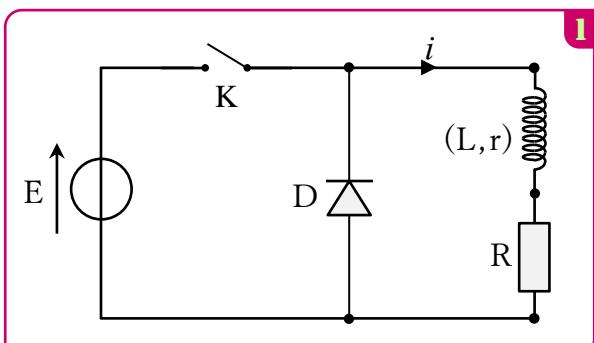ملائم تغيرات شدة التيار i المار فى الدارة. الشكل 2.




1 ما دور الصمام الثنائى D في تبيانة الشكل 1؟

2 أعط إسمى النظامين ① و ② الذين يبرزهما منحنى الشكل 2.

3 أثبت المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار i .

- 4 حل المعادلة التفاضلية هو: $i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$
- 5 أوجد تعبير الثابتين I_0 و τ بدلالة برامترات الدارة .
- 6 بين أن الماس للمنحنى $i=f(t)$ عند $t=0$ يقطع محور الأفاصيل في النقطة ذات الأقصى $t=0$.
- 7 باستغلال منحنى الشكل 2 ، أوجد :
 - أـ شدة التيار I_0 .
 - بـ المقاومة τ لوشيعة.
 - جـ قيمة ثابتة الزمن τ .
 - دـ معامل تحرير لوشيعة L .
- 8 ما تأثير الوشيعة على انعدام التيار عند فتح الدارة ؟

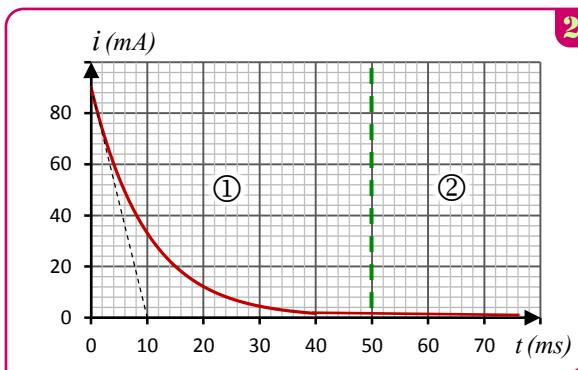

تمرين رقم 14° | Type BAC | 25 min | 14°

التحقق من معامل التحرير L لوشيعة (b) مقاومتها مهملة.

من أجل ذلك، ركب تقيي المختبر على التوالي العناصر التالية:
- موصلاً أوميا مقاومته Ω : $R = 200 \Omega$:
- الوشيعة (b) :
- مولداً مؤتملاً للتوتر قوته الكهرومتحركة E .
- قاطعاً التيار K .

عند اللحظة $t = 0$ ، أغلق التقيي قاطع التيار K ، وبواسطة وسيط معلوماتي ، عاين التوتر $u_R(t)$ بين مربطي الموصى الأومي.

يمثل المنحنى أسفله شدة التيار الكهربائي (t) المار في الدارة.

1 أرسم تبيانة التركيب التجربى مبيناً علماً كيفية ربط الوسيط المعلوماتي لمعاينة التوتر $u_R(t)$.


2 أثبتت المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار $i(t)$.

3 حل المعادلة التفاضلية هو $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ، حدد تعبير τ بدلالة برامترات الدارة.



4 تتحقق أن $L = 0,4 \text{ H}$

5 احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة $t = 8 \text{ ms}$

6 أوجد قيمة E .

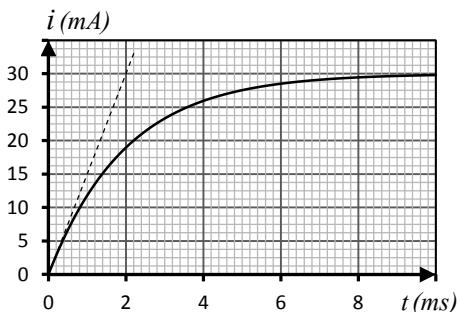

تمرين رقم 15 | 10 min | QCM | ° 15

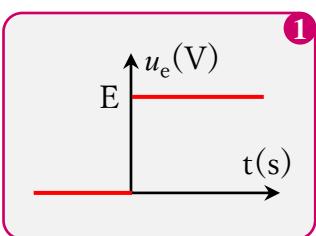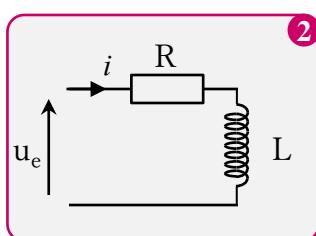

نطبق بين مريطي ثانوي قطب RL (شكل 1) توبرا u_e (شكل 2) :

١- اختر من بين المحنينات (a,b,c,d) هيئة منحني تغيرات i بدلالة الزمن.

٢- للرفع من قيمة τ يمكن أن:





أ- زيد من قيمة R ج- نقص من قيمة E

ب- نقص من قيمة L د- زيد من قيمة L

هـ- زيد من قيمة E و- نقص من قيمة L

٣- نحصل على النظام الدائم بعد مدة تساوي:
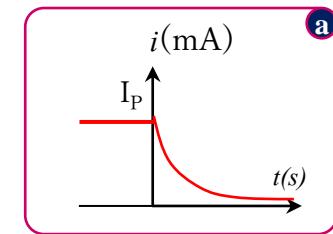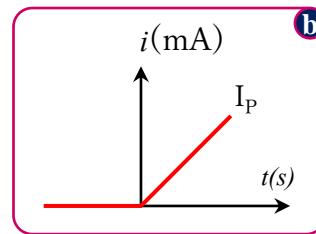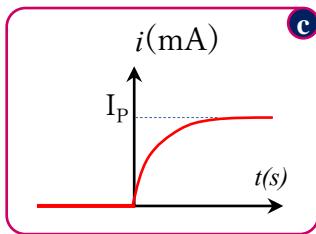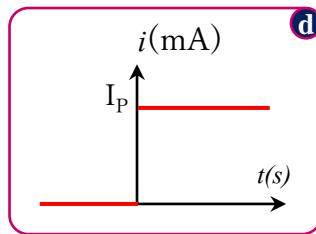
$$\text{أ- } \tau = 0,63 \text{ ج- } \tau = 0,37 \text{ د- } 5\tau \text{ ب- } \tau$$




تمرين رقم 16 | 35 min | فرض منزلي ٣

يرجع الفضل إلى العالم مايكل فراداي (1791-1867) في اكتشاف ظاهرة التحرير المغناطيسي. مكنت هذه الظاهرة من تفسير أن الوشيعة تتصرف كموصل أومي في النظام الدائم وتتصرف بشكل مختلف إذا مر فيها تيار متغير مع الزمن.

هدف هذا التمرين إلى دراسة إقامة التيار الكهربائي في ثانوي القطب RL .

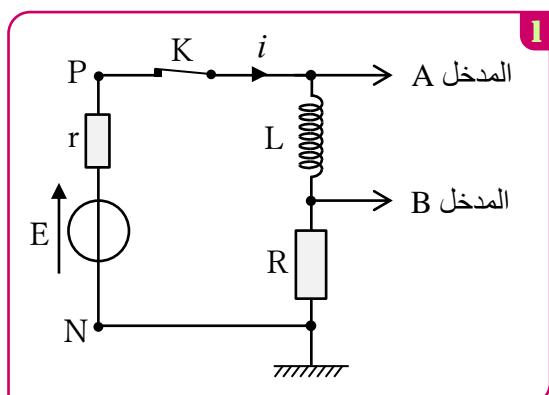نجز التركيب الممثل في الشكل 1 والمكون من:



- مولد مؤتمث للتوتر قوله الكهرومتحركة $E = 12 \text{ V}$

- وشيعة معامل تحريضها L و مقاومتها مهملة:

- موصلين أو مدين مقاومتهما $r = 90 \Omega$ و r

- قاطع التيار K .

نغلق قاطع التيار K عند اللحظة $t = 0$ ، ونسجل بواسطة نظام مسح معلوماتي المحنينين (C_1) و (C_2) الممثلين للتواترين عند المدخلين A و B .

١- عين المحنى الذي يمثل التور (t) u_{PN} والمحنى الذي يمثل التوتر (t) u_{PN}

٢- حدد قيمة I_p شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم.

٣- تحقق أم المقاومة r للموصل الأومي هي $r = 18 \Omega$

٤- أثبت المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار (t) المار في الدارة.

٥- أوجد تعابيري A و τ بدلالة برماترات الدارة ليكون حل المعادلة التفاضلية

$$\text{هو } i(t) = A \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$


٦- حدد قيمة ثابتة الزمن τ .

٧- استنتج قيمة معامل التحرير L للوشيعة.

٨- أوجد الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة $t = \frac{\tau}{2}$.

٩- عند فتح قاطع التيار K ، تظهر شرارة كهربائية بين مريطي.

أ- أعط تفسيراً لذلك.

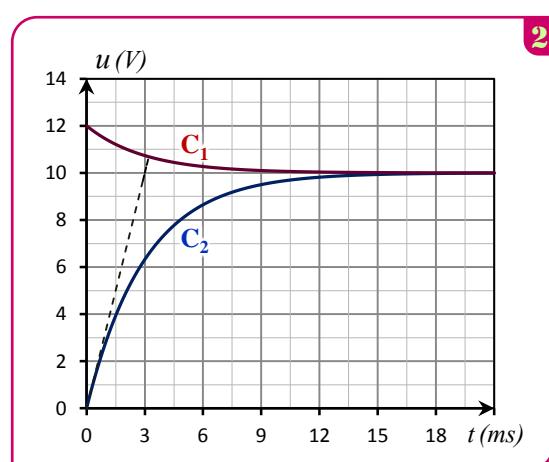

ب- لتفادي ظهور الشرارة نركب على التوازي مع الوشيعة موصلاً أومياً و صماماً ثانوياً. أعط تبيانية التركيب واشرح مبدأ اشتغاله.


- ١ مثل بعثة تباهة التركيب التجاري المستعمل.
- ٢ ما طبيعة نظام التذبذبات التي يبرهنها الرسم التذبذبي ؟
- ٣ حدد شبه دور التذبذبات .
- ٤ ما سبب خمود التذبذبات ؟
- ٥ نعتبر أن مقاومة الدارة جد صغيرة ولا تؤثر على دور التذبذبات .
- ٦ أحسب سعة المكثف C .

٦ احسب الطاقة الكلية المخزنة في الدارة عند اللحظتين $t_1=3\text{ms}$ و $t_2=12\text{ms}$. ثم استنتج الطاقة المبددة بين اللحظتين t_1 و t_2 .

Type BAC+ | ٣٠ min | ١٩° تمرين رقم

دراسة خمود وصيانة التذبذبات في دارة RLC متوازية.
نجز تركيباً تجريبياً يمكن من شحن مكثف من سلسلة إلكترونية.
لهذا الغرض نجز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل ١ والمكونة من:

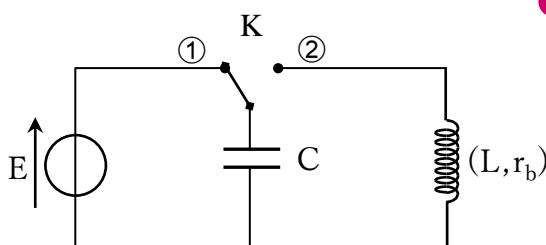- مولد مؤتملاً للتورقوته الكهرومغناطيسية E :
- وشيعة (b) معامل تحريرها L و مقاومتها r_b :
- مكثف سعته $C=10\mu\text{F}$ غير مشحون بديئياً:
- قاطع التيار K ذي موضعين.




بعد شحن المكثف كلياً، نؤرجح قاطع التيار إلى الموضع ② عند لحظة $t=0$.
نعتبرها أصلًا للتوازن.

- ١ تعرف على نظام التذبذب الذي يبرنه منحنى الشكل ٢.
- ٢ بين كيفية ربط جهاز راسم التذبذب الذاكرياتي لمعاينة التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف.
- ٣ باعتبار شبه الدور يساوي الدور الخاص للمتذبذب الكهربائي، حدد معامل التحرير L للوشيعة (b).
- ٤ ما قيمة E القوة الكهرومغناطيسية للمولد ؟
- ٥ احسب ΔE تغير الطاقة الكلية للدارة بين اللحظتين $t_1=0\text{ ms}$ و $t_2=18\text{ ms}$ ثم فسر هذه النتيجة.
- ٦ لصيانة التذبذبات في الدارة، نركب على التوازي مع المكثف والوشيعة (b) الساقين مولداً (G) يزود الدارة بتوتر يتناسب اطراضاً مع شدة التيار الكهربائي $(t)=k.i$.
- أ- ما دور جهاز الصيانة الذي نضيءه ؟
- ب- أثبتت المعادلة التفاضلية التي تتحققها الشحنة $q(t)$.
- ج- نحصل على ذبذبات كهربائية جيبيّة عندما تأخذ الثابتة k في النظام العالي للوحدات القيمة 11 k .
استنتاج قيمة مقاومة الكهربائية r_b للوشيعة.

Type BAC | ٣٠ min | ١٧° تمرين رقم

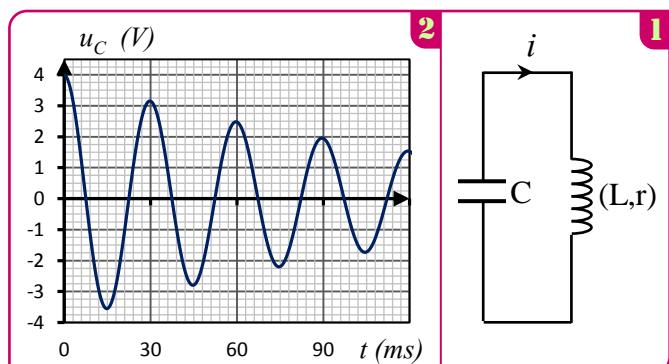
نشحن مكثفاً، سعته $C=45,3\mu\text{F}$. كلباً بواسطة مولد مؤتملاً قوته E ، ونركبه عند اللحظة $t=0$ بين مربطي وشيعة معامل تحريرها الذاتي L و مقاومتها r .
نعاين، بواسطة عدة معلومات ملائمة، منحنى (الشكل ١) الممثل لتغيرات التوتر (t) بين مربطي المكثف بدلاًة الزمن.



- ١ بين كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوتر $u_C(t)$.
- ٢ ما نظام التذبذب الملاحظ في الشكل ١ ؟
- ٣ ما شكل الطاقة المخزنة في الدارة عند اللحظة $t=60\text{ ms}$ ؟ على جوابك.
- ٤ باعتبار أن شبه الدور T يساوي الدور الخاص T_0 للمتذبذب LC .
حدد قيمة L (نأخذ $\pi^2=10$).
- ٥ أحسب قيمة ΔE تغير الطاقة الكلية المخزنة في الدارة بين اللحظتين $t_1=90\text{ ms}$ و $t_2=0\text{ ms}$. فسر النتيجة المحصل عليها.
- ٦ أوجد المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر u_C .
- ٧ نركب على التوازي مع المكثف والوشيعة مولداً G يزود الدارة بتوتر يتناسب اطراضاً مع شدة التيار المار فيها $u_G=a.i$. فنحصل على ذبذبات جيبيّة عندما تأخذ الثابتة $a=8\text{ (SI)}$.
- أ- ما دور المولد G من الناحية الطافية ؟
- ب- أثبتت في هذه الحالة المعادلة التفاضلية التي تتحققها الشحنة $q(t)$ للمكثف.
- ج- أوجد r مقاومة الوشيعة.

Appli | ٣٠ min | ١٨° تمرين رقم

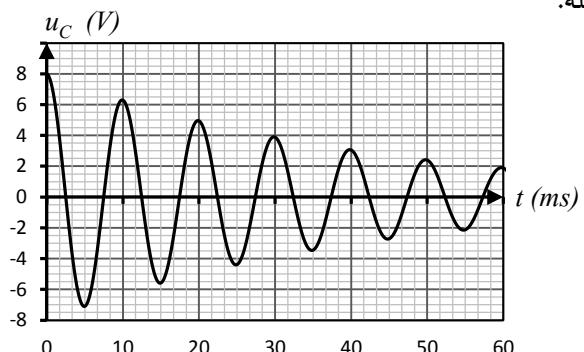
تتكون دارة متوازية RLC من موصل أومي مقاومته R ، و مكثف سعته C و وشيعة معامل تحريرها $L=80\text{ mH}$.
نعاين التوتر بين مربطي المكثف و نحصل على الرسم التذبذبي الممثل أسفله.



Type BAC+ | 30 min | 21° تدرين رقم

المكثف والوشيعة خزانان للطاقة؛ عند تركيبيهما معاً في دارة كهربائية يتم تبادل الطاقة بينهما.

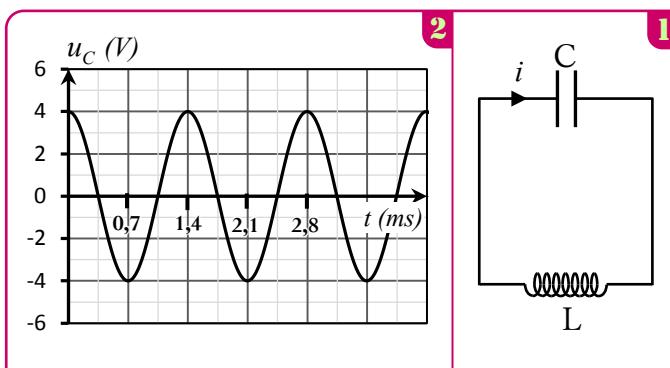نقترح من خلال هذا التدرين دراسة دارة مثالية LC. قامت مجموعة من التلاميذ بالشحن الكلي لمكثف سعته C تحت توتر مستمر U . و بتركيبه مع وشيعة معامل تحريرها L و مقاومتها الداخلية مهملة (الشكل 1).



ما طبيعة النظام الملاحظ في الشكل 2 ؟

- 1 انقل الشكل 1 و مثل عليه، في الاصطلاح مستقبل، التوتر u_C بين مربطي المكثف والتوتر u_L بين مربطي الوشيعة.
- 2 أثبت المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر u_C .
- 3 يمثل الشكل 2 تغيرات التوتر u_C بدلالة الزمن. باستغلال المحنى، اكتب التعبير العددي للتوتر $u_C(t)$.
- 4 تتغير الطاقة المغناطيسية E_m المخزونة في الوشيعة بدلالة الزمن وفق المحنى الممثل في الشكل 3.
- 5 أين أن الطاقة E_m تكتب كما يلي:



$$E_m(t) = \frac{1}{4} C U^2 \left(1 - \cos\left(\frac{4\pi}{T_0} t\right) \right)$$

$$(\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)))$$

ب- استنتج تعبير القيمة القصوى $E_{m,\max}$ للطاقة المغناطيسية بدلالة U و C .

ج- باعتماد المحنى $E_m = f(t)$ ، حدد السعة C للمكثف المستعمل.

د- أوجد معامل التحرير L للوشيعة.

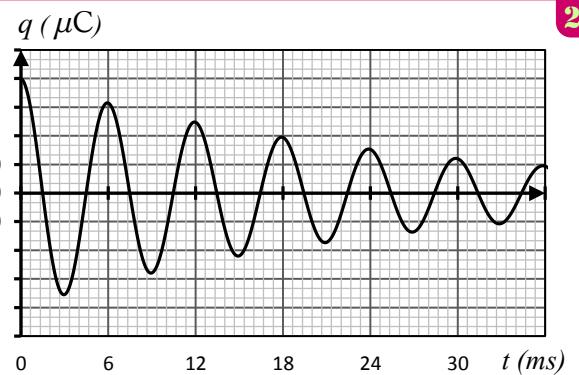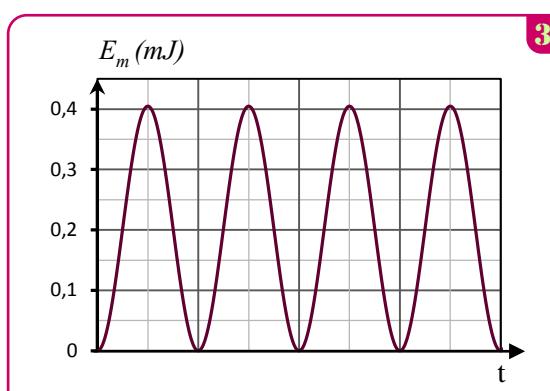


Type BAC | 20 min | 20° تدرين رقم

دراسة تأثير المقاومة الكهربائية على الطاقة الكلية لدارة RLC متوازية.

للتعرف على تأثير المقاومة R لوشيعة (b) على الطاقة الكلية لدارة RLC حرية ، ركب التلاميذ ، عند لحظة تعتبرها أصلًا للتاريخ $(t=0)$ ، مكثفًا سعته $C = 2,5 \mu F$ مشحوناً كلياً مع هذه الوشيعة كما هو مبين في الشكل 1 .

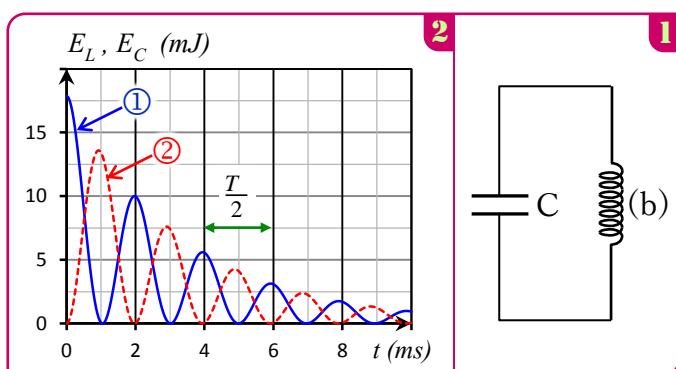بواسطة عدة معلوماتية ملائمة، تمت معاينة التغيرات الممثلة في الشكل 2 لكل من الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثف والطاقة الكهربائية المخزنة في الوشيعة بدلالة الزمن.



ما نظام التذبذب الملاحظ الشكل 2 ؟

باعتبار أن شبه الدور T يساوي الدور الخاص T_0 للمتذبذب LC . حدد قيمة L (أخذ $\pi^2 = 10$).

أثبت المعادلة التفاضلية التي تتحققها الشحنة $q(t)$ للمكثف.




نرمز للطاقة الكلية المخزنة في الدارة عند لحظة t بالرمز E_T و بمثل مجموع الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثف و الطاقة الكهربائية المخزنة في الوشيعة عند نفس اللحظة t .

أ- اكتب تعبير الطاقة الكلية E_T بدلالة C و q و L و i .

ب- بين أن الطاقة الكلية E_T تتناقص مع الزمن حسب العلاقة التالية: $dE_T = -r \cdot i^2 dt$ ، فسر سبب هذا التناقص.

ج- احسب الطاقة المبددة $|\Delta E|$ في الدارة بين اللحظتين $t_1 = 2 \text{ ms}$ و $t_2 = 3 \text{ ms}$.

تمرين رقم 22° | 40 min | فرض منزلي 3

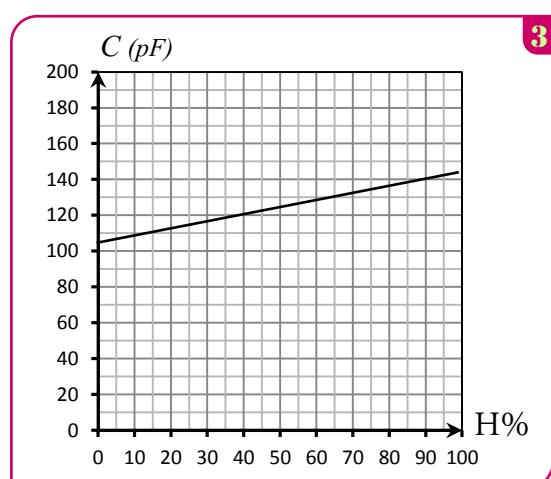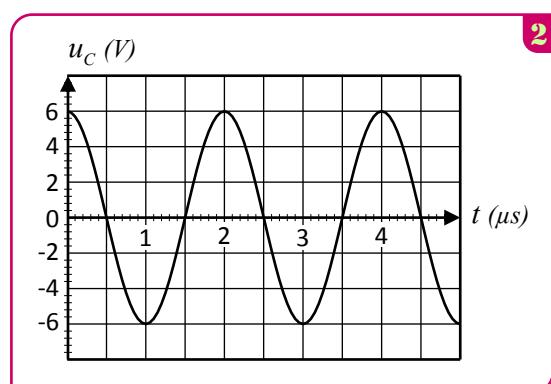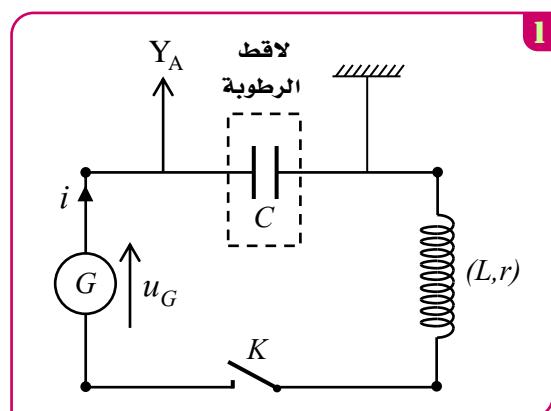

يرتكز مبدأ اشتغال لاقط الرطوبة على مكثف سعته C تزداد قيمتها كلما كانت نسبة رطوبة الهواء $\%H$ مرتفعة.

يعطي الصانع المنحنى الممثل لتغير سعة المكثف C بدلالة نسبة الرطوبة $\%H$ (الشكل 3). نندرج لاقط الرطوبة بمكثف سعته C (الشكل 1).

يهدف هذا التمرين إلى دراسة مبسطة لمبدأ اشتغال جهاز قياس الرطوبة. لفهم دور المكثف في جهاز لاقط الرطوبة، ننجز التركيب الممثل في الشكل 1 المكون من العناصر التالية:

- المكثف ذي السعة C .
- وشيعة معامل تحريضها $L = 0,7 \text{ mH}$ و مقاومتها الداخلية $r = 0,7 \text{ mH}$.
- مولد G يزود الدارة بتواتر يتاسب اطراضاً مع شدة التيار المار في الدارة.
- قاطع للتيار K .

المكثف مشحون كلياً، عند اللحظة $t=0$ نغلق قاطع التيار K فنحصل على المكثف الممثل في الشكل 2 عندما نضبط قيمة البرامتر k على القيمة $k=r$.

- 1 أي نظام من الأنظمة الثلاثة للتذبذب يوافق المنحنى الممثل في الشكل 2 ؟
- 2 مثل على تبانية الشكل 1، التوتر u_C بين مربطي المكثف والوتر L بين مربطي الوشيعة في اصطلاح مستقبل.
- 3 ما دور المولد G من منظور طaci ؟
- 4 ما نوع الطاقة المخزنة في الدارة عند اللحظة $4 \mu\text{s}$ ؟ $t_1 = 4 \mu\text{s}$ علل جوابك.
- 5 أثبت المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر u_C بين مربطي المكثف.

- 6 علماً أن حل المعادلة التفاضلية يكتب على شكل $u_C = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t\right)$
- أ- بين أن $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$


- ب- باستعمال معادلة الأبعاد، بين أن L بعد زمني T_0 :
- أ- الدور الخاص T_0 .

ب- الوسع U_m .

- 8 تتغير سعة المكثف C مع نسبة رطوبة الهواء حسب المنحنى الممثل في الشكل 3.
- حدد H نسبة الرطوبة في مكان التجربة $(\text{نذكر أن } 1\text{pF} = 10^{-12} \text{ F} \text{ ونأخذ } 10^2 = \pi^2)$.

- 9 بين أن E_T الطاقة الكلية في الدارة تبقى ثابتة ثم احسب قيمتها.

تمرين رقم 23° | 10 min | QCM

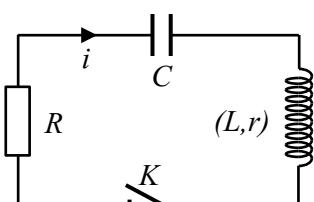

ت تكون دارة متوازية RLC من موصل أولوي مقاومته $R = 90 \Omega$ و مكثف سعته $C = 10 \text{ nF}$ و وشيعة معامل تحريضها $L = 1 \text{ H}$ و مقاومتها $r = 10 \Omega$ (انظر الشكل جانبه).

اختر الجواب الصحيح:

- 1 في اللحظة البدئية ($t=0$) تكون الطاقة الكلية E_T مخزونة في:

الوشيعة

المكثف

الموصل الأولوي

المكثف والوشيعة معاً

- 2 مع مرور الزمن، الطاقة الكلية E_T :

تزداد

تتناقص

تتناقص وتزداد

تبقى ثابتة

- 3 نضيف للدارة مولد G يزود الدارة بتواتر يتاسب اطراضاً مع شدة التيار المار في الدارة $u_G = k \cdot i$. نحصل على نظام دوري في حالة :

$K=70$ $K=100$ $K=90$ $K=10$

الدور الخاص T_0 للذبذبات الكهربائية هو:


$62,8 \text{ ms}$ 628 ms $6,28 \cdot 10^{-4} \text{ s}$ $6,28 \text{ ms}$

تقرير رقم 24° | Type BAC | 30 min | 24°

- ٣ تحصل على كشف الغلاف بجودة عالية باستعمال مكثف سعته $C_2=4,7\text{ nF}$ و موصل أومي مقاومته R_2 من بين الموصلات الأومية ذات المقاومات التالية :
- (0,1 kΩ - 1 kΩ - 150 kΩ)
- حدّد قيمة R_2 الملائمة علماً أن متوسط تردد الموجة الصوتية المضمنة هو $f_S=1\text{ kHz}$.

تقرير رقم 26° | Type BAC+ | 20 min | 26°

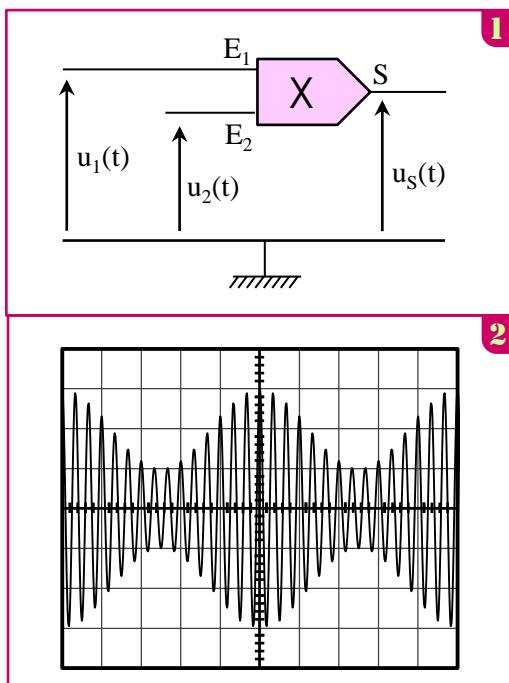خلال حصة الأشغال التطبيقية، طبقت مجموعة من التلاميذ توتراً جيبياً تعبيره $u_1(t)=U_0+U_{m1}\cos(2\pi f.t)$ عند المدخل E_1 لدارة متكاملة منجزة للجاء، حيث U_0 توتر المركبة المستمرة، و توتراً جيبياً تعبيره $u_2(t)=U_{m2}\cos(2\pi F.t)$ الموافق لموجة حاملة عند المدخل E_2 . (الشكل 1).




- ١ يكون تعبيـر التوتـر $u_s(t)$ عند مخرج الدارة المتكاملة هو :
 $u_s(t)=k.u_1(t).u_2(t)$ مع ثابتة تتعلق بالدارة المتكاملة.
- ٢ يـكتب على الشـكل التـالي : يـبين أن وسـع التـوتـر $u_s(t)$ يـمـثل في الشـكل 2 .
- ٣ بعد ضـبط كـاـشـف التـذـبذـب عـلـى الـحـاسـيـتـيـن 1V/div و 0,5ms/div ، عـاـين التـلـامـيـد تـوـتر الـخـروـج $u_s(t)$ الـمحـصـل عـلـيـه حـدـد التـرـدد f للـإـشـارـة المـضـمـنـة و التـرـدد F للـمـوـجـة الـحـامـلـة .
- ٤ بـحـساب نـسـبـة التـضـمـنـيـن m ، يـبـين أن التـضـمـنـيـن جـيدـاً .
- ٥ لإـزـالـة تـضـمـنـيـن المـوـجـة المـضـمـنـة و الـحـصـول عـلـى الـإـشـارـة الـتـي هـي عـبـارـة عـن صـوت نـسـتـعـمـل دـارـة كـهـربـائـيـة مـرـكـبـة عـلـى التـواـزـي مـع دـارـة الـأـنـقـاء C=10nF . أحـسـب قـيـمـة معـاـمـل التـحـريـض L بـحـيث LC تـمـكـن مـن اـنـقـاء المـوـجـة المـضـمـنـة .

يمـثـل الشـكـل أـسـفـلـه التـرـكـيـب المـبـسـط الـذـي أـنـجـزـه مـجـمـوعـة مـن التـلـامـيـدـ. AM لـاستـقـبـال مـوـجـة X .

يـكـتـب تعـبـير التـوـتـر في النـظـام العـالـيـ لـلـوـحدـات (SI) عـنـد مـخـرـجـ الجـزـء X عـلـى الشـكـلـ:

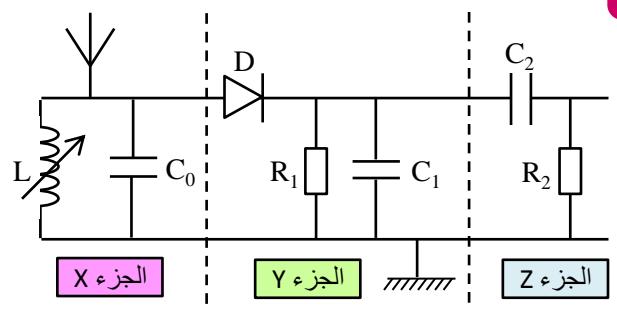
$$u(t) = 0,1 \cdot [0,5 \cos(10^3 \pi \cdot t) + 0,7] \cos(2 \cdot 10^4 \pi \cdot t)$$



- ١ ما هو الدور الذي يلعبه الجزء X ؟
- ٢ ما دور كل من الجزء Z والصمام الثاني D في عملية إزالة التضمين ؟
- ٣ حدد التردد F_P للتوتر الحامل والتردد f_S للإشارة المضمنة .
- ٤ احسب نسبة التضمين m ماذا تستنتج ؟
- ٥ يتكون الجزء X من هوائي وشريعة معامل تحريضها L قابل للضبط و مقاومتها مهملة و مكثف سعة $C_0=47\text{ nF}$ مركبين على التوازي. لاستقبال هذه الموجة نضبط معامل تحريض الوشريعة على القيمة L. احسب L .
- ٦ يتكون الجزء Y من مكثف سعة $C_1=1,2\text{ }\mu\text{F}$ و موصل أومي مقاومته $R_1=1\text{k}\Omega$. هل حصل التلاميذ على كشف غلاف جيد ؟ علل الجواب .

تقرير رقم 25° | Appli+ | 15 min | 25°

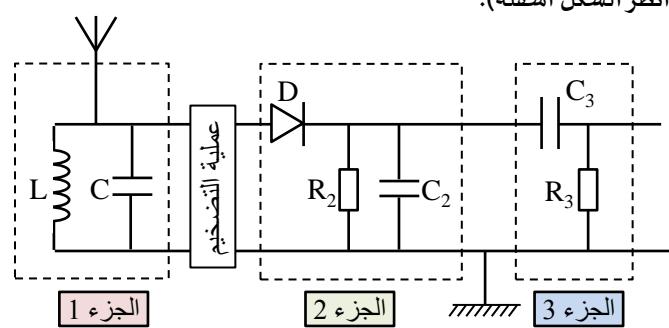نـجـزـ التـرـكـيـب المـبـسـط لـجـهـاز اـسـتـقـبـال مـوـجـة AM و المـكـون مـن ثـلـاثـة أـجـزـاء رـئـيـسـيـة. يـتـكـونـ الجـزـء 1 مـن تـجـمـيعـ عـلـى التـواـزـي لـوـشـريـعة ، معـاـمـل $L=1,1\text{ mH}$ و مقـاـومـتها مـهـمـلـة. مع مـكـثـف سـعـة $C=1\text{nF}$ (انظر الشـكـل أـسـفـلـه).




- ١ ما هو دور الجزء 3 في عملية إزالة التضمين ؟
- ٢ ما قيمة التردد f_0 للموجة الهـيـرـتـيـة الـتـي سـيـلتـقطـها هـذـاـ الجـهـازـ المـبـسـطـ؟

- ٣ نريد الحصول على كشف غلاف جيد باستعمال أحد المكثفات سعاتها:
 $10nF$; $5nF$; $0,5nF$; $0,1nF$
 حدد سعة المكثف الملائم.

تغرين رقم QCM | 20 min | 29°

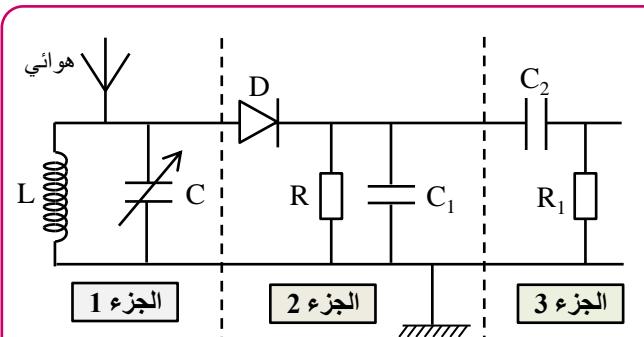لاستقبال موجة إذاعية مضمنة الوسع ترددتها $f_0=594$ kHz .
 نستعمل الجهاز المبسط الممثل أعلاه.



انقل الجواب الصحيح:

- ١ يتكون الجزء 1 من هوائي وشبيعة مقاومتها مهملة ومعامل تحريضها $L=1,44$ mH مرکبة على التوازي مع مكثف سعاته C قابلة للضبط.
أ- الدور الذي يلعبه الجزء 1 هو :

إزالة المركبة المستمرة	استقبال وانتقاء الموجة
إزالة الموجة الحاملة	تضمين الموجة

- ب-** للتقط الموجة الإذاعية ذات التردد f_0 , يجب ضبط سعة المكثف على القيمة التقريرية:

49,9 pF	499 pF
0,499 pF	4,99 pF

- ٢ سعة المكثف المستعمل في الجزء 2، الذي يلعب دور كاشف الغلاف، هي $C_1=50$ nF .
أ- للجاء RC_1 بعد :


[L]	[T]	$[T^{-1}]$	[I]
-----	-----	------------	-----

- ب-** متوسط تردد الموجات الصوتية هو 1kHz، قيمة المقاومة R التي يمكن من الحصول على إزالة تضمين جيدة للموجة المدروسة هي:

20 kΩ	5 kΩ	35 Ω	10 Ω
-------	------	------	------

Type BAC | 20 min | 27° تغرين رقم

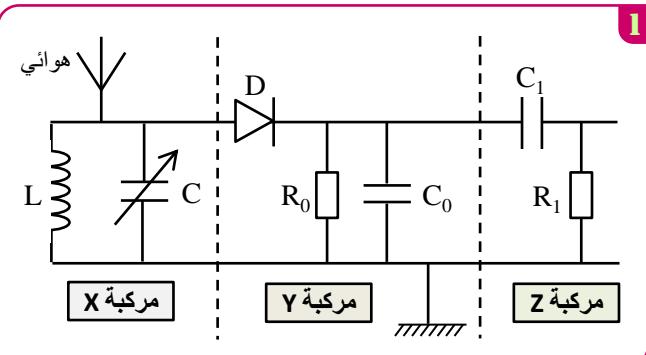خلال حصة الأشغال التطبيقية، تم إنجاز التركيب التجاري الممثل في الشكل 1 أسفله قصد التقاط بث إذاعي تردد $F=540$ kHz .
 تتكون المركبة X من وشبيعة معامل تحريضها $L=5,3$ mH و مقاومتها $C_1=13,1$ pF مهملة و مكثف سعته C قابلة للضبط بين القيمتين $1pF=10^{-12} F$ و $C_2=52,4$ pF (نذكر أن $1pF=10^{-12} F$).




١ ما هو دور المركبات X و Y و Z في عملية التقاط البث الإذاعي ؟

- ٢ ما دور الصمام ذي وصلة D في المركبة Y ؟
 تحق أن المركبة X تمكن من التقاط المحطة الإذاعية المرغوب فيها.
 المركبة Y عبارة عن رباعي قطب مكون من صمام ثنائي D، وثنائي قطب متوازي (R_0C_0 مرشح ممر للترددات المنخفضة).
 نرمز لدور الإشارة بالرمز T_S ولدور الموجة الحاملة بالرمز T_P .
 للتقط الموجة الإذاعية بجودة عالية يجب أن تتحقق ثابتة الزمن $\tau=R_0C_0$ المترادفة (اختر الجواب الصحيح):

$T_S \ll \tau < T_P$	$T_P < \tau \ll T_S$
$T_P \ll \tau < T_S$	$T_S < \tau \ll T_P$

Appli+ | 15 min | 28° تغرين رقم

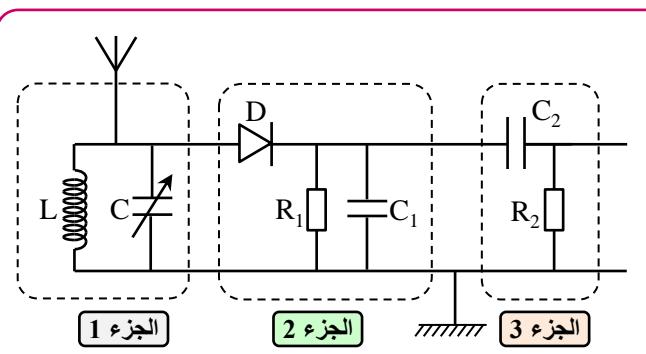يتم إزالة تضمين الوسع باعتماد التركيب الممثل في الشكل أسفله. الجزء الأول مكون من وشبيعة معامل تحريضها $L=0,317$ H و مكثف سعته C قابلة للضبط بين القيمتين $6.10^{-12} F$ و $12.10^{-12} F$.
نعطي: تردد الموجة الحاملة هو $f=100$ kHz و $R_1=30\text{ k}\Omega$




١ بين أن استعمال الوشبيعة في التركيب يمكن الجزء 1 من انتقاء الإشارة.

٢ اعط وظيفة كل من الجزء 3 والصمام الثنائي D.

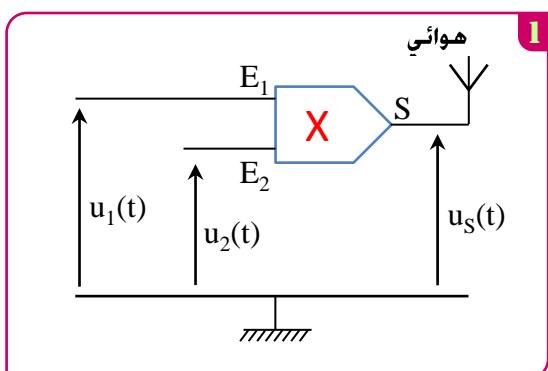(I) لإرسال موجة كهرومغناطيسية مضمونة الوضع (إشارة صوتية)، نستعمل دارة متكاملة منجزة للجداه (الشكل 1).
نطبق عند المدخلين E_1 و E_2 للدارة المتكاملة X التوترين: ($u_1(t)$ و $u_2(t)$) بحيث:

- $u_1(t) = s(t) + U_0$: بحيث U_0 المركبة المستمرة للتواتر f تردد الإشارة.
- $u_2(t) = P_m \cos(2\pi F.t)$: التوتر الممثل للموجة الحاملة ذات التردد F .
- تعبير توتر الخروج هو $u_s(t) = k \cdot u_1(t) \cdot u_2(t)$ حيث k ثابتة تتعلق بالدارة X.



1 بين أن تعبير التوتر المضمن ($u_s(t)$) يكتب على شكل:
 $u_s(t) = A[1+m \cos(2\pi f t)] \cos(2\pi F t)$
ثابتين A و m .

2 أوجد تعبير نسبة التضمين m بدلالة $U_{s,\min}$ و $U_{s,\max}$.

3 باعتمادك على منحى الشكل 2 الممثل لتغير الموجة ($u_s(t)$)، حدد قيمة التردد F للموجة الحاملة و قيمة التردد f للإشارة.

4 احسب نسبة التضمين m ، ما هو استنتاجك ؟

(II) لالتقط هذه الموجة ذات التردد F ، نستعمل الجهاز البسيط والمكون من ثلاثة أجزاء رئيسية كما هو مبين في الشكل 3. تتكون دارة الانتقاء من وshire معامل تحريرها $L=3,7mH$ مركبة على التوازي مع مكثف سعته $C=4,7 nF$ قابلة للضبط.

1 أعط دور كل من الصمام الثنائي D والجزء II في عملية إزالة التضمين ؟

2 لالتقط هذه الموجة يجب ضبط سعة المكثف على القيمة C.

3 احسب C . (نأخذ $10^2 = \pi^2$).

4 للحصول على كاشف غلاف بجودة عالية، نستعمل مكثفا سعته $F=4,7 nF$ (الجزء I) و موصل أومي مقاومته R (الجزء II).


من بين الموصلات الأوممية ذات المقاومات التالية :

1 $1 k\Omega$ و $10 k\Omega$ و $50 k\Omega$ و $150 k\Omega$ ، حدد قيمة المقاومة الملائمة علما



أن متوسط تردد الموجات الصوتية هو $f=1kHz$ ($1nF=10^{-9} F$ ذكر أن $f=1kHz$).

5 نعيين على راسم التذبذبات التوترات u_{AM} و u_{BM} و u_{CM} ، فنحصل على المنحنيات الممثلة في الشكل 4.

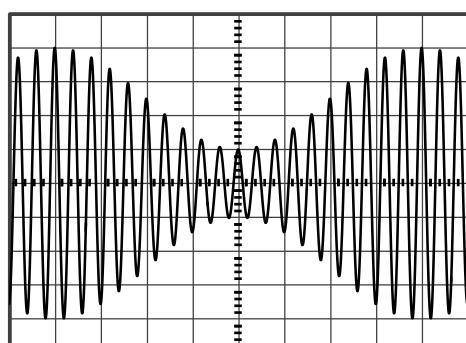أقرن كل منحني من المنحنيات الثلاثة 1 و 2 و 3 بالتواتر الموافق له ؛ علل جوابك.



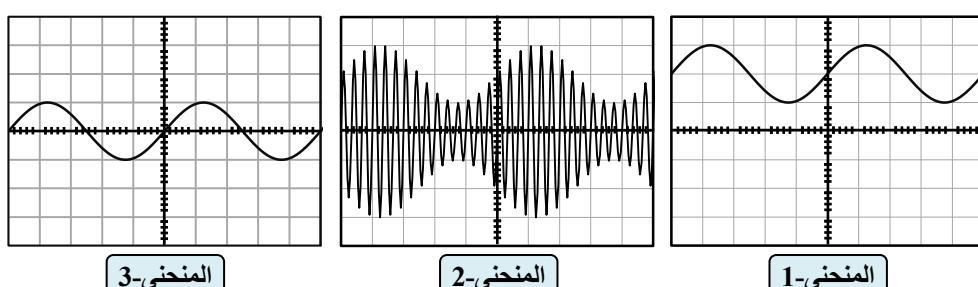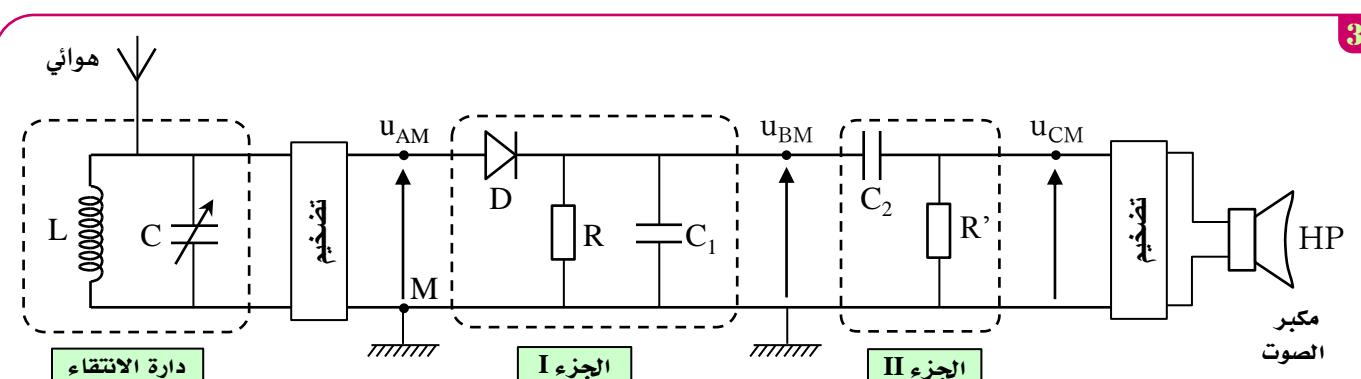الحساسية الأفقية: 1V/div
الحساسية الرأسية: 0,1ms/div



! كل إجابة تمثل النتيجة النهائية للسؤال، يجب التوصل إليها باستعمال مختلف مراحل الحل والبراهين والقواعد ...

عناصر الإجابة

التمرين 9

① منحى التيار i يكون معاكساً لمنحي سهم التوترين u_R و u_L .

$$\frac{L}{R+r} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R+r}$$

② التوصل إلى: $\tau = L / (R+r)$ و $I_0 = E / (R+r)$

③ التوصل إلى: $r = 10 \Omega$. بـ $\tau = 1\text{ms}$. جـ $I_0 = 120 \text{ mA}$

④ التوصل إلى: $I_0 = 133 \text{ mA}$ و $u_L \approx 12e^{-900t}$

⑤ تطبيق عددي: $E_m = 7,2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$

التمرين 1

① منحى التيار i يكون معاكساً لمنحي سهم التوترين u_R و u_C .

② التوصل إلى: $\tau = RC$ و $A = E$

③ استغلال المنحني: $\tau = 1\text{s}$

④ تطبيق عددي: $E_e = 7,2 \cdot 10^{-2} \text{ J}$

التمرين 10

① يدخل التيار الكهربائي في اللبوس الموجب (اللبوس A).

② تطبيق عددي: $E_e = 3 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

الطريقة الثانية:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

② التوصل إلى: $\alpha = 1 / RC$ و $A = E$

④ التوصل إلى: $R = 333,3 \Omega$ و $\tau = 0,5 \text{ s}$. تطبيق عددي:

⑤ يجب أن تكون R صغيرة.

التمرين 4

$$RC \frac{dq}{dt} + q = CE$$

④ التوصل إلى: $m = 1 / RC$ و $A = EC_0$

⑤ التوصل إلى: $\tau = (R+r)C_0$

⑦ تطبيق عددي: $C_0 = 3,11 \mu\text{F}$ و $R = 4,48 \text{ k}\Omega$

التمرين 5

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

④ التوصل إلى: $\tau = RC$ و $B = -E$ و $A = E$

⑤ $\tau = 1 \text{ s}$

⑥ تطبيق عددي: $E_e = 7,2 \text{ mJ}$

التمرين 6

$$\ln(u_C) = \ln(E e^{-\frac{t}{\tau}}) = \ln E + \ln(e^{-\frac{t}{\tau}}) = \ln E - \frac{t}{\tau}$$

بـ $\tau = 4 \text{ ms}$ و $E = 6 \text{ V}$

جـ $C = 4 \mu\text{F}$

التمرين 7

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

④ التوصل إلى: $\tau = RC$ و $B = -E$ و $A = E$

⑤ التوصل إلى: $\tau = 0,4 \text{ ms}$. R صغيرة \leftrightarrow مدة الشحن صغيرة.

⑥ تطبيق عددي: $E_e = 27 \mu\text{J}$

⑦ التوصل إلى: $\theta_2 = 210^\circ\text{C}$

في طور الانجاز