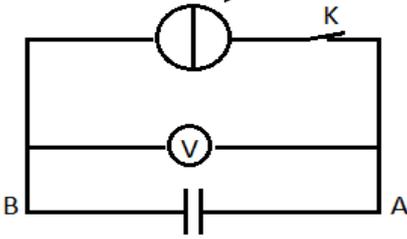


ثنائي القطب RC

Le dipôle RC

مولد مؤتمثل للتيار
 $I = cte = 80 \cdot 10^{-6} \text{ A}$



نشاط 1: العلاقة شحنة-توتر

ننجز التركيب الكهربائي جانبه بعدما نفرغ المكثف بوصله بمربطيه بموصل أومي مناسب لمدة ثمانية واحدة على الأقل. ثم ندون النتائج.

50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	t(s)
											$U_{AB}(V)$
											$q_A (\mu C)$

1. بعد ملأ الجدول خط المنحنى $q_A = f(U_{AB})$ وقم باستثماره.


نشاط 2: استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر

بعد تفريغ المكثف ننجز التركيب الكهربائي جانبه. حيث $C = 100 \mu F$; $R = 1 \text{ K}\Omega$; $E = 4,5 \text{ V}$

نرجع قاطع التيار إلى الموضع 1, ثم نلاحظ راسم التذبذب. ننمذج المنحنى

$$U_C(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

1. حدد الثابتين K و τ .

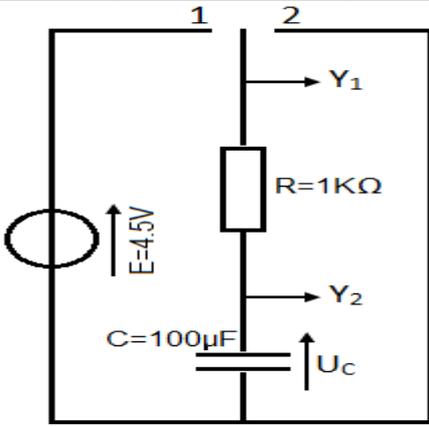

نرجع قاطع التيار إلى الموضع 2, ثم نلاحظ المنحنى $U_C(t)$. ننمذجه بالدالة: $U_C(t) = K'e^{-\frac{t}{\tau'}}$

2. حدد الثابتين K' و τ' .

3. نغير قيمة R إلى $3,3 \text{ K}\Omega$, ما تأثير قيمة R على شحن وتفريغ المكثف؟

4. نغير قيمة C إلى $480 \mu F$, ما تأثير قيمة C على شحن وتفريغ المكثف؟

5. عند وضع قاطع التيار في الموضع 2 يظهر تيار وتوتر في الدارة رغم عدم وجود مولد. فسر ذلك.