

المادة : الفيزياء

المستوى : السنة الثانية من سلك البكالوريا علوم فيزيائية وعلوم رياضية

المدة: 38 من

الجزء الثالث : الكهرباء

		الوحدة 2 : ثانوي القطب RL		• معرفة التمثيل الرمزي لوشيعة • معرفة تعبير التوتر بين مربطي وشيعة في الاصطلاح مستقبل • تحديد معامل التحرير لوشيعة • ثبات المعادلة التقاضية وحلها عندما يكون ثانوي القطب RL خاصاً لرتبة توتر	
		1. الوشيعة		• معرفة تعبير ثابتة الزمن • معرفة واستغلال الطاقة الكهربائية المخزونة في وشيعة	
6س		2. استجابة ثانوي القطب RL لرتبة توتر		2.1. تعريف 2.2. الدراسة التجريبية 2.3. الدراسة النظرية	
• التشخيصي (قبلى) : أسئلة شفافية وكتابية	• الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية • إنجاز المناولة 1 واستثمار نتائجها • إنجاز المناولة 2 واستثمار نتائجها • الإجابة على الأسئلة التوجيهية • التوصل إلى معرفة تعبير التوتر • التكوفي (تدريجي) : استثمار نتائج الأنشطة	• طرح أسئلة حول المكتسباتقبلية • إعطاء تعريف • توزيع الوسائل التجريبية على المجموعات • طرح أسئلة توجيهية • الإشراف على مختلف الأنشطة وتنظيم العمل • انجاز المناولة 3 • انجاز الدراسة النظرية (المعادلة التقاضية وحلها) • انجاز المناولة 4 (الطاقة) واسثمار نتائجها (معرفة تعبير طاقة الكهربائية المخزونة في وشيعة)	• مولد مؤتمث للتوتر • مولد GBF • راسم التذبذب • اومنتر • اميرمنتر • فولطمتر • وشيعة ذات نواة من الحديد المطابع • معدلة موصل اومي • أسلاك الربط • قاطع التيار • وشيعة بدون نواة ذو مقاومة • صمام ذي وصلة • محرك • حاسوب ولوارمه • برانم	1.1. تعريف 1.2. التوتر بين مربطي وشيعة	
• الإجمالي : تمارين توليفية فرض منزلي				3. الطاقة المخزونة في الوشيعة 3.1. الإبراز التجاري 3.2. تعبير الطاقة المخزونة في وشيعة	