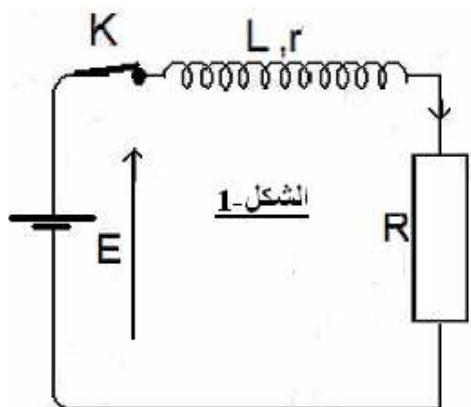




الفيزاء-I- (6نقط): استحابة وشيعة لرتبة توتر

يتكون التركيب الممثل في وثيقة الشكل-1 من وشيعة معامل تحريرها L ومقاومتها $r=10\Omega$ وموصل أومي مقاومته R ، وقاطع التيار K ، ومولد مؤتمث يطبق بين مربطي ثانوي القطب RL رتبة توتر صاعدة E . عند لحظة $t=0$ نغلق قاطع التيار.

(1) أوجد تعبير المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_R بين مربطي الموصل الأومي أثناء إقامة التيار في الدارة.



(2) يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على الشكل التالي: $u_R = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$. أوجد تعبير كل من المقدارين A و τ .

(3) تعطي وثيقة الشكل-2 تغيرات كل من التوتر u_R بين مربطي الموصل الأومي والتوتر u_L بين مربطي الوشيعة والتوتر u بين مربطي ثانوي القطب RL بدلاً من الزمن.

(3-1) بين أن قيمة مقاومة الموصل الأومي هي $R=40\Omega$.

(3-2) استنتج قيمة معامل التحرير L للوشيعة.

(4) عين مبيانيا قيمة شدة التيار عند اللحظة $t=3,5ms$. استنتاج قيمة الطاقة المخزونة في الوشيعة عند هذه اللحظة.

(5) ليكن t' تاريخ لحظة تقاطع المنحنيين $u_R(t)$ و $u_L(t)$. بين أن معامل التحرير للوشيعة يحقق العلاقة التالية:


$$L = \frac{R+r}{t'} \ln\left(\frac{2R}{R-r}\right)$$

(A) يمثل مقارب المنحنى u_R .

(A') يمثل مقارب المنحنى u_L .


(T) ماس المنحنى u_R عند

أصل التواريخ ($t=0$).

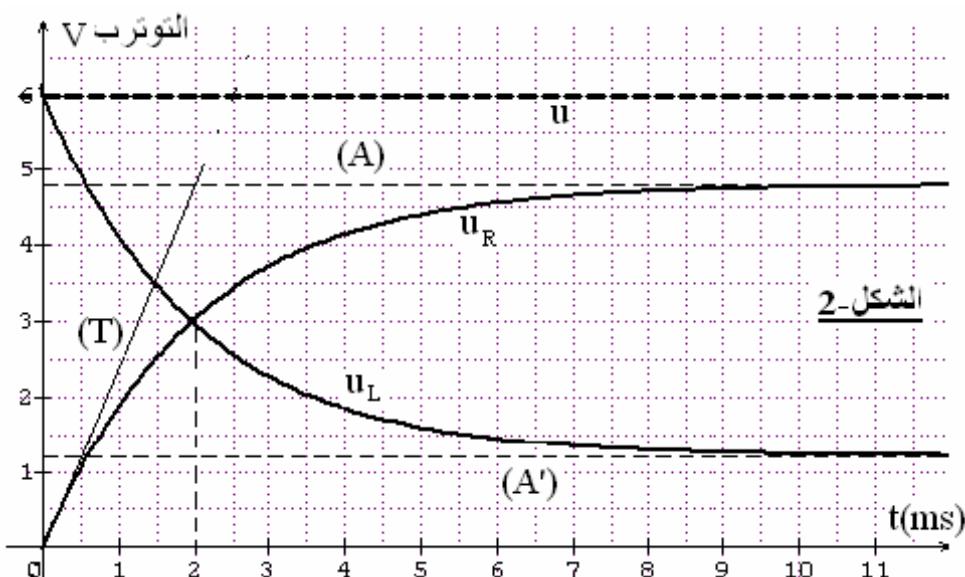

الفيزاء-II- (7نقط): التبادل الطاقي بين وشيعة ومكثف

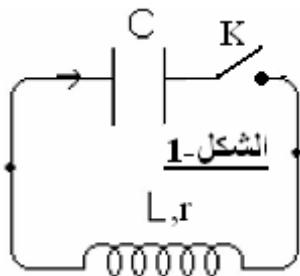الجزء الأول: الحالة التي تكون فيها مقاومة الوشيعة مممة



نعتبر التركيب الممثل في وثيقة الشكل-1 والمكون من مكثف مشحون سعته C والتوتر بين مربطيه $U_0=10V$ ، ووشيعة معامل تحريرها L ومقاومتها مهملة، وقاطع تيار K . عند لحظة $t=0$ نغلق قاطع التيار.

(1) ما الظاهرة الملاحظة؟

(2) أوجد تعبير المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C بين مربطي المكثف في هذه الدارة.

1ن

1ن

0.5ن

1ن

2ن

0.25ن 0.5ن

(3) يكتب تعبير كل من التوتر u_c بين مربطي المكثف والشدة i للتيار في هذه الدارة على الشكل التالي:

$$(u_c(t) = 10\cos(10^4\pi t) \text{ بالفولط(V)} \text{ و } i(t) = -10\pi\sin(10^4\pi t) \text{ بالميلي-أمبير(mA).})$$

3-1- بين أن قيمة سعة المكثف هي: $C = 0,1\mu F$.

3-2- استنتج قيمة معامل التحرير L للوشيعة.

(4) ليكن t_1 تاريخ اللحظة التي تصير فيها الطاقة E_c المخزونة في المكثف والطاقة المخزونة في الوشيعة متساوين للمرة الأولى بعد إغلاق الدارة.

3-4- أوجد قيمة t_1 .

3-2- أحسب قيمة كل من التوتر بين مربطي المكثف u_c وشدة التيار في الدارة عند هذه اللحظة.

الجزء الثاني: الحالة التي تكون فيها مقاومة الوشيعة غير مهملة

نعرض في التركيب الممثل في وثيقة الشكل-1 الوضعي السابقة بوشيعة أخرى لها نفس معامل التحرير L , غير أن مقامتها r غير مهملة. بعد شحن المكثف كلياً من جديد يغلق الدارة عند لحظة $t=0$. باستعمال راسم التذبذب نعين التوتر u_c بين مربطي المكثف، فنحصل على الرسم التذبذبي للممثل في وثيقة الشكل-2.


(1) علل شكل المنحنى وعین قيمة شبه الدور T وقارنها بقيمة الدور الخاص T_0 .

(2) بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_c تكتب على الشكل التالي: $\frac{d^2u_c}{dt^2} + 2\lambda \frac{du_c}{dt} + \frac{4\pi^2}{T_0^2} u_c = 0$

(3) باعتبار الشروط الأصلية، يكتب حل المعادلة التفاضلية السابقة على الشكل التالي: $u_c(t) = U_0 e^{-\lambda t} \cos \frac{2\pi}{T} t$

3-1- أوجد تعبير النسبة $\frac{u_c(0)}{u_c(T)}$ بدلالة λ و T .

3-2- استنتاج قيمة مقاومة r للوشيعة.

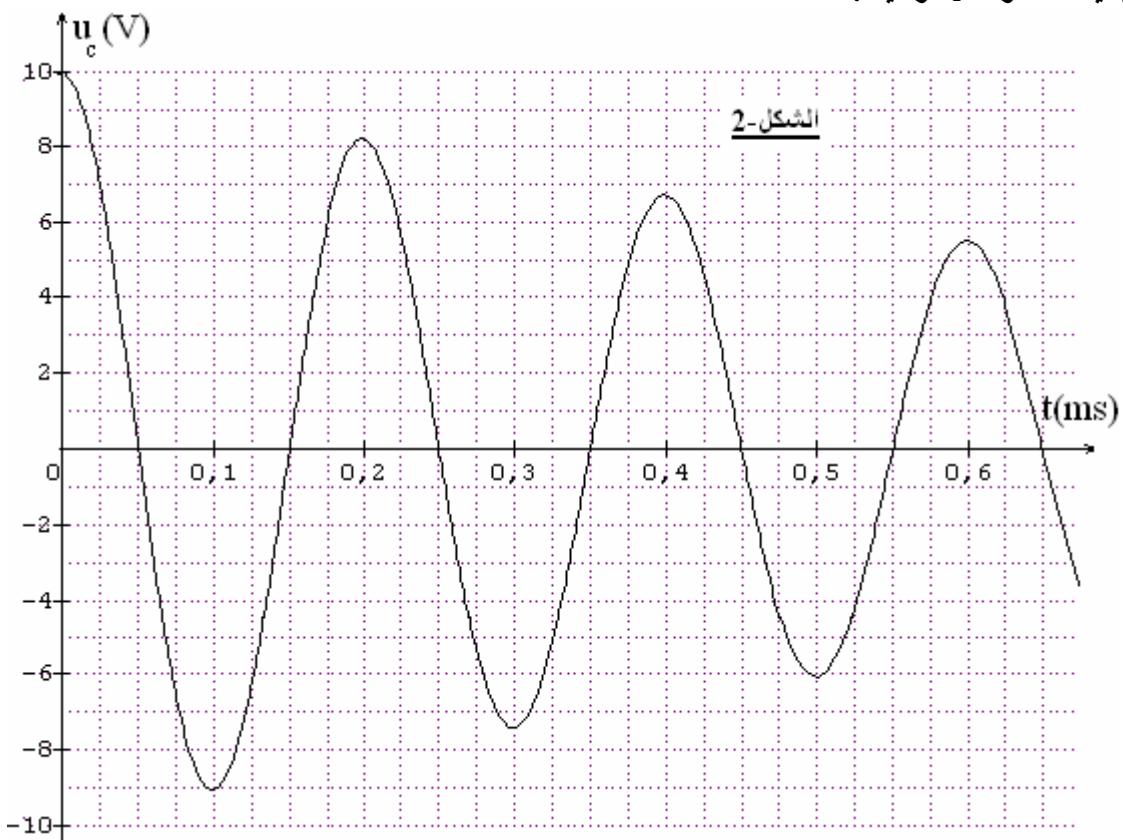

الكتيرول ماء (7 نقط)- حمض اللاكتيك وجودة الحليب-

ينتج حمض اللاكتيك (أو حمض اللبن) $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$ عن تخمر سكر اللاكتوز في الحليب بواسطة الباكتيريا. يكون الحليب الطري خالياً من حمض اللاكتيك، لكن مع مرور الزمن يظهر هذا الحمض، فتزداد نسبة تواجده في الحليب تدريجياً. يفقد الحليب جودته إذا تجاوز الترکیز الكتلي C_m لحمض اللاكتيك فيه القيمة $1,8\text{g/L}$.

نعتبر أن حمض اللاكتيك الذي نرمز له اختصاراً HA هو الحمض الوحيد الموجود في الحليب.

(1) معايرة حمض اللاكتيك في حليب

نضع في كأس حجما $V_A=20\text{mL}$ من الحليب ونعايره بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم (Na^+, OH^-) تركيزه $C_B=5.10^{-2}\text{mol/L}$ باستعمال التركيب التجريبي الممثل في وثيقة الشكل-1. نقىس عند كل إضافة حجم V_B لهيدروكسيد الصوديوم pH الخليط. يمثل منحنى وثيقة الشكل-2 تغيرات pH الخليط بدلالة V_B الحجم المضاف.

1-1- أعط أسماء العناصر المرفقة من التركيب التجريبي.

1-2- أكتب معادلة تفاعل المعايرة.

3-1- عين مبيانيا V_{BE} حجم هيدروكسيد الصوديوم المضاف عند التكافؤ. استنتج كمية مادة حمض اللاكتيك الموجودة في الحجم $V_A=20\text{mL}$ من الحليب.

3-2- أحسب التركيز الكتلي C_m لحمض اللاكتيك في الحليب. ماذا تستنتج بصدق جودة هذا الحليب؟
نعطي الكتلة المولية لحمض اللاكتيك: $M=90\text{g/mol}$

(2) تحديد الثابتة pK_A للمزدوجة HA/A^- (أيون اللاكتات/ حمض اللاكتيك)

2-1- باستعمال جدول التقدم للتفاعل الحالى عند إضافة الحجم $V_B = 7\text{mL}$ خلال المعايرة السابقة، حدد نسبة التقدم النهائى τ . ماذا تستنتج؟ نعطي $\text{p}K_a=14$.

2-2- بين أن الثابتة pK_A للمزدوجة HA/A^- تحقق العلاقة التالية: $(-1) = \frac{C_A V_A}{C_B V_B}$. أحسب قيمتها.

