

عناصر الاجابةتمرين 1:

-1 أنشاء عملية التخفيف، لدينا  $C_0V_0 = C_1V_1 \Rightarrow C_0 = \frac{C_1V_1}{V_0} = 20 * C_1$



-3  $K = \frac{K_A(CH_3COOH / CH_3COO^-)}{K_e}$  و بما أنها جد كبيرة فإن التفاعل كلي.

-4  $E(V_{bE} = 12 \text{ mV} , pH_E = 8,5)$

-5 عند التكافؤ لدينا  $C_1V_a = C_bV_{bE} \Rightarrow C_1 = \frac{C_bV_{bE}}{V_a} = 0,06 \text{ mol.L}^{-1}$

-6  $C_0 = 20 * C_1 = 1,2 \text{ mol.L}^{-1}$

-7 الكاشف المناسب هو فينول فتالين لأن  $pH_E$  تنتمي لمنطقة إنعطافه

تمرين 2:

-I تحديد مميزان وشبيعة :

-1 المعادلة التفاضلية :  $\frac{L}{R+r} \frac{du_R}{dt} + u_R = \frac{RE}{R+r}$

-2  $\alpha = \frac{1}{\frac{L}{R+r}} = \frac{1}{\tau} \text{ و } A = \frac{RE}{R+r}$

-3  $u_R(\infty) = \frac{RE}{R+r}$

-4  $r = \frac{RE}{u_R(\infty)} - R \approx \frac{100 * 10}{9} - 100 = 11 \Omega$

-5  $L = \tau * (R+r) = 222.10^{-3} H$

-II دراسة دارة  $RLC$

-1 نظام شبه دوري  
-2  $T = 40 \text{ ms}$

-3  $L = \frac{T^2}{4\pi^2 C} = 0,20 \text{ H}$

-4  $E_J = E_T(0) - E_T(40) = \frac{1}{2} C * (12^2 - 7^2) = 9,5.10^{-3} J$

-5  $u_g = ki = ri$

تمرين 3:

-1 المنحنى 1 يوافق التوتر  $U_{AM}$  و المنحنى 2 يوافق التوتر  $U_{SM}$

-2 مبيانيا  $f_p = \frac{1}{10.10^{-6}} = 10^5 \text{ Hz}$  إذن  $T_p = 10 \mu s$

-3 إنتقاء توتر تردد  $f_p = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

-4  $C_0 = 0,63 10^{-9} F = 0,63 nF$

-5 دوره كشف الغلاف

$T_p \prec RC_1 \prec T_s$

-6  $\frac{T_p}{C_1} \prec R \prec \frac{1}{C_1 f_s}$

$10^3 \prec R \prec 2.10^4$

-7 إزالة المركبة المستمرة  $U_0$