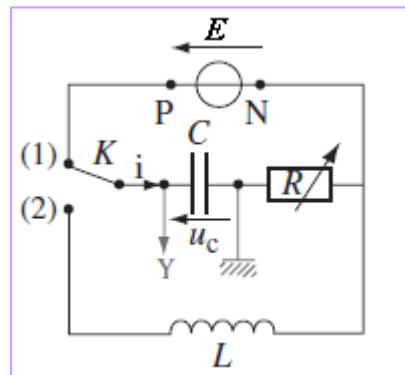


التدبذبات الحرجة في دارة RLC متوازية

I. تفريغ مكثف في وشيعة



• التركيب التجريبي

بعد شحن المكثف يؤرجح قاطع التيار إلى الموضع 2 . يمكن رسم تذبذب ذو ذاكرة، أو حاسوب، من معاينة تغيرات التوتر بين مربطي المكثف خلال التفريغ.

• أنظمة التذبذبات الحرجة



حسب قيمة المقاومة المكافئة R للدارة يمكن مشاهدة نظامين للتفرغ:

نظام لادوري	نظام شبه دوري
مرتفعة R	ضعيفة R
يقع تفريغ المكثف مصحوباً بتذبذبات حرجة و مخدمة : وسعها يتناقص مع الزمن. يتعلق الأمر تدريجياً بدون تغير في الإشارة. يتعلق الأمر بنظام لا دوري.	يكون تفريغ المكثف مصحوباً بتذبذبات حرجة و مخدمة : وسعها يتناقص مع الزمن. يتعلق الأمر بنظام شبه دوري. T. يسمى شبه الدور.

يوجد نظام حدي يفصل بين النظامين شبه الدوري واللادوري ويسمى النظام الحرج.
يتميز هذا النظام بأقل مدة يستغرقها التوتر بين مربطي المكثف لينعدم.




II. الدراسة النظرية لدارة (LC)

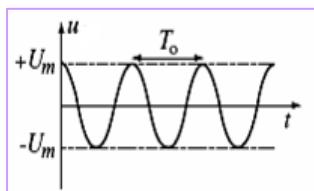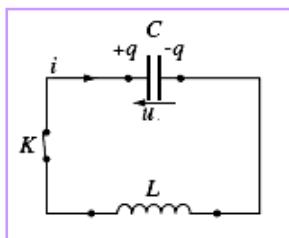

$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot u = 0$	المعادلة التفاضلية
$u = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$	التوتر بين مربطي المكثف (حل المعادلة التفاضلية)
$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$	الدور الخاص
$q = CU_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$	شحنة المكثف
$i = -\frac{2\pi}{T_0}CU_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$	شدة التيار

الدارة المثلية (LC) متذبذب كهربائي حر تذبذباته جيبية تشكل نظاماً دورياً.

خاصية

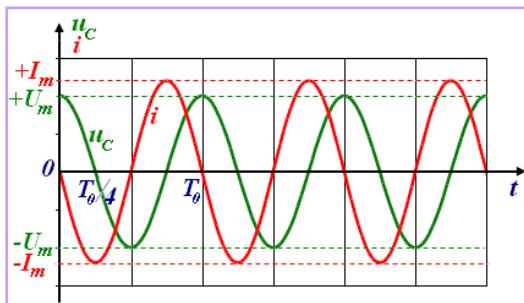

بين شدة التيار و التوتر بين مربطي المكثف فرق في الطور يساوي $\pi/2$: نقول أنهم على تربع في الطور: عندما ينعدم أحدهما يأخذ الآخر قيمته القصوى أو الدنيا.

III. التبادلات الطاقية

• الطاقات

$E_e = \frac{1}{2}Cu^2$	طاقة المكثف
$E_m = \frac{1}{2}Li^2$	طاقة الوشيعة
$E = \frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li^2$	الطاقة الكلية

• التبادل الطاقي

في دارة (RLC)	في دارة (LC)
<p>- تغير الطاقة خلال مدة dt أي مشتقتها بالنسبة للزمن:</p> $\frac{dE}{dt} = Cu\frac{du}{dt} + Li\frac{di}{dt} = (u + L\frac{di}{dt})i$ <p>- وباعتبار المعادلة التفاضلية لدارة (RLC)</p> $u + L\frac{di}{dt} + Ri = 0$ $\frac{dE}{dt} = -Ri^2$ <p>نستنتج ما يلي:</p> <p>تناقص طاقة الدارة (RLC) مع الزمن تدريجياً.</p> <p>تبعد الطاقة بمحضها جول خلال التبادل الطاقي الحاصل بين المكثف والوشيعة:</p>	<p>الطاقة الكلية هي:</p> $E = \frac{1}{2}CU_m^2\cos^2(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi) + \frac{1}{2}L\frac{4\pi^2}{T_0^2}C^2U_m^2\sin^2(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi)$ $E = \frac{1}{2}CU_m^2 = \frac{1}{2}LI_m^2 = Cte$ <p>(بوضع: $I_m = \frac{2\pi}{T_0}CU_m$)</p> <p>طاقة الدارة (LC) ثابتة وتساوي الطاقة البدئية للمكثف.</p> <p>خلال التذبذبات يحدث تبادل طاقي بين المكثف والوشيعة حيث تتحول الطاقة الكهرباسكينة إلى طاقة مغناطيسية أو العكس دون تبدد في الطاقة:</p>

من خلال المخطط الطaci لدارة (LC) يمكن ملاحظة أن الطاقة المخزنة في كل من المكثف و الوشيعة تتغيران دوريا بدور يساوي نصف الدور الخاص T_0 للتزبذبات: خلال دور T_0 يفرغ المكثف مرتين ويشحن مرتين.



IV. صيانة التزبذبات الحرة في دارة (RLC)

• مبدأ الصيانة

لصيانة التزبذبات الحرة في دارة RLC ينبغي تعويض الطاقة المبده بمفعول جول. و يتم ذلك باستعمال مولد يطبق توبراً متناسباً مع شدة التيار: $u_g = R_0 i$

• التركيب التجاري

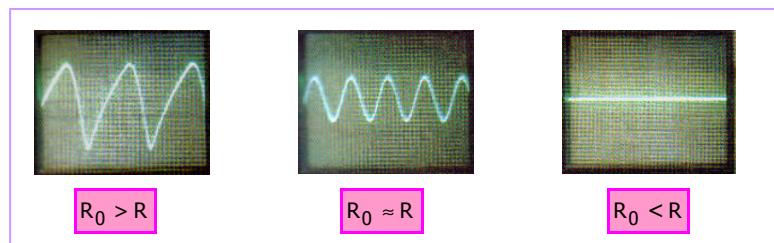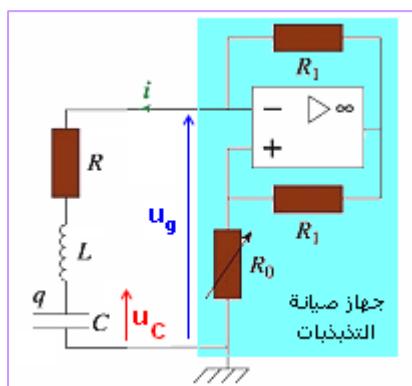على شاشة راسم التزذبذب تعانى تغيرات التوتر بين مربطي المكثف. و بتغيير قيمة R_0 يمكن معاينة 3 حالات:



تحقق صيانة التزبذبات في الحالة $R_0 \approx R$

• تفسير

بتطبيق قانون إضافية التوتّرات:

$$u_R + u_L + u_C = u_g$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R - R_0}{L} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot u = 0$$

نستنتج المعادلة التفاضلية للدارة هي:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot u = 0$$

في الحالة $R_0 = R$ تصير هذه المعادلة كالتالي: و هي المعادلة التفاضلية لدارة LC .

في هذه الحالة يتصرف التركيب كدارة (LC): تزبذباتها جيّبة.