

## ثنائي القطب RL

### تمرين 1

1 - التوترات المعاينة على شاشة راسم التذبذب :

$$u_L(t) \text{ و } u_R(t)$$

2 - تعبير التوتر  $u_{DF}(t)$  بدالة  $L$  و  $i(t)$  :

$$u_{DF}(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$$

نستنتج تعبير  $u_{DF}(t)$  بدالة الزمن في المجال  $[0\text{ms}, 6\text{ms}]$  في المجال حسب الشكل وفي المجال  $[0\text{ms}, 6\text{ms}]$  لها معادلتين : في المجال  $[0\text{ms}, 4\text{ms}]$  لدينا  $i_1(t) = a_1 t$  بحيث أن  $a_1$  المعامل الموجه للجزء من المستقيم المار من أصل النقطة :

$$a_1 = \frac{\Delta i}{\Delta t} = \frac{0,7}{4 \cdot 10^{-3}} = 175 \text{ A/s}$$

$$u_{DF}(t) = 100 \cdot 10^{-3} \cdot 175 = 17,5 \text{ V}$$

$$u_R(t) = 1750t$$

في المجال  $[4\text{ms}, 6\text{ms}]$  لدينا  $i_2(t) = a_2 t + b$

$$a_2 = \frac{\Delta i}{\Delta t} = -\frac{0,7}{2 \cdot 10^{-3}} = -350 \text{ A/s}$$

$$i_2(t) = -350t + b \Rightarrow 0 = -350 \times 6 \cdot 10^{-3} + b$$

$$b = 2,10 \text{ A}$$

$$u_{DF}(t) = -100 \cdot 10^{-3} \cdot 350 = -35 \text{ V} \quad \text{أي أن } i_2(t) = -350t + 2,10$$

$$u_2(t) = -3500t + 21,0$$

### تمرين 2

1 - قيمة التوتر  $u_L$  بين مرقطي الوشيعة عندما يمر بها تيار كهربائي شدته  $i = 1,20A$  :

$$\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow u_L = r \cdot i = 10,2V \quad u_L = ri + L \frac{di}{dt}$$

بما أن شدة التيار ثابتة

2 - قيمة التوتر بين مرقطي الوشيعة عند اللحظة  $t = 0$  :  
نحسب التوتر بين مرقطي الوشيعة في اللحظة  $t$  :

$$u_L = ri + L \frac{di}{dt} = 8,5(1,50 - 200t) + 42,2 \cdot 10^{-3}(-200)$$

$$u_L = 12,75 - 1700t - 8,440 = 4,31 - 1700t$$

$$t = 0 \Rightarrow u_L = 4,31V$$

ب - اللحظة التي ينعدم فيها التوتر  $u_L$  :

$$u_L = 4,31 - 1700t$$

$$u_L = 0 \Rightarrow t = 2,5ms$$

### تمرين 3

1 - حساب شدة التيار المار بالوشيعة في النظام الدائم :

النظام الدائم هو عندما تصبح شدة التيار ثابتة أي أن  $\frac{di}{dt} = 0$

$$E = Ri \Rightarrow i = \frac{E}{R} = 60mA$$

$$E = R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} = Ri$$

وبالتالي فإن

:

لدينا حسب قانون إضافية التوترات :

2 - في حالة عدم إهمال مقاومة الوشيعة :

2 - الطاقة المختزنة في الوشيعة في النظام الدائم :

في هذه الحالة ستكون شدة التيار في النظام الدائم هي :  $E = (R + r)i \Rightarrow i = \frac{E}{R + r}$

الطاقة المختزنة في الوشيعة هي :

$$\xi_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} L \left( \frac{E}{R+r} \right)^2 = 1,4 \cdot 10^{-4} J$$

2 - لماذا يتآلق الصمام :

عند فتح الدارة فالوشيعة ترود الدارة عبر الصمام بالطاقة المغنتيسية المختزنة في الوشيعة الصمام مركب في المنحى المباشر وهو منحى التيار الكهربائي وبالتالي سيتألق هذا الأخير أشكال الطاقة التي ستتحول إليها الطاقة المغنتيسية :

- طاقة حرارية بمحض جول في كل من الموصل الأومي والوشيعة .

- طاقة ضوئية في الصمام .

### تمرين 4

1 - تعبير الطاقة المخزونة في الوشيعة عند اللحظة  $t$  :

$$\xi_m = \frac{1}{2} Li^2$$

2 - حساب  $\xi_m$  بدلالة  $E$  و  $r$  و  $L$  :

$$\xi_m = \frac{1}{2} L \left( \frac{E}{r+r'} \right)^2 \exp(-2t/\tau)$$

3 - حساب  $\xi_m$  عند اللحظات :

$$t = \frac{\tau}{2}$$

$$\begin{aligned}\xi_m\left(\frac{\tau}{2}\right) &= \frac{1}{2}L\left(\frac{E}{r+r'}\right)^2\left(\frac{1}{e}\right) = 1,8 \cdot 10^{-4}\left(\frac{1}{e}\right) \\ \xi_m(\tau) &= \frac{1}{2}L\left(\frac{E}{r+r'}\right)^2\left(\frac{1}{e^2}\right) = 1,8 \cdot 10^{-4}\left(\frac{1}{e^2}\right) \\ \xi_m(5\tau) &= \frac{1}{2}L\left(\frac{E}{r+r'}\right)^2\left(\frac{1}{e^{10}}\right) = 1,8 \cdot 10^{-4}\left(\frac{1}{e^{10}}\right) \rightarrow 0\end{aligned}$$

**تمرين 5**

1 – اسم الجهاز الذي يمكننا من قياس مقاومة الموصل الأومي هو الأومتر .

2 – التعبير عن التوتر عن التوتر  $u_{AM}(t) = -u_1(t) = -R \cdot i(t)$  :

$$u_{BM}(t) = u_2(t) = ri + L \frac{di}{dt} \quad \text{التعبير عن } u_{BM} :$$

$$u_s(t) = u_1(t) + u_2(t) = (r - R) \cdot i(t) + L \frac{di}{dt} \quad \text{التعبير على } u_s :$$

3 – عند ضبط المقاومة  $R=r$  لدينا حسب التعبير السابق :

$$u_R = -Ri \Rightarrow i = -\frac{1}{R}u_R \quad \text{ولدينا التوتر بين مربطي الموصل الأومي } R \text{ هو :}$$

$$u_s(t) = -\frac{L}{R} \frac{du_R}{dt} \quad \text{وبالتالي فإن}$$

4 – حسب الشكل وفي المجال [0ms, 15ms] لدينا :

$$u_R(t) = at + b \Rightarrow u_R(t) = -9,33t + b$$

$$\frac{du_R}{dt} = -9,33V$$

لدينا كذلك :

$$u_s(t) = -\frac{L}{R} \frac{du_R}{dt} \Rightarrow L = \frac{R \times u_s}{\frac{du_R}{dt}} = \frac{8 \times 1}{9,33} = 0,86H$$

**تمرين توليفية حول RL**

تمرين 1 مولد لتواترات مربعة .

1 – في المجال  $t \in \left[0; \frac{T}{2}\right]$  ، لدينا  $e(t) = E \sin(\omega t)$  أي أن المولد يتصرف كمولد للتوتر ثابت وهي رتبة صاعدة

للتوتر  $0 < t < T$  وبالتالي سيكون هناك في هذه الحالة شحن المكثف .

للحصول على النظام الدائم يجب أن تكون  $\frac{T}{2} \geq 10\tau = 10RC$  أي أن  $t \geq 5\tau = 5RC$  وبالتالي

فالقيمة الدونية التقريبية للدور  $T$  هي :



2 – في المجال  $t \in \left[\frac{T}{2}; T\right]$  ، لدينا  $e(t) = 0$  أي أن المولد يتصرف كقطاع التيار وهي رتبة نازلة للتوتر

والتالي سيكون هناك في هذه الحالة تفريغ المكثف .

للحصول على النظام الدائم يجب أن تكون  $t \geq 5\tau = 5RC$  وبالتالي فالقيمة

الدونية التقريبية للدور  $T$  هي :

3 – التمثيل النباني :

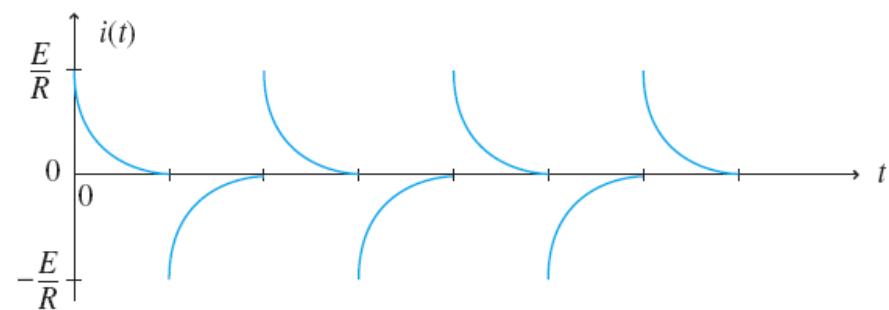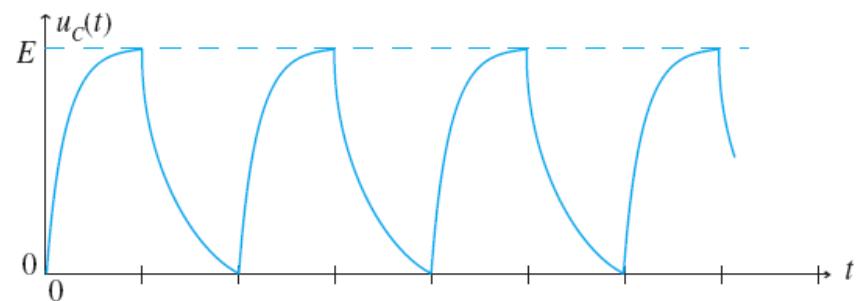

- II

1 – في المجال  $t \in [0; \frac{T}{2}]$  ، لدينا  $e(t) = E$  أي أن المولد يتصرف كمولد للتوتر ثابت للتوتر  $t > 0$  وتعتبر إقامة التيار في الوشيعة والموصى الأومي.

للحصول على النظام الدائم يجب أن تكون  $\frac{T}{2} \geq 5\tau = 10 \cdot \frac{L}{R}$  أي أن  $\frac{L}{R} \leq \frac{T}{2} \Rightarrow T \geq 10\tau = 5\tau$  وبالتالي فالقيمة



$$T_{\min} = 10 \cdot \frac{L}{R} \approx 0,05s \text{ هي :}$$

2 – في المجال  $t \in [\frac{T}{2}; T]$  ، لدينا  $e(t) = 0$  أي أن المولد يتصرف كقطاع التيار وهي رتبة نازلة للتوتر وبالتالي سيكون هناك انعدام التيار في الدارة  $RL$ .

للحصول على النظام الدائم يجب أن تكون  $5\tau \geq T \Rightarrow T \geq 5\tau = 5 \cdot \frac{L}{R}$  أي أن  $\frac{L}{R} \leq T$

الدنوية التقريبية للدور  $T$  هي :
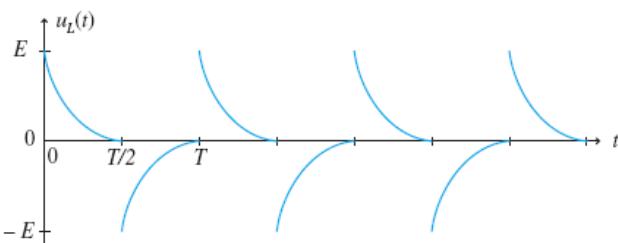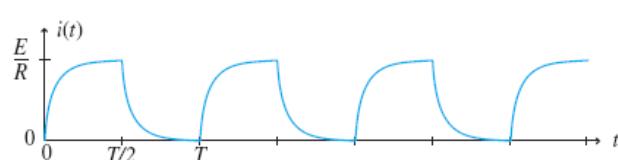
$$T_{\min} = 5 \cdot \frac{L}{R} \approx 0,025s$$




**تمرين 2 الطاقة المخزونة في وشيعة**

1

أ – عندما تصبح قيمة  $I$  ثابتة سيكون النظام الدائم وبالتالي فإن

$$I = \frac{E}{R} = 0,1A$$

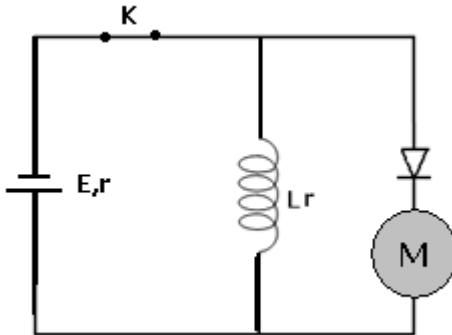

ب – الصمام مركب في المنهي غير المباشر وبالتالي فلا يسمح بمرور التيار الكهربائي في المحرك .

ج – الطاقة المخزونة في الوشيعة :

$$\xi_m = \frac{1}{2} LI^2 = 0,5 \cdot 10^{-2} J$$

2

$$\Delta E_m = \xi_m = \Delta E_{pp} - \Delta E_C$$

$$\Delta E_C = 0 (v_i = v_f = 0)$$

$$\Delta E_m = \xi_m = \Delta E_{pp} = mgh \Rightarrow h = \frac{\xi_m}{mg} = 0,102m = 10,2cm$$

4 – هناك ضياع الطاقة المغناطيسية في الدارة بمفعول جول في الموصلات الأولية .

الطاقة المستهلكة من طرف المحرك هي :  $\Delta E' = mgh = 0,343 \cdot 10^{-2} J$ 

مردود المحرك هو :

$$\rho = \frac{\Delta E'}{\Delta E} = \frac{0,343 \cdot 10^{-2}}{0,5 \cdot 10^{-2}} = 67\%$$

**التذبذبات الحرة في دارة RLC متواالية .****تمرين 1**1 – الكيفية التي سيتم بها ربط كاشف التذبذب لمعاينة  $u_C(t)$  :

أنظر الشكل جانبه

2 – نظام التذبذبات شبه دوري لأن الوسيع يتناقص خلال الزمن  $t$  .

3 – تحديد شبه الدور من الشكل :

$$T = 4ms$$

4 – تحديد معامل التحرير الذاتي  $L$  للوشيعة :لدينا أن شبه الدور يساوي الدور الخاص للتذبذبات  $T_0$ 

$$T = T_0 \Leftrightarrow T = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$$

$$T^2 = 4\pi^2 L \cdot C \Rightarrow L = \frac{T^2}{4\pi^2 \cdot C} = 0,40H$$

**تمرين 2**

1 – تبيانية التركيب التجاري :

أنظر الشكل

2 – تعبير  $i(t)$  :