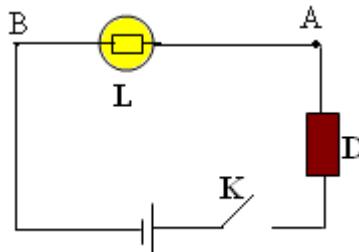


التوتر الكهربائي La tension électrique

I - التوتر الكهربائي


1 - مفهوم التوتر الكهربائي



عند غلق قاطع التيار K يمر تيار كهربائي من A نحو B ، لماذا يمر التيار الكهربائي من النقطة A نحو النقطة B ؟ يحدث بين هذين المربطين لاتماثل كهربائي أي أن A و B ليس لهما نفس **الحالة الكهربائية** (بالالماثلة : الماء لا يسقط في الشلال إلا بوجود فرق الارتفاع بين أعلى الشلال وأسفله) هذا الاتماثل هو مصدر التوتر الكهربائي بين المربطين A و B وبصفة عامة بين نقطتين A و B من موصل كهربائي مختلفتين من ناحية **الحالة الكهربائية** يوجد توتر كهربائي نرمز له ب U_{AB} .

2 - التوتر مقدار جبri

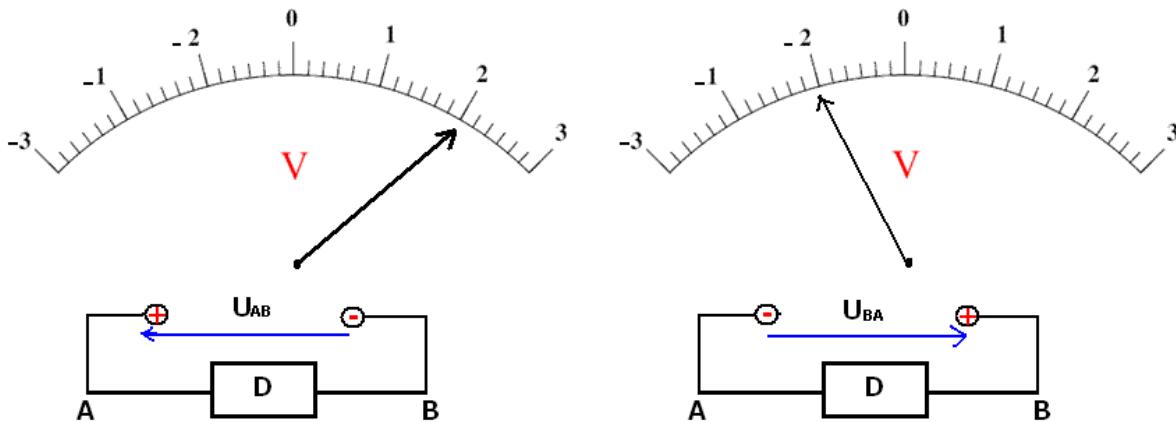بواسطة فولطметр نقيس التوتر بين مربطي الموصل الكهربائي D



التوتر الكهربائي بين النقطتين A و B في الدارة الكهربائية مقدار جبri أي أن :

$$U_{AB} = -U_{BA}$$

3 - تمثيل التوتر

نمثل اصطلاحا التوتر U_{AB} بين نقطتين A و B بسهم موجه من النقطة B نحو النقطة A . كما في الشكل جانبي

4 - فرق الجهد الكهربائي

التوتر الكهربائي بين نقطتين من سلك موصل منعدم . يعني أن النقطتين يوجدان على نفس **الحالة الكهربائية** نقول أن لهما نفس الجهد الكهربائي **potentiel électrique**


$$V_A = V_B$$

V_A الجهد الكهربائي للمربط A و V_B الجهد الكهربائي للنقطة B . وإذا كانت الحالة الكهربائية للنقطتين مختلفة فإن $V_A \neq V_B$ ويكون التوتر $U_{AB} = V_A - V_B$ ونسمى $V_A - V_B$ بفرق الجهد بين النقطتين A و B .

وحدة الجهد الكهربائي في النظام العالمي للوحدات هي الفولط (V) .

هيكل دارة كهربائية

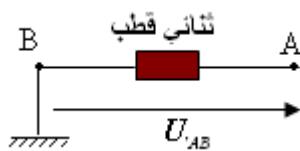لتحديد قيمة الجهد الكهربائي لنقطة من دارة كهربائية يجب اختيار نقطة مرجعية تكون مرتبطة بالهيكل أو الأرض تسمى بهيكل الدارة الكهربائية . واصطلح أن جهدها الكهربائي منعدم .



ويمـا أن B مرتبطة بالهيـكـل $U_{AB} = V_A - V_B$ أي أن $V_M = 0$ وفي هذه الحالة التوتر الكهربائي U_{AB} يساوي الجهد الكهربائي

في النقطة A .

II – قياس التوتر الكهربائي



يُقاس التوتر الكهربائي بواسطة جهاز يسمى بالفولطметр نرمز له بـ هناك نوعان من الفولطمتر للاقياس :

* الفولطметр ذي إبرة

* الفولطметр العددي أو الرقمي Digital

يركب الفولطметр في دارة كهربائية على التوازي .

الفولطметр جهاز مستقطب أي له قطب موجب وقطب سالب

تحدد قيمة التوتر المقاومة بواسطة فولطметр ذي الإبرة بالعلاقة التالية :

$$U_m = c \cdot \frac{n}{n_0} \quad \text{حيث أن } c \text{ العيار المستعمل و } n \text{ عدد التدرجات المشارة من طرف الإبرة و } n_0 \text{ عدد تدرجات الميناء .}$$

كذلك نفس الشيء بالنسبة للفولطметр فكل قياس يصاحبه ارتياح مطلق ناتج عنه ويعطي

$$\Delta U = \frac{a \cdot c}{100} \quad \text{حيث أن } a \text{ الفئة وتحدد من طرف صانع الجهاز و } c \text{ العيار}$$


المستعمل . وفي هذه الحالة تكتب القيمة المقاومة على الشكل التالي : $U = U_m \pm \Delta U$

$$\text{نحسب دقة القياس بالعلاقة التالية : } \frac{\Delta U}{U} \text{ أو الارتياح النسبي .}$$

III – خاصيات التوتر الكهربائي

1 – الدارة المتوازية : قانون اضافية التوترات

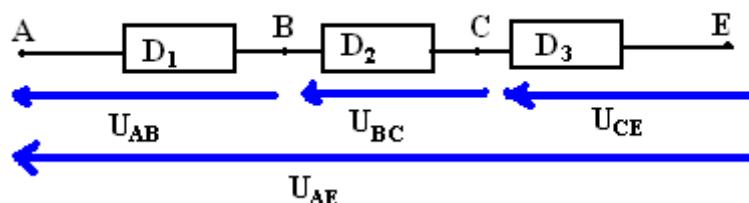
التوتر بين نقطتين من جزء من دارة كهربائية يساوي مجموع التوترات بين مربطي الأجهزة المركبة على التوالى بين هاتين النقطتين .



$$U_{AE} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CE}$$

2 – الدارة المتفرعة

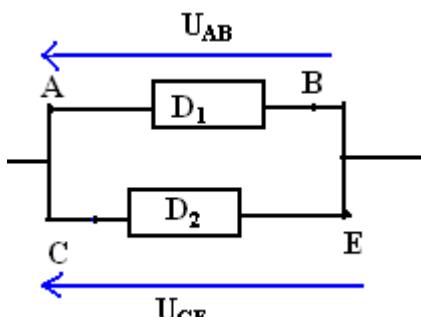نعتبر دارة مكونة من ثانئي قطب D_1 و D_2 مركبين على التوازي كما في الشكل جانبه .



$$\text{لدينا } V_A = V_C \text{ و } U_{CE} = V_C - V_E \text{ و } U_{AB} = V_A - V_B \text{ و } U_{CE} = U_{AB}$$

$$V_B = V_E \quad \text{فإن}$$

نعم هذه النتيجة على الشكل التالي :

تكون التوترات الكهربائية بين ثانئي قطب مركبين على التوازي متساوية

IV – التوترات المتغيرة

1 – راسم التذبذب

يستخدم راسم التذبذب لمعاينة وقياس التوتر بين مربطي ثانئي قطب .

عند تطبيق توتر U بين الصفيحتين Y و Y' نلاحظ انتقال البقعة الصوئية رأسيا : المحور Y'U هو محور التوترات U .

عندما نحرك البقعة الصوئية بواسطة زر سرعة الكسح ، نلاحظ انتقال البقعة الصوئية على المحور X'U متناسبا اطراضا مع الزمن t . المحور الأفقي X'U هو محور الزمن t .


- سرعة الكسح : المسافة التي تقطعها البقعة الصوئية خلال الزمن والتي يشير إليها الزر $s.cm^{-1}$ والتي تمكنا من الحصول على الزمن t .

بتطبيق العلاقة التالية : $t = K_x \cdot x$ بحيث أن

K الحساسية الأفقية cm/s و x عدد التدرجات بـ cm .

- الحساسية الرأسية وهي تناسب اطراضا مع التوتر المطبق بين الصفيحتين YY' ونعبر عنها بالعلاقة التالية : $U = S_y \cdot y$ وهذه العلاقة تمكنا من تحديد التوتر المطبق U .

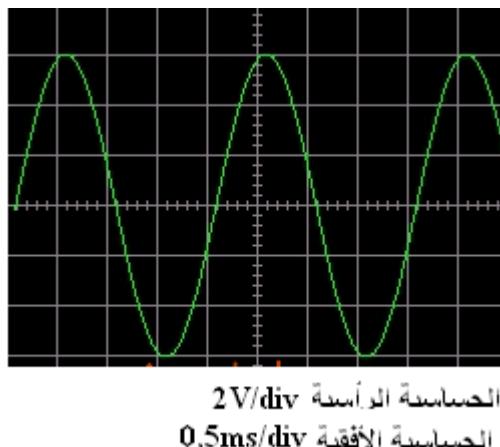2 - معانة توتر مستمر (انظر الشساط التجسي)



3 - معانة توتر متناوب حسي

نلاحظ منحنى جيبيا له قيمة قصوية U_m حساب U_m

حسب التوتر ذروة - ذروة tension crête à crête ومنه نستنتج فإن

$$U_m = \frac{U_{cc}}{2} = 6V$$

* الدور والتردد

المدة التي يتكرر فيها التوتر U بنفس الشكل تسمى بالدور T . وحدة الدور في النظام العالي للوحدات هي الثانية .

$$N = \frac{1}{T} = \text{التردد هو عدد الأدوار في الثانية } f$$

حساب الدور T

$$T = 4div \times 0,5ms / div = 2ms$$

$$N = \frac{1}{2} 10^3 Hz = 500Hz$$

ملحوظة : الكلمة متناوب تعني أن التوتر يكون مرة موجب ومرة أخرى سالب .

* التوتر الأقصى والتوتر الفعال يرتبط التوتر الأقصى U_m بالتوتر الفعال U بالعلاقة

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

ملحوظة : التوتر الفعال هو التوتر الذي تشير إليه الفولطметр .

4 - معانة توترات متغيرة أخرى

* توتر مثلثي

* توتر مربع

