

courant électrique continu

الوحدة 9: التيار الكهربائي المستمر

I- التكهرب بالاحتكاك

1- التأثيرات البينية الكهربائية

يوجد نوعان من الكهرباء وهما:

- ↙ كهرباء موجبة: تظهر على الزجاج المحکوك بقطعة قماش.
 - ↙ كهرباء سالبة: تظهر على الإيبونيت المحکوك بقطعة صوف.
- والتأثيرات البينية الكهربائية نوعان وهما:
- ↙ تجاذب الأجسام الحاملة لشحنات كهربائية مختلفة النوع:
 - ↙ تنافر الأجسام الحاملة لشحنات كهربائية من نفس النوع:

2- استنتاج:


ترتبط ظاهرة التكهرب بانتقال الالكترونات من جسم إلى آخر وتنحفظ الشحنة الكهربائية خلال هذه العملية حيث إن عدد الالكترونات التي فقدها جسم يساوي عدد الالكترونات التي اكتسبها الجسم الآخر.
في النظام العالمي للوحدات، وحدة الشحنة الكهربائية هي كولوم ورمزها C.

II- التيار الكهربائي المستمر:

1- المنهج الاصطلاحي للتيار الكهربائي:


اصطلاح: يخرج التيار الكهربائي اصطلاحاً من القطب الموجب ويدخل من القطب السالب وذلك عبر الدارة الكهربائية الخارجية.

مثال:

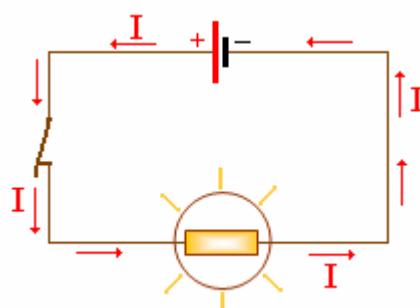

2- طبيعة التيار الكهربائي في الالكترونيات:

أ. تجربة:

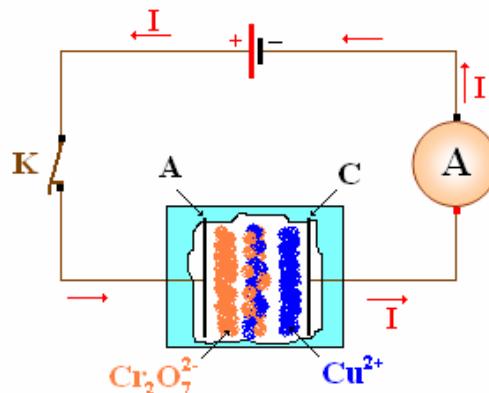

courant électrique continu

الوحدة 9: التيار الكهربائي المستمر

ب. ملاحظة:

نلاحظ انتقال اللون البرتقالي نحو الأنود وانتقال اللون الأزرق نحو الكاثود.


ج. استنتاج:

إن مرور التيار في الالكترونيات هو انتقال الأيونات الموجبة أو الكاتيونات في المنحى الاصطلاحي للتيار وانتقال الأيونات السالبة أو الأنيونات في المنحى المعاكس.

3- طبيعة التيار الكهربائي في الموصلات الفلزية:

تسمح الموصلات الفلزية بمرور التيار الكهربائي لأنها تحتوي على الكترونات حرة .

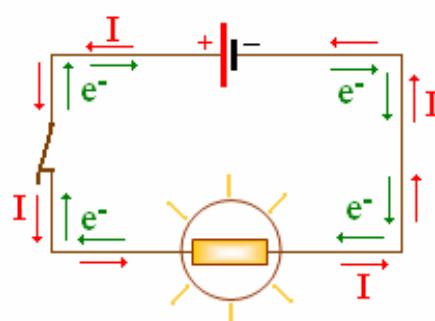
بما أن الالكترونات تحمل شحنا سالبة فإنها تنتقل في المنحى المعاكس للمنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي . ومنه فإن التيار الكهربائي في الفلزات ناتج عن انتقال الالكترونات في المنحى المعاكس للمنحى الاصطلاحي.



intensité du courant électrique continu

III - شدة التيار الكهربائي المستمر:

نعتبر الدارة التالية:

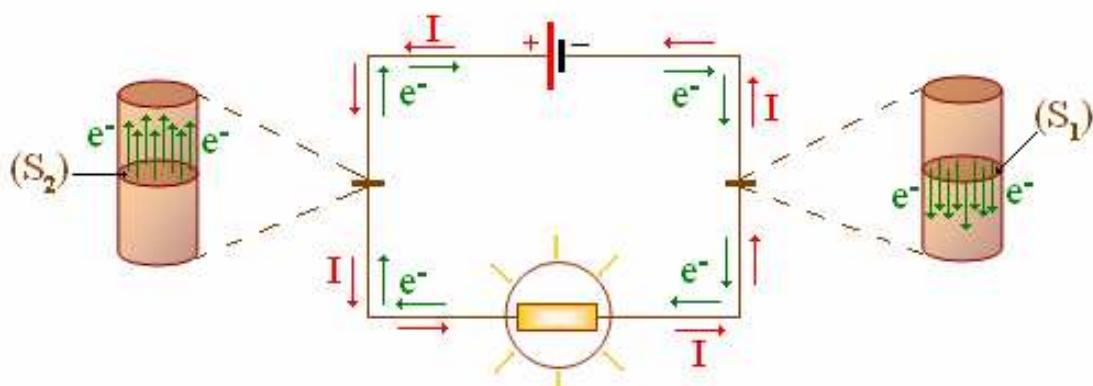

تعريف: نقول إن التيار الكهربائي مستمر إذا مر في المقطعين (S_1) و (S_2) نفس العدد N من الالكترونات e^- خلال نفس المدة الزمنية Δt .

وعليه، فإن كمية الشحنة المنتقلة خلال المدة Δt هي: $q = N \cdot (-e) = -N \cdot e$

وكمية الكهرباء المنتقلة في المنحى الاصطلاحي للتيار هي: $Q = -q = +N \cdot e$

تعريف: تساوي شدة التيار الكهربائي المستمر خارج قسمة كمية الكهرباء على مدة مرورها في مقطع موصل فلزي، فنكتب:

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$1kA = 10^3 A, 1mA = 10^{-3} A, 1\mu A = 10^{-6} A, 1nA = 10^{-9} A$$


courant électrique continu

الوحدة 9: التيار الكهربائي المستمر

تطبيق: أحسب كمية الكهرباء Q التي تمر خلال ساعة في مقطع موصل فلزي إذا كانت $I = 1A$.

IV - قياس شدة التيار:

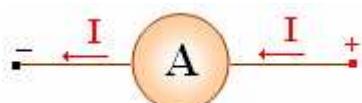يستعمل جهاز الأمبير متر لقياس شدة التيار الكهربائي؛ ويركب دائماً على التوالي في الدارة، حيث يدخل التيار من مربطه الموجب ويخرج من مربطه السالب، ورموزه هو:



1- الأمبير متر ذو الإبرة:

$$I = C \frac{n}{n_0}$$

تناسب شدة التيار مع انحراف إبرة الأمبير متر حسب العلاقة:

n : عدد التدرجات التي تشير إليها الإبرة.

n_0 : عدد تدرجات ميناء الأمبير متر.

C : العيار المستعمل.

$$\Delta I = \frac{\text{الفئة} \times \text{العيار}}{100}$$

يعبر عن الارتياض المطلق بالعلاقة:

تحدد دقة القياس أو الارتياض النسبي بالعلاقة $\frac{\Delta I}{I}$ ويعبر عنها بنسبة مئوية.

2- الأمبير متر الرقمي:

يمكن استعمال الأمبير متر الرقمي من معرفة منحى التيار الكهربائي في دارة كهربائية.

$$\Delta I = (1\%) \times I_{affiché} + \Delta I_1$$

يعبر عن الارتياض المطلق بالعلاقة:


حيث ΔI_1 الارتياض الناتج عن القراءة. (يساوي وحدة آخر رقم عبر)

تكتب القيمة الحقيقية لشدة التيار على شكل: $(I \pm \Delta I)$.

propriétés de l'intensité du courant

V- خصائص شدة التيار:


1- في دارة متواالية:

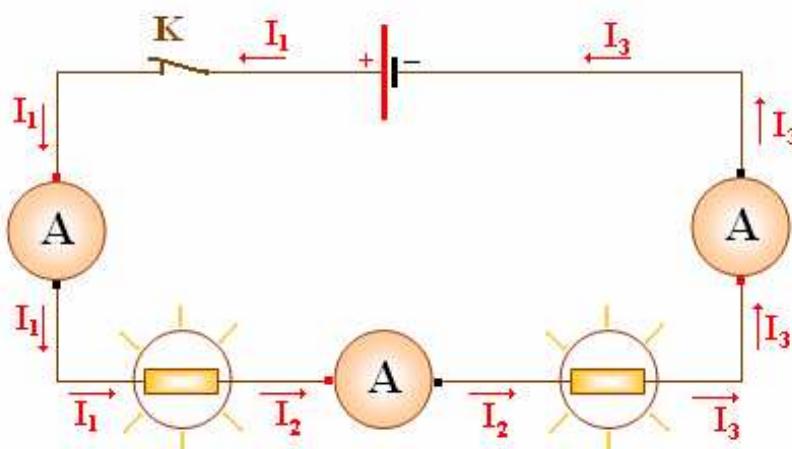

نلاحظ أن $I_1 = I_2 = I_3 = I$

تعميم: في دارة متوازية، $I = \text{cte}$

-2- في دارة متفرعة:

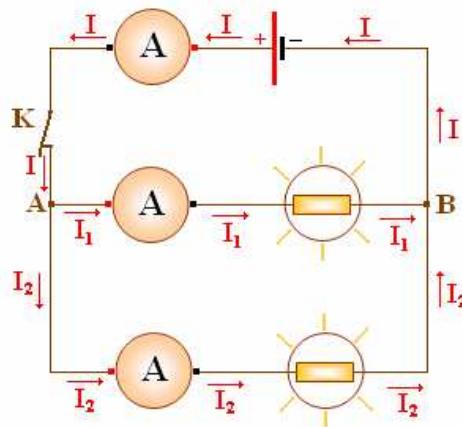

أ. تعريف: نسمى عقدة كهربائية نقطة التقائه ثلاثة أو أكثر موصلات.

ب. ملاحظة: نلاحظ أن $I = I_1 + I_2$

ج. استنتاج:

قانون العقد: مجموع شدات التيار الداخلة إلى عقدة يساوي مجموع شدات التيار الخارجة منها. فنكتب:

$$\sum I_{\text{داخلة}} = \sum I_{\text{خارجية}}$$