

## التيار الكهربائي المستمر le courant électrique continu

**1-مميزات التيار الكهربائي :**

### 1-منحي التيار الكهربائي

يمر التيار الكهربائي في دارة كهربائية ، خارج المولد من قطب الموجب (+) إلى قطب السالب (-) .

### 2-طبيعة التيار الكهربائي

التيار الكهربائي عبارة عن انتقال حملة الشحن الكهربائية وهي نوعان :

- الكترونات في موصل فلزى
- أيونات في إلكتروليت

الكاتيونات تنتقل في منحي التيار الكهربائي والأنيونات والإلكترونات تنتقل في المنحى المعاكس .

### 3-شدة التيار الكهربائي

#### 3-كمية الكهرباء

كمية الكهرباء  $Q$  التي تتحاز مقطعاً من الموصل وحدتها الكولوم (C) يعبر عنها :

$$Q = |q| = N \cdot \alpha \cdot e$$

$e$  : الشحنة الإبتدائية  $C$

$\alpha$  : عدد الشحنات الكهربائية

$N$  : عدد حملة الشحنات الكهربائية

### 3-شدة التيار الكهربائي

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

### 3-قياس شدة التيار الكهربائي

يستعمل الأمبير متر لقياس شدة التيار الكهربائي حيث يركب على التوالي ويحتازه التيار من مربطه الأحمر (+) إلى مربطه السالب (-) . عند كل قياس نبدأ بالعيار الأكبر لتفادي إتلاف الجهاز ، ثم العيار الذي يليه حتى الحصول على العيار الذي يمكن من قياس دقيق .

$$I = C \cdot \frac{n}{n_0}$$

$C$  : العيار المستعمل

$n$  : عدد التدرجات التي تقف عندها الإبرة

$n_0$  : عدد تدرجات الميناء

دقة القياس $\frac{\Delta I}{I}$	الإرتياض المطلق $\Delta I$
$\frac{\Delta I}{I} = \frac{n_0 \cdot x}{100n}$ الإرتياض النسبي أو دقة القياس يعطى بنسبة مئوية	$\Delta I = C \cdot \frac{x}{100}$ حيث $C$ : العيار المستعمل $X$ : فئة الجهاز يحددها الصانع

## ا- خصائص شدة التيار

دارة متفرعة	دارة متوازية
<p>نسمى عقدة نقطة تلاقي على الاقل ثلاث موصلات قانون العقد : <math>I = I_1 + I_2</math></p>	<p>تبقى شدة التيار ثابتة في كل نقط الدارة <math>I = I_1 = I_2</math></p>