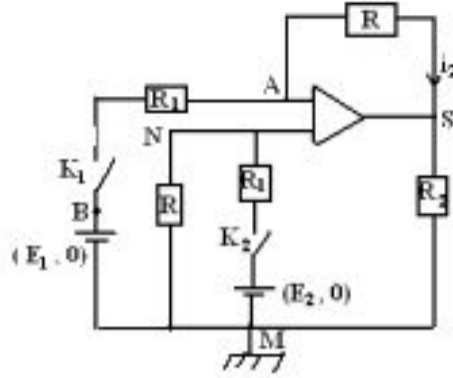



المضخم العملياتي



- د - أحسب القدرة المبذورة في الحمل R_2 .
 ه - ما وظيفة هذا التركيب إذا كانت $R=R_1$ ؟
 2 - استنتج من النتائج السابقة تعبير U_0 ووظيفة التركيب في الحالتين :
 أ - K_1 مغلق و K_2 مفتوح
 ب - K_1 مفتوح و K_2 مغلق

التعليق 1:

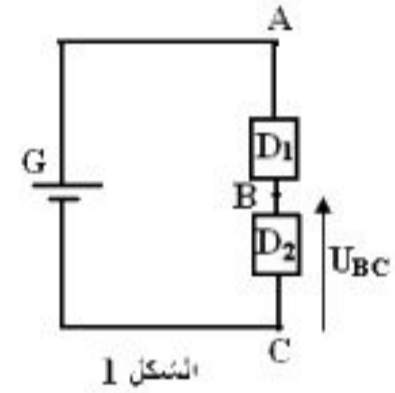- 1 - تتكون الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل (1) ، من :
 - مولد (G) قوته الكهرومحرركة $E=12V$ ومقاومته الداخلية مهملة .
 - موصلين أو عيين D_1 و D_2 ومقاومتهما على التوالي : $R_1=2,7K\Omega$ و $R_2=1K\Omega$
 1 - أعط تعبير الشدة I للتيار الكهربائي المار في الدارة بدلالة E و R_1 و R_2 .




- 1 - 2 أ - بين أن تعبير U_{BC} ، التوتر بين قطبي D_2 ، يكتب على الشكل

$$U_{BC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

ب - أحسب U_{BC}

- 2 - نضيف إلى التركيب الكهربائي السابق ، مضخم عملياتي كاملاً يشتغل في النظام الخطي ، أنظر الشكل (2)
 2 - 1 . ذكر بالخاصتين الأساسيتين لمضخم عملياتي كامل .
 2 - 2 بين أن قيمة توتر الدخول U_e هي نفس القيمة السابقة للتوتر U_0 في السؤال 2 / 1 .
 2 - 3 أوجد العلاقة بين U_0 و U_e ، ما اسم هذا التركيب ؟
 2 - 4 حدد قيمة R ، مقاومة الموصل الأومي D ، علماً أن شدة تيار الخروج هي $I_0=10mA$.

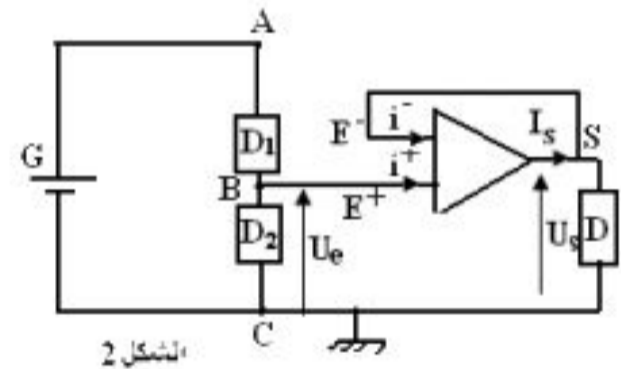

التعليق 3:

- نعتبر التركيب الممثل أسفله حيث المضخم كامل يشتغل في النظام الخطي
 نعطى : $E_1=1V$ و $E_2=1,5V$
 $R=1\Omega$ و $R_1=100\Omega$ و $R_2=500\Omega$
 1 - نغلق K_1 و K_2
 أ - أوجد تعبير الشدة I_0 بدلالة التوتر U_0 و E_1 و R و R_1 .
 ب - أوجد تعبير التوتر U_{NM} بدلالة E_2 و R و R_2 .
 ج - استنتج من النتائج السابقة تعبير U_0 بدلالة E_1 و E_2 و R و R_1 . ثم احسب قيمته .

د. عادل محاد

الجزء المشترك العلي