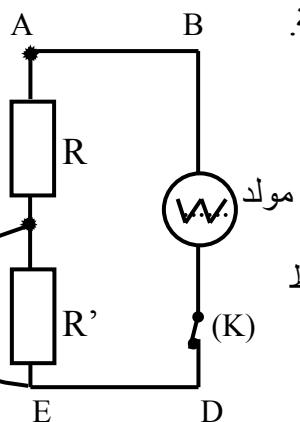
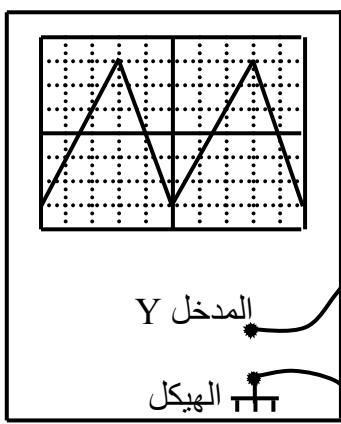


بسم الله الرحمن الرحيم

المادة : العلوم الفيزيائية	المستوى : جذع مشترك علمي
دقة المفاضل : 2	السنة الدراسية : 2005/2006
المؤسسة : ثانوية بلال بن رباح التأهيلية - تمارا	أستاذ المادة : مصطفى قشيش

فيزياء (7 نقاط)


- (1) نعتبر نواة ذرة عنصر X رمزها الاصطلاحي: ${}_{Z}^{A}X$.
- 1-1 (1) علماً أن كتلة هذه النواة هي $kg = 2,4 \cdot 10^{-26}$, وشحنتها هي $C = 5,177 \cdot 10^{-18}$, بين أن $Z = 15$ و $A = 31$.
 1.50
 1-2 (2) اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة العنصر X, ثم استنتاج رقم الدورة التي يتتمي لها العنصر X.
 1.25
 2 (2) نعتبر الصيغة نصف المنشورة $CH_3 - O - CH_3$ لجزيئه أوكسيد ثنائي الإثيل.
 1.75
 1-1 (1) حدد في جدول، عدد أزواج الإلكترونات الرابطة وغير الرابطة للذرات المكونة لهذه الجزيئ.
 1.75
 1-2 (2) استنتاج تمثيل لويس لجزيئه أوكسيد ثنائي الإثيل.
 1.00
 1.50 (3) احسب الكتلة المولية لهذه الجزيئ، ثم استنتاج كمية المادة $n(C_2H_6O)$ الموجودة في g من أوكسيد ثنائي الإثيل.
 نعطي: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$ ، الشحنة الابتدائية $M(H) = 1 g \cdot mol^{-1}$ و $M(C) = 12 g \cdot mol^{-1}$ و $M(O) = 16 g \cdot mol^{-1}$
 العدد الذري للذرات التالية: $H : Z = 1$ ، $C : Z = 6$ ، $O : Z = 8$ ، $C_2H_6O : n = 3,45$ g

فيزياء 1 (6 نقاط)

- نعتبر التركيب المبين في الشكل جانبه.
- 1 (1) أذكر أهمية استخدام جهاز راسم التذبذب.
 0.50
 2 (2) حدد، مع تعليل الجواب، شكل التوتر المشاهد على الشاشة.
 0.75
 3 (3) إذا كانت الحساسية الرئيسية الرأسية للجهاز مضبوطة على القيمة $3 V.div^{-1}$ و سرعة الكسح على القيمة $1 ms.div^{-1}$:
 1.50
 4 (1-1) أعط تعريف دور توتر متناوب.
 0.50
 4 (2-2) حدد القيمة القصوى U_m للتوتر المشاهد.
 0.75
 4 (3-3) عين T دور التوتر، ثم استنتاج ترددde N.
 1.50
 4 (4) أوجد قيمة سرعة الكسح التي تسمح بمعاينة دور واحد فقط لنفس التوتر على شاشة راسم التذبذب.
 2.00
 في هذه الحالة ارسم التوتر المشاهد، باعتبار نفس التدرجات (division) الموجودة على الشاشة.

فيزياء 2 (7 نقاط)

نجز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل جانبه والمكونة من :

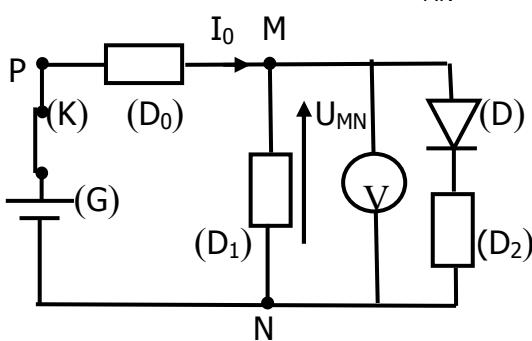- مولد كهربائي (G) يوجد بين قطبيه توتر ثابت $U_{PN} = 6 V$.- ثلاثة موصلات أومية (D_0) و(D_1) و(D_2) مقاومتها على التوالي $\Omega = 10 \Omega$ و $\Omega = 15 \Omega$ و $\Omega = 24 \Omega$.- صمام ثنائى مؤتمثل (D) عتبة توتره $U_S = 0,6 V$.(1) نغلق قاطع التيار K ، يعطى الفولطmeter بين مربطي D_1 توترا قيمته $U_{MN} = 3 V$.(1-1) بتطبيق قانون أوم، احسب شدة التيار I_1 المار في الموصى (D_1).(2-1) بتطبيق قانون إضافية التوترات، بين أن شدة التيار المار في الموصى (D_2) هي $I_2 = 0,1 A$.(3-1) استنتاج شدة التيار الرئيسي I_0 .

(2) فتح القاطع K، ثم نعكس ربط الصمام الثنائى.

(1-1) ارسم تبیانة التركیب الجدید عند عکس ربط الصمام الثنائى.

(2-2) نغلق القاطع K، حدد شدة التيار I'_0 في الموصى (D_2).(3-2) بتطبيق القانونين السابقین، جد شدة التيار الرئيسي الجديد I'_0 .