

2007 / 05 / 31  
مدة الإنجاز:  
ساعة ونصف

## فرض محروس في العلوم الفيزيائية

ج.م.ع 6



### I- الكيمياء (8 نقط)

نذيب كتلة  $m$  من كبريتات الألومينيوم  $Al_2(SO_4)_3$  في الماء، فنحصل على حجم  $V = 200\text{ml}$  من محلول

مائي S تركيزه المولى  $C = 1\text{mol/l}$ .

-1- أحسب الكتلة المولية لكبريتات الألومينيوم.

-2- حدد الجسم المذيب والجسم المذاب.

-3- أوجد قيمة الكتلة  $m$ .

-4- نأخذ حجما  $V_e = 100\text{ml}$  من محلول S، نضيف إليه حجما  $V$  من الماء. نحصل على حجم

$V' = 500\text{ml}$

-1-4- ذكر الأدوات التي يجب استعمالها لتحضير محلول المخفف S.

-2-4- ما قيمة الحجم  $V_e$  للماء المضاف.

-3-4- أحسب التركيز المولى C للمحلول المخفف S. استنتج معامل التخفيف.

نعطي:  $M_O = 16\text{g/mol}$ ;  $M_{Al} = 27\text{g/mol}$ ;  $M_S = 32\text{g/mol}$ .

### II- الفيزياء 1 (5 نقط)

يمثل الشكل 1-1-أسفله المميزة (شدة التيار، التوتر) لمحلل كهربائي.

-1- أعط تبیانة التركيب التجربی المستعمل للحصول على هذه المميزة.

-2- من خلال المميزة حدد مجال شدة التيار الذي تكون فيه مميزة محلل الكهربائي خطية.

-3- أوحد مبيانیة القوة الكهرومکرکة المضادة E' والمقاومة الداخلية r' لمحلل الكهربائي.

-4- استنتاج معادلة مميزة.

### III- الفيزياء 2 (7 نقط)

-1- أوحد القوة الكهرومکرکة E والمقاومة الداخلية r لمولد r' مكافئ لتجمیع مولدين

$(E_1 = 4V, r_1 = 1\Omega)$  و  $(E_2 = 5V, r_2 = 1\Omega)$  على التوالي وبالتوافق.

-2- نركب المولد (E = 9V, r = 2Ω) على التوالي مع موصلین أومیین  $R_1$  و  $R_2$  مركبین على التوازی


فيما بينهما، ومحلل كهربائي قوته الكهرومکرکة المضادة  $E' = 3V$  و مقاومته الداخلية  $r' = 5\Omega$ .

-1-2- أرسم بوضوح تبیانة هذا التركيب.

-2- أوحد المقاومة  $R_e$  للموصل الأومی المكافئ لتجمیع الموصلین  $R_1$  و  $R_2$ . نعطي:  $R_e = \frac{3}{2}R_2 = 8\Omega$ .

-3-2- أحسب الشدة I للتيار الكهربائي الذي يزود به المولد هذه الدارة.

-4-2- أوحد الشدتين  $I_1$  و  $I_2$  للتيارین المارین في الموصلین الأومیین  $R_1$  و  $R_2$ .

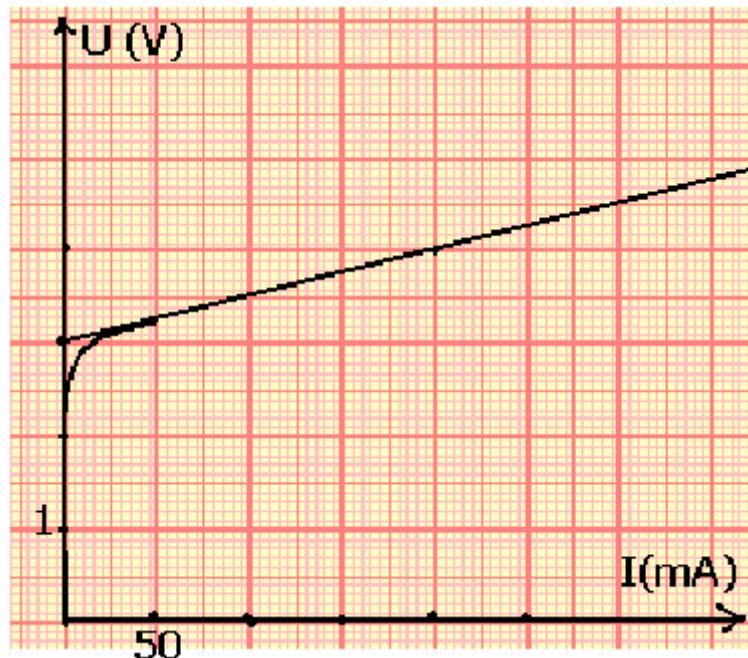

الشكل 1-