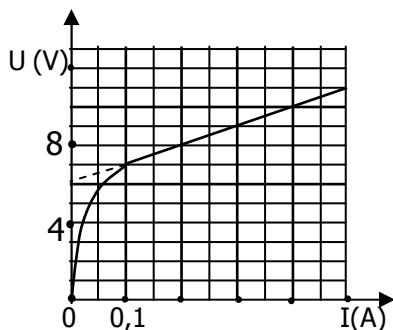


بسم الله الرحمن الرحيم


السنة الدراسية : 2005/2006	دقة المفاضل : 3 الدورة : الثانية	المادة : العلوم الفيزيائية
المؤسسة : ثانوية بلال بن رباح التأهيلية - تمارة	أستاذ المادة : مصطفى قشيش	

كيمياء (3 نقط)الساکاروز نوع کيميائي صيغته الإجمالية $C_{12}H_{22}O_{11}$.

- = (1) نذيب كتلة m من الساکاروز في الماء للحصول على محلول الساکاروز حجمه $200 \text{ mL} = V_s$ ذي تركيز مولي $C_1 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.
 0.50 (1-1) جد $(C_{12}H_{22}O_{11})_n$ كمية مادة الساکاروز الموجودة في محلول.
 0.75 (2-1) استنتاج كتلة الساکاروز المذابة.
 (2) نأخذ حجما $10 \text{ mL} = V_1$ من محلول السابق ونضيف إليه 90 mL من الماء الخالص لتخفييف محلول.
 1.00 (1-2) اجرد الأدوات الزجاجية اللازمة لإنجاز عملية التخفييف.
 0.75 (2-2) حدد التركيز C_2 للمحلول الجديد.
 نعطي: $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ و $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$.

فيزياء 1 (3,5 نقط)

- نعتبر محلاً كهربائياً (ع) قوته الكهرومagnetة المضادة E' و مقاومته الداخلية r' ،
 مميزته $f(I) = U$ مماثلة في الشكل جانبه.
 0.75 (1) عين مبياناً، قيمة كل من E' و r' للمحلل الكهربائي (ع).
 (2) نركب على التوالي، مع المحلل الكهربائي (ع)، عموداً كهربائياً (G) قوته
 الكهرومagnetة $V = 12 \text{ V}$ و مقاومته الداخلية $\Omega = 2 \Omega$ و موصلًا أومياً (D)
 مقاومته $\Omega = 8 \Omega$.
 0.75 (1-2) ارسم تبيانية التركيب باستعمال رموز ثنائيات القطب.
 0.50 (2-2) بتطبيق قانون بوسي، بين أن شدة التيار المار في الدارة هي $I = 0,3 \text{ A}$.
 1.50 (3-2) احسب قيمة كل من التوترات U_B و U_R الموجودة على التوالي بين مربطي (G) و (ع).

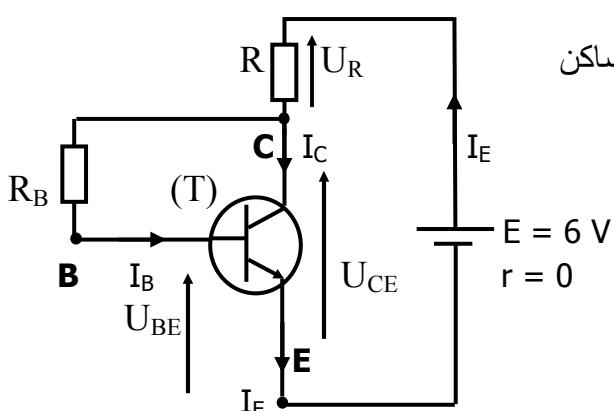فيزياء 2 (3,5 نقط)

في التركيب جانبه نستعمل ترانزستوراً (T) له معامل التضخيم الساكن $\beta = 100$ و يشتغل في النظام الخطى حيث $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$ حيث $I_E = 30 \text{ mA}$.

- 1.00 (1) احسب قيمة التوتر U_R ، ثم استنتاج التوتر U_{CE} .
 1.25 (2) بين أن قيمة شدة تيار القاعدة هي $I_B = 0,297 \text{ mA}$ ،
 ثم استنتاج شدة تيار المجمع I_C .
 1.25 (3) جد قيمة المقاومة R_B .