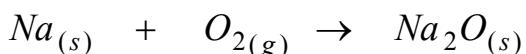


بسم الله الرحمن الرحيم

السنة الدراسية : 2008/2007	دقة المفاضل : 3 الدورة : الثانية	المادة : العلوم الفيزيائية
المؤسسة : ثانوية بلال بن رباح التأهيلية - تمارة	أستاذ المادة : مصطفى قشيش	

**فيزياء (3 نقط)**

(1) وازن المعادلة الكيميائية التالية: 0.50

(2) تفاعل كتلة  $m_0$  (Na) = 4,6 g من الألومنيوم مع حجم  $V_0$  (O<sub>2</sub>) = 2,4 L من غاز ثاني الأوكسجين موجود داخل قارورة، فنحصل على كتلة m من المركب الناتج أوكسيد الصوديوم Na<sub>2</sub>O. 0.501-2 احسب كمياتي المادة البديئتين (Na) و (O<sub>2</sub>). 0.50

2-2 أنشئ جدول تقدم التفاعل الكيميائي الحاصل. (مبينًا عليه الحالة البديئية والحالة النهائية للتحول) 0.75

3-2 احسب التقدم الأقصى X<sub>max</sub> ، ثم استنتج اسم المتفاعل المُحدَّد. 0.50

4-2 حدد m كتلة المركب الناتج. 0.75

$$\text{نعطي: } V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mo} \ell^{-1}, M(O) = 16 \text{ g} \cdot \text{mo} \ell^{-1}, M(Na) = 23 \text{ g} \cdot \text{mo} \ell^{-1}$$

**فيزياء 1 (3 نقط)**

عند درجة الحرارة C = 20°C ، أعطت دراسة تجريبية لمقاومة حرارية النتائج المدونة في الجدول التالي:

I(mA)	0	0,4	0,8	1,6	2,4	2,8
U(V)	0	1	2	4	6	7

1) ارسم تبیانة التركيب الذي مكنا من إنجاز القياسات الممثلة في الجدول أعلاه. 1.50

2) باختيار سلم مناسب، مثل المميزة (I) = f(U) للمقاومة الحرارية عند درجة الحرارة C = 20°C . 1.50

3) استنتاج مقاومتها R<sub>0</sub> في هذه الحالة. 1.504) نرفع درجة حرارة المقاومة الحرارية السابقة، فتصير مقاومتها هي: R<sub>1</sub> = 800 Ω . 1.50

يعطي جهاز الأمبير متر I = 2,5 mA ، شدة التيار المار في المقاومة. احسب التوتر الكهربائي الموجود بين مربطي المقاومة الحرارية.

**فيزياء 2 (4 نقط)**

نعتبر عموداً كهربائياً (G) قوته الكهرومagnetica E و مقاومته الداخلية r ، مميزاته

$$f(I) = U_{PN}$$

1) عُين مبيانياً بالنسبة للعمود (G) ، قيمة كلٍ من المقادير E و r . 1.00

2) نركب على التوالي مع العمود (G) موصلًا أو ميما (D<sub>1</sub>) مقاومته R<sub>1</sub> و صماماً ثانئياً مؤملاً (D<sub>2</sub>) عتبة توتره U<sub>S</sub> = 0,3 V . (انظر التركيب جانبه).

تكون شدة التيار المار في الدارة هي: I = 200 mA . 0.50

3-2 احسب التوتر U<sub>AB</sub> بين مربطي (D<sub>1</sub>) ، ثم استنتاج قيمة المقاومة R<sub>1</sub> . 1.253-3 (3) نعكس ربط الصمام (D<sub>2</sub>) في الدارة. جد قيمتي التوترين الجديدين U'\_{PN} و U'\_{AB} على التوالي بين مربطي العمود (G) والموصل الأولي (D<sub>1</sub>) . 1.25