



- 1 الفيزياء (1) (7 نقط):**
 نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل-1- نعطي: $R_1=23 \text{ k}\Omega$ و $R_2=120\Omega$ و $R_3=250\Omega$.
 1-1: أحسب R المقاومة المكافئة للمقاومتين R_1 و R_2 .
 1-2: أحسب شدة التيار I_3 .
 1-3: أوجد قيمتي I_1 و I_2 .
 2) ندمج في الدارة السابقة ترانزستورا NPN معامل تضخيمه $\beta=75$ ويشغل في النظام الخطى. أنظر الشكل-2-
 نعطي: $I_C=15\text{mA}$.
 1-2: أحسب I_B شدة تيار القاعدة واستنتج I شدة التيار الذي يعطيه المولد .
 2-1: أوجد قيمة التوتر U_{CE} .
 2-2: أوجد قيمة التوتر U_{BE} .
 2-3: أوجد قيمة المولود .

