

تصحيح تمارين مميزات القطب النشطة

تمرين 1:

- حساب E و r :
قانون أوم بالنسبة لعمود خطي:

$$U = E - rI$$

حيث:

E : القوة الكهرومagnetique
 r : المقاومة الداخلية

$$U_1 = E - rI_1 \quad (1)$$

$$U_2 = E - rI_2 \quad (2)$$

$$(1) - (2) \Rightarrow U_1 - U_2 = E - rI_1 - (E - rI_2) = -rI_1 + rI_2 \\ r(I_2 - I_1) = U_1 - U_2$$

$$r = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1} = \frac{4,2 - 3,75}{0,5 - 0,2} = 1,5 \Omega$$

المعادلة (1) تكتب :

$$U_1 = E - rI_1 \Rightarrow E = U_1 + rI_1$$

$$E = 4,2 + 1,5 \times 0,2 = 4,5 V$$

إذن : القوة الكهرومagnetique $E = 4,5 V$ والمقاومة الداخلية $r = 1,5 \Omega$

2- الشدة النظرية لتيار الدارة القصيرة .

حسب قانون أوم :

$$U = 0 \text{ مع } E = rI$$

$$E = rI \text{ ومنه } E - rI = 0$$


أي :

$$I = I_{CC} = \frac{E}{r} = \frac{4,5}{1,5} = 3 A$$

تمرين 2:

1.1- لحساب شدة التيار المار في الدارة نطبق قانون بوبي:

$$I = \frac{E}{R_{eq} + r}$$

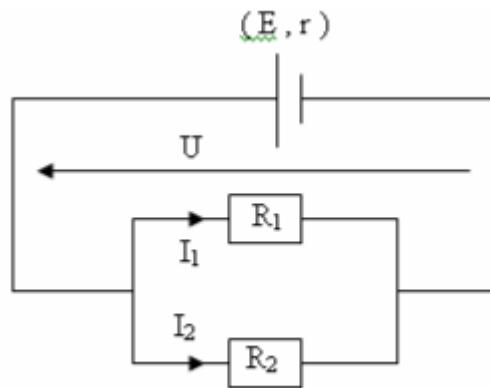

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$: R_1 و R_2 مركبان على التوازي

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{200 \times 50}{200 + 50} = 40 \Omega$$

تطبيق عددي :

$$I = \frac{4,5}{40+5} = 0.1 A$$

1.2- حساب I_1 و I_2 :

$$U = U_1 \Rightarrow R_1 I_1 = E - rI$$

$$I_1 = \frac{E - rI}{R_1} = \frac{4,5 - 5 \times 0,1}{200} = 0,02 A$$

نطبق قانون العقد :

$$I = I_1 + I_2 \Rightarrow I_2 = I - I_1$$

ت.ع :


$$I_2 = 0,1 - 0,02 = 0,08 \text{ A}$$

2- جميع الأجهزة مركبة على التوالى ، لتحديد شدة التيار التي تجتاز الدارة نطبق قانون بوبي :

$$I' = \frac{4,5}{200+50+5} = 1,76 \cdot 10^{-2} \text{ A} \quad \text{ت.ع :} \quad I' = \frac{E_1+E_2}{R_1+R_2+r_1+r_2}$$

تمرين 3 :

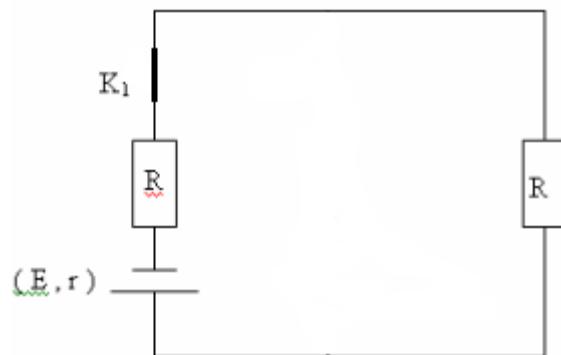- حساب I_1 :
عندما يكون قاطع التيار K_1 مغلق و K_2 مفتوح نحصل على دارة متواالية تتكون من مولد (E, r) و موصلين أوميين مماثلين مقاومتهما R حيث $R=2r$




نطبق قانون بوبي :

$$I_1 = \frac{E}{R+R+r} = \frac{E}{2R+r}$$

ت.ع :

$$I_1 = \frac{12}{4r+r} = \frac{12}{5r} = 0,4 \text{ A}$$

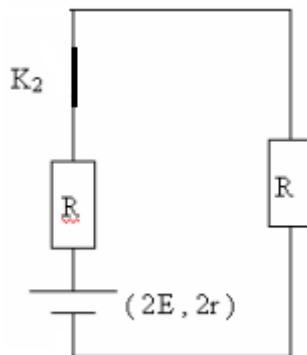- حساب I_2 :

عند غلق قاطع التيار K_2 وفتح K_1 نحصل على دارة متواالية مكونة من مولد $(2E, 2r)$ و موصلين أوميين.

نطبق من جديد قانون بوبي :

$$I_2 = \frac{2E}{R+R+2r} = \frac{2E}{2R+2r} = \frac{E}{R+r} = \frac{E}{3r}$$



ت.ع:

$$I_2 = \frac{12}{3 \times 6} = 0,67 \text{ A}$$

تمرين 4:

1- المقاومة المكافئة : من خلال التركيب نلاحظ أن الموصلان الأوليان R_2 و R_3 مركبان على التوازي :
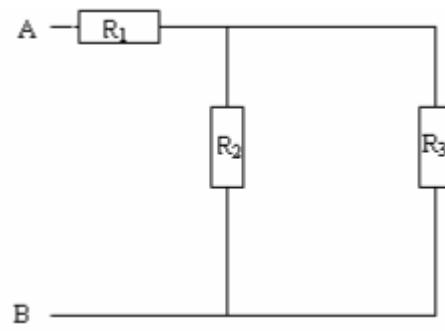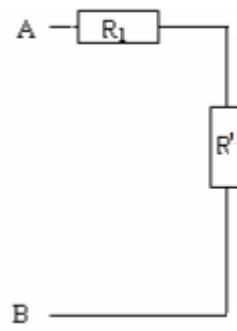
$$R' = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \text{ ومنه } \frac{1}{R'} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}$$




كما أن R'_1 مركبان على التوالى :

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R'$$

نستنتج :

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_1$$

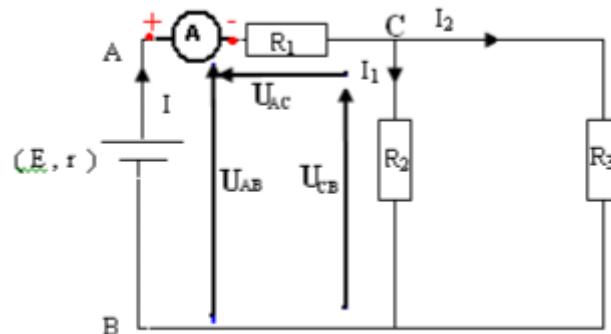2- يركب الأمبير متر على التوالى بحيث يجتازه التيار من القطب الموجب الى القطب السالب (أنظر الشكل).



2.2- الشدة المقاسة من طرف الأمبير متر :
تطبق قانون أوم :

$$U_{AB} = E - rI \quad \text{و} \quad U_{AB} = R_{eq}I$$

نعلم أن: $R = \frac{R \cdot R}{R + R}$ ومنه $R_1 = R_2 = R_3 = R$
وبالتالي :

$$R_{eq}I + rI = E \quad \text{أي: } E - rI = R_{eq}I$$

$$I = \frac{E}{R_{eq} + r}$$

$$I = \frac{12}{6+2} = 1,5A \quad \text{ت.ع:}$$

2.3- حساب I_1 :
حسب قانون إضافية التوترات :

$$U_{AB} = U_{AC} + U_{CB}$$

$$U_{AB} = E - rI \quad \text{و} \quad U_{CB} = RI_1 \quad \text{مع:} \quad U_{AC} = RI$$

$$RI_1 = E - rI - RI \quad \text{أي أن: } E - rI = RI + RI_1$$

$$I_1 = \frac{12 - 2 \times 1,5 - 41,5}{4} = 0,75A \quad \text{ت.ع:} \quad I_1 = \frac{E - rI - RI}{R}$$

استنتاج I_2 :
بتطبيق قانون بوبي في العقدة C :

$$I_2 = I - I_1 \quad \text{أي أن: } I = I_1 + I_2$$

ت.ع:

$$I_2 = 1,5 - 0,75 = 0,75A$$

3.1- حساب I_2 :

بما أن الصمام مارا فإن $U_{CB} = RI_1 = U_S = 3V$ نعلم أن : $U_{CB} = RI_1 = U_S$

$$I_1 = \frac{U_S}{R} = \frac{3}{4} = 0.75A$$

حسب قانون إضافية التوترات : $U_{AB} = U_{AC} + U_{CB}$ نستنتج العلاقة (1)


$$RI_1 = E - rI - RI$$

$$(R+r)I = E - RI_1$$

$$I = \frac{12 - 4 \times 0.75}{4+2} = 1,5A \quad \text{ت.ع: } I = \frac{E - RI_1}{R+r}$$

استنتاج I_2 بتطبيق قانون العقد :
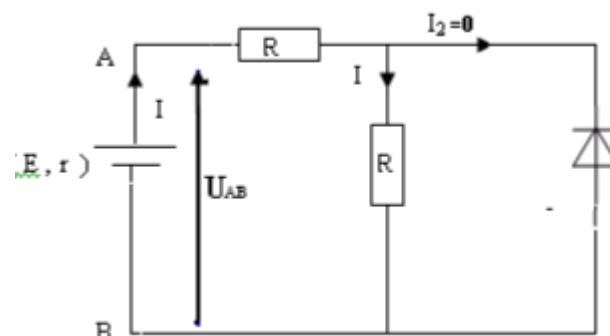
$$I_2 = 1,5 - 0,75 = 0,75A \quad \text{ت.ع: } I_2 = I - I_1 \quad \text{ومنه: } I = I_1 + I_2$$



3.2- نعلم أن الصمام الثنائي يتحمل تيار شدته $I_{max}=300mA=0,3A$ وبما أن $I > I_{max}$ فإن الصمام الثنائي سيتلف .

3.3- عند عكس مربطي العمود فإن الصمام سيصبح مستقطبا في المنحى الحاجز وسيتصرف كقاطع تيار مفتوح أي ، التيار الكهربائي سيمرون في العمود والموصلان الأوليان .

نطبق قانون بوبي :

$$I = \frac{12}{2 \times 4 + 2} = 1,2A \quad \text{ت.ع: } I = \frac{E}{2R+r}$$

تمرين 5:

1- التحديد المياباني لكل من E_1 و r_1 :

معادلة مميزة المولد الخطى G_1 : $U = E_1 - r_1 I$
ميابانيا عند $I=0$ لدينا $U = E_1 = 9V$

القيمة المطلقة للمعامل الموجه للمنحنى يكتب :

$$r_1 = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| = \left| \frac{9-6}{0-2} \right| = \frac{3}{2} = 1,5 \Omega$$

- حساب E و r للمولد المكافئ :

بما أن المولدان مركبان على التوالي وبالتوافق ، فإن :
 القوة الكهرومagnetique للمولد المكافئ هي : $E = E_1 + E_2 = 9 + 12 = 21V$
 المقاومة الداخلية للمولد المكافئ هي : $r = r_1 + r_2 = 1,5 + 1,5 = 3V$

- حساب U_{AB} و U_{PM} :

قانون أوم بالنسبة للمولد G_2 : $U_{MN} = E_2 - r_2 I$ نستنتج I :

$$r_2 I = E_2 - U_{MN} \Rightarrow I = \frac{E_2 - U_{MN}}{r_2} = \frac{12 - 7,5}{1,5} = 3A$$

حسب قانون أوم بالنسبة للمولد G_1 : $U = 4,5V$ نجد $I = 3A$
 يمكن استعمال المبيان عند $I = 3A$

حسب قانون إضافية التوترات :

$$U_{AB} = U_{PM} + U_{MN} = 4,5 + 7,5 = 12V$$

- حساب الشدتين I_1 و I_2 :

قانون أوم :

$$U_{AB} = R_1 I_1$$

$$U_{AB} = (R_2 + R_3 + R_4) I_2 = (2R_1 + 2R_1 + 2R_1) I_2 = 6R_1 I_2$$


ومنه : $I_1 = 6I_2$ أي : $R_1 I_1 = 6R_1 I_2$
 قانون العقد :

$$I = I_1 + I_2 = 6I_2 + I_2 = 7I_2$$

$$I_2 = \frac{I}{7} = \frac{3}{7} = 0,43A$$

$$I_1 = 6I_2 = 0,58A$$

3.3- تعبير المقاومة المكافئة R :

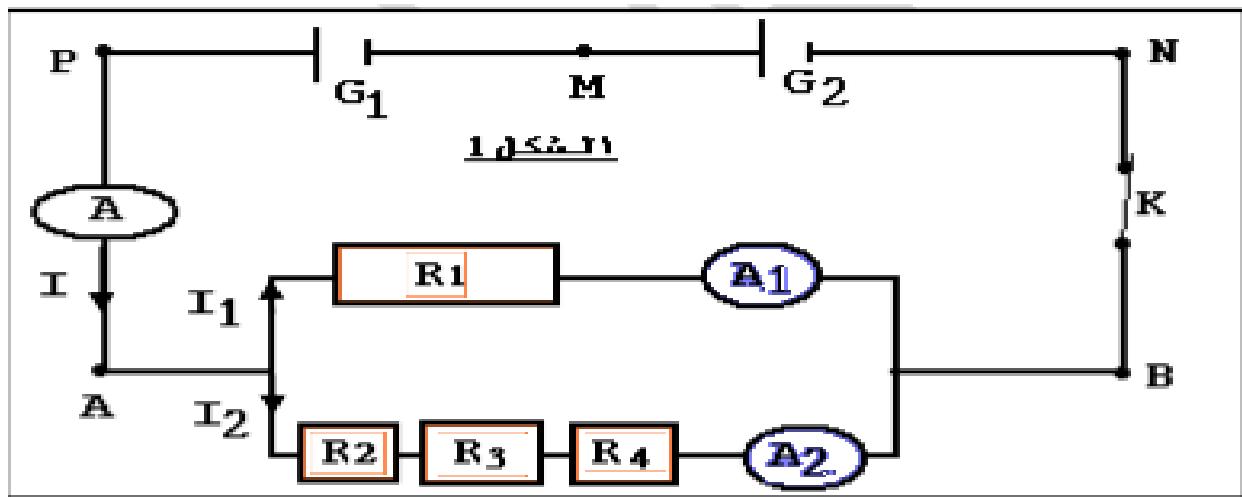

المقاومة R_1 مركبة على التوازي مع R_2 و R_3 و R_4 :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_3 + R_4} \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{6R_1} = \frac{7}{6R_1}$$

$$R = \frac{6R_1}{7}$$

3.4- حساب R : حسب قانون أوم :

$$R = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{12}{3} = 4\Omega \text{ أي } U_{AB} = RI$$

استنتاج : R_1

$$R = \frac{6R_1}{7} \Rightarrow 6R_1 = 7R \Rightarrow R_1 = \frac{7R}{6} = \frac{7 \times 4}{6} = 4,7\Omega$$

تمرين 6 :

1.1- القوة الكهرومagnetique للعمود : $E = U_0$ مبيانا أي $E = 4,5V$

$$\text{ مقاومته الداخلية : } r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$$

$$\frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{(2,5 - 4,5)V}{(1,0 - 0)A} = -2V/A$$

مبيانا :

$$r = 2\Omega$$

ومنه :

1.2- المقاومة المكافئة للتجميع :
و D_2 مركبان على التوازي .

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

D_1 مركب على التوازي مع D_2 و D_3 ، المقاومة المكافئة لثنائي القطب المكافئ هي:

$$R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} : \text{أي } R = R_{23} + R_1$$

$$R = 4 + \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 8\Omega \quad \text{ت.ع.}$$

2.2- باستعمال قانون إضافية التوترات نكتب :

$$U_{AB} = U_{AE} + U_{EB}$$

$$\text{حيث : } U_{EB} = RI \text{ و } U_{AE} = U_S \text{ و } U_{AB} = E - rI$$

$$E - rI = U_S + RI \quad \text{ومنه :}$$

$$E - U_S = RI + rI = I(R + r)$$

$$I = \frac{4,5 - 0,6}{8 + 2} = 0,39A \quad \text{تطبيق عددي :} \quad I = \frac{E - U_S}{R + r}$$

2.3- حساب I_1 و I_2 :
استعمال قانون أوم نكتب :
 $U_{CB} = R_2 I_2$: (D_1)
 $U_{CB} = R_3 I_3$: (D_2)

$$I_3 = \frac{R_2}{R_3} I_2 : \text{أي } R_2 I_2 = R_3 I_3$$

$$I = I_2 + I_3 = I_2 + \frac{R_2}{R_3} I_2 \quad \text{باستعمال قانون العقد نكتب :}$$

$$I = I_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) = I_2 \left(\frac{R_3 + R_2}{R_3}\right)$$

$$I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} I \quad \text{أي: } R_3 I = (R_2 + R_3) I_2$$

$$I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} I \quad \text{أي: } I_3 = \frac{R_2}{R_3} I_2 = \frac{R_2}{R_3} \times \frac{R_3}{(R_2 + R_3)} I$$

ت.ع:

$$I_2 = \frac{12}{12+6} \times 0,39 = 0,26A$$

$$I_3 = \frac{6}{12+6} \times 0,39 = 0,13A$$

3.1- نلاحظ أن الصمام الثنائي مركب في المنهى الحاجز وبالتالي فإنه لا يمر التيار عبره فالفرع CD يضم (D_2) فقط .

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + r} \quad \text{باستعمال قانون بوبي نكتب :}$$

ت.ع:

$$I = \frac{4,5}{6+4+2} = 0,375A$$

3.2- باستعمال قانون أوم . بالنسبة ل (D_2) نكتب :
بما أن : $U_{BC} = -R_2 I'$ نستنتج :

$$U_{BC} = -2,25V \quad \text{ت.ع:}$$

تمرين 7 :


1.1- تحديد n عدد التدرجات التي تشير إليها إبرة الأمبير متر :

$$n = n_0 \frac{I}{C} = C \frac{n}{n_0} \quad \text{ومنه:}$$

$$n = \frac{100 \times 0,5}{1} = 50 \quad \text{ت.ع:}$$

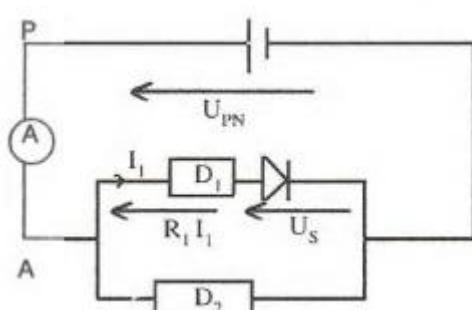1.2- حساب التوتر U_{PN}

$$U_{PN} = 6 - 2 \times 0,5 = 5V \quad \text{ت.ع:}$$



1.3- تعين قيمة كل من I_1 و I_2 وأي :

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} \quad \text{أي: } U_2 = R_2 I_2 \quad \text{و: } U_2 = U_{PN}$$

$$I_2 = \frac{5}{25} = 0,2A \quad \text{ت.ع:}$$

قانون العقد : $I = I_1 + I_2$

$$I_1 = I - I_2 = 0,5 - 0,2 = 0,3 \text{ A}$$


- تحديد قيمة المقاومة R_1 :

بتطبيق قانون إضافية التوترات $U_{PN} = R_1 I_1 + U_s$ أي :

$$R_1 = \frac{U_{PN} - U_s}{I_1}$$

$$R_1 = \frac{5 - 0,8}{0,3} = 14 \Omega \quad \text{ت.ع:}$$

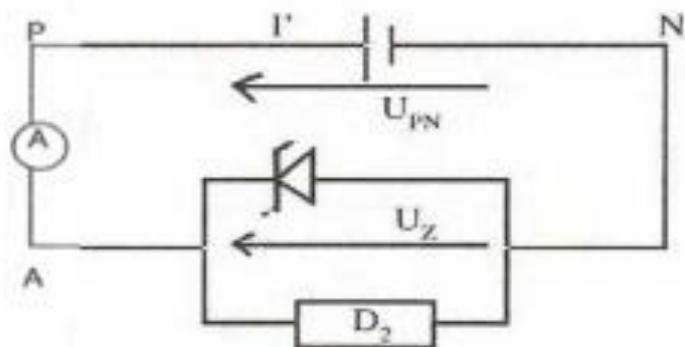- تبيان الترکیب الكهربائي المحصل عليه في هذه الحالة :



- تعبير I' شدة التيار في الفرع الرئيسي :

$$U_{PN} = E - rI' \quad \text{لدينا : } U_{PN} = U_z$$

$$E - U_z = rI' \quad \text{أي } E - rI' = U_z \quad \text{ومنه :}$$

$$I' = \frac{E - U_z}{r}$$

$$I' = \frac{6 - 0,8}{2} = 2,7 \text{ A} \quad \text{ت.ع:}$$

استنتاج I'_2 شدة التيار المارفي R_2 : حسب قانون أوم $U_2 = U_z = R_2 I'_2$


$$I'_2 = \frac{U_z}{R_2}$$

$$I' = \frac{0,8}{25} = 0,03 \text{ A} \quad \text{ت.ع:}$$

نلاحظ أن شدة التيار التي تجتاز الموصل الأولي مهملاً أمام تلك التي تجتاز صمام زينر.

تمرين 8:

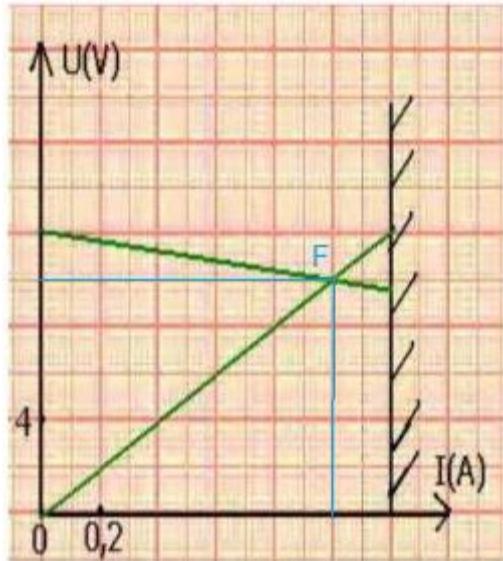- 1.1 - نقطة الإشتغال مبياناً نحددها بتقاطع المميزتين إحداثيات نقطة التقاطع تحدد نقطة الإشتغال .
نجد : $F(I_F=1A; U_F=10V)$



1.2 - الطريقة الحسابية :

$$\text{حسب قانون بوبي : } I = \frac{E}{r+R_1+R_2}$$

حسب المميزتين فإن لثنتي القطب AB وهو موصل أولي مكافئ ل R_1 و معامل التناوب لهذة الدالة يمثل المقاومة المكافئة لهذا التجميع .

$$R_e = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{4}{0,4} = 10\Omega$$

بالنسبة للمولد $E=12V$ والمقاومة الداخلية هي 2Ω

$$\text{ومنه فإن : } U_F = R_{eq}I_F = 10 \times 1 = 10V \quad I_F = \frac{12}{10+2} = 1A$$

1.3 - إيجاد U_2 :


حسب قانون إضافية التوترات : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$

$$\text{مع } U_{BC} = U_2 \text{ و } U_{AB} = U_1 = 2V \quad U_{AC} = U_{PN} = E - RI$$

نستنتج : $U_2 = U_{PN} - U_1 = E - Ri - U_1$

$$\text{ت.ع: } U_2 = 12 - 2 \times 1 - 2 = 8V$$

2- تبيانة الدارة الكهربائية :

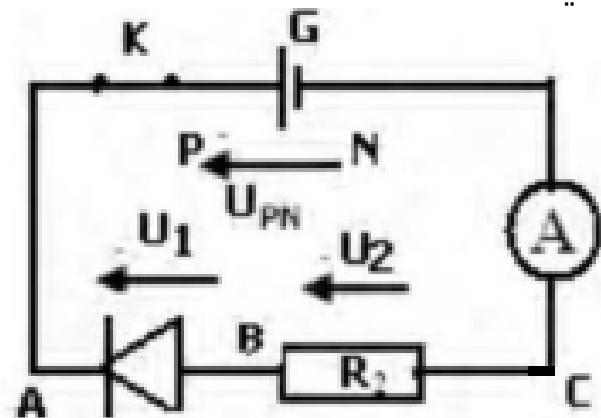

الصمام الثنائي يتصرف كقاطع للتيار مفتوح أي أن $I=0$.

و $U_{AB}=R_2I=0$ لأن ثنائى القطب AB يكافئ دارة مفتوحة.