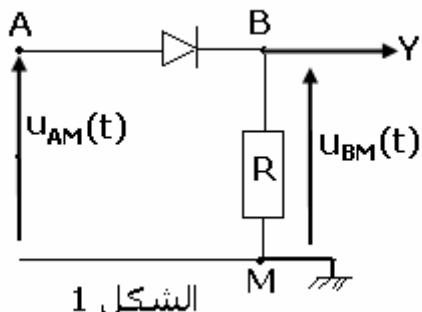


تمارين حول تثنيات القطب غير النشطة والنشطة**تمرين 1**

نجز التركيب التالي (الشكل 1) علماً أن التوتر المطبق بين A و M متباوب جيبي قيمته القصوية 3V وتردد 50Hz .

1 - مثل على ورق مليمترى وباختيار سلم ملائم $u_{AM}(t)$ التوتر اللحظي المطبق من طرف المولد .

2 - مثل على نفس الورقة المليمترية وبلون مغایر، التوتر $u_{BM}(t)$ بين مربطي الموصى الأولي .




الشكل 1


I(mA)	0	1	1,5	3	6	14	27	45	68
U(V)	0	80	100	120	140	160	180	200	220

تمرين 2

أثناء الدراسة التجريبية لمميزة مقاومة متغيرة مع التوتر VDR حصلنا على النتائج التالية :

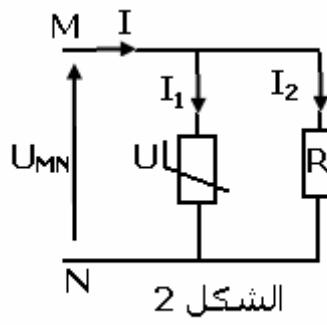

الشكل 2

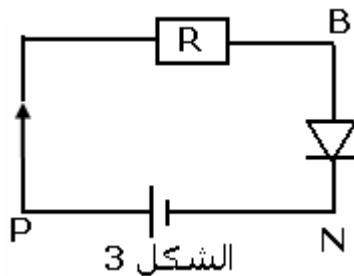

الشكل 3

تمثل الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل (3) مولداً مركباً على التوالي مع صمام ثانوي مؤمث مميّزته ممثلة في الشكل 4 وموصل أوميا مقاومته R . نعطي $U_{PN}=1,5V$.

1 - أكتب بدالة U_{BN} و R والتوتر U_{PN} تعبر شدة التيار الكهربائي المار في الدارة .

2 - أعطى قياس شدة التيار المار في الدارة $I=25mA$.

1 - عين التوتر U_{BN} الذي يشتغل تحته الصمام
2 - أحسب R مقاومة الموصى الأولي

تمرين 4

نعتبر دارة مكونة من الأجهزة التالية والمركبة على التوالي :

- موصلين أو مبين مقاومتهما على التوالي

$R_2=82\Omega$ و $R_1=118\Omega$

- عمود P_1 قوته الكهرم珂ة $E_1=4,5V$ ومقامته الداخليّة $r_1=2\Omega$ وعمود P_2 قوته الكهرم珂ة

$E_2=9V$ ومقاومته الداخليّة $r_2=1\Omega$.

حدد قيمة I شدة التيار الذي يمر في الدارة .

تمرين 5

نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل 5 :

1 - نمنع المحرك M عن الدوران حيث $E'=0$ ، فيشير

الأمبير متر إلى القيمة $I_0=1,6A$. أحسب r' المقاومة الداخلية للمحرك .

2 - عندما يدور المحرك يشير الأمبير متر إلى القيمة $I=1A$.


أحسب القوة الكهرم珂ة المضادة E' والتؤرات U_G و U_R و

U_M على التوالي بين مربطي كل من المولد والموصى الأولي والمحرك .

تمرين 6



ن تكون الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل (6) من :

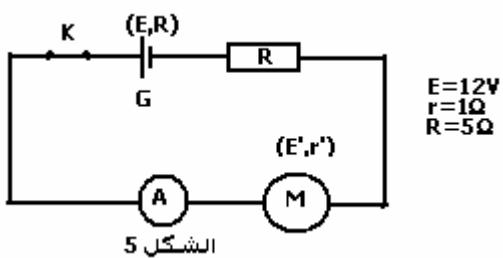- مولد كهربائي قوته الكهرم珂ة E و مقاومته الداخلية r



$$\begin{aligned} E &= 12V \\ r &= 1\Omega \\ R &= 5\Omega \end{aligned}$$

الشكل 5

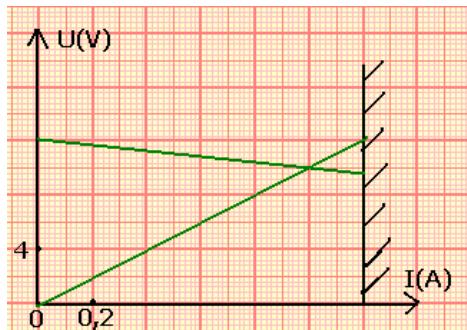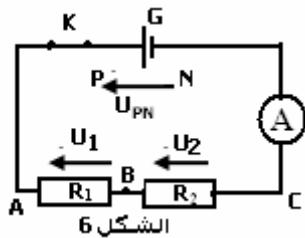

- أمبير متر
- موصلين أو مبين AB و BC مقاومتهما على التوالي R_1 و R_2
يرمز AC الموصل الأولي المكافئ إلى تجميع AB و BC
يعطي المبيان الممثل في الشكل (7) المميزة $U=f(I)$ لكل من المولد G والموصل الأولي AC
المكافئ للتجميع AB و AC .

1 - عين مبيانيا الإحداثيين I_F و U_F لنقطة اشتغال الدارة .

2 - تأكيد بالحساب من هاتين الإحداثيين .

1 - علما أن $U_1=2V$ أوجد U_2 التوتر بين مرطبي الموصل الأولي BC . واستنتج المقاومتين R_1 و R_2 .

2 - نعرض الموصل الأولي AB بضمام ثانوي من السيليسيوم مستقطب في المنحى المعاكس .


2 - أرسم الدارة

2 - أوجد قيمة التوتر U_{PN} ، بين قطب المولد G ، واستنتاج قيمة التوتر U_{AB} بين مرطبي الضمام الثنائي .

تمرين 7

1 - نعتبر التركيب الكهربائي التالي :
بين أن المقاومة المكافئة لمجموع المقاومات هي
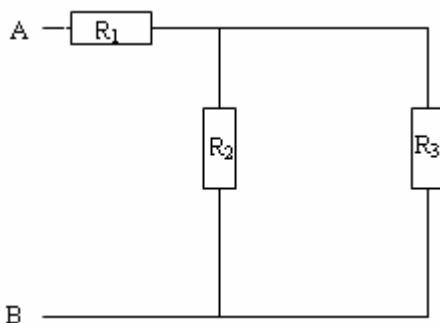
$$R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_1$$



2 - لتنمية الدارة الكهربائية نركب مولدا كهربائيا قوته الكهرمكينة $E=12V$ و مقاومته الداخلية $r=2\Omega$. اقياس شدة التيار الكهربائي I نركب أمبير متر على التوالي مع المولد .

نعطي : $R_1=R_2=R_3=R=4\Omega$

أ - بين على الشكل ربط الأمبير متر في الدارة (مع تحديد القطب الموجب والقطب السالب للأمير متر)

ب - أحسب قيمة شدة التيار الكهربائي المقاسة من طرف الأمبير مير : ج -
استنتاج شدة التيار الكهربائي I_1 :

د - أستنتاج شدة التيار الكهربائي I_2 :

3 نحذف R_3 ونعرضه بضمام ثانوي عبة توترة $U_S=3V$
ويتحمل شدة قصوى $I_{max}=300mA$

أ - أعط قيمة شدة التيار الكهربائي I_2 في هذه الحالة .

ب - هل يتلف الضمام الثنائي؟ ج - نعكس مرطبي العمود في التركيب الأخير ما هي شدة التيار الكهربائي التي سنقرأها على الأمبير متر في هذه الحالة .

