www.talamidi.com تم تحميل هذا الملف من موقع تلاميذي

Exercices

Exercice n°1 :

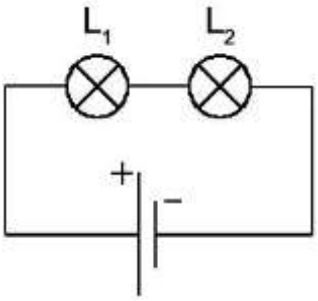

Aux bornes de la pile, on mesure **U = 9 V**. Aux bornes de la lampe **L_1**,

on mesure **U_1 = 3,2 V**. Quelle tension a-t-on aux bornes de la lampe **L_2** ?

.....

.....

.....

Exercice n°2:

On a mesuré aux bornes du générateur **U = 12 V** ; aux bornes de la lampe **L_1**, **U_1 = 4,5 V** et aux bornes de la lampe **L_4**, **U_4 = 5,5 V.**

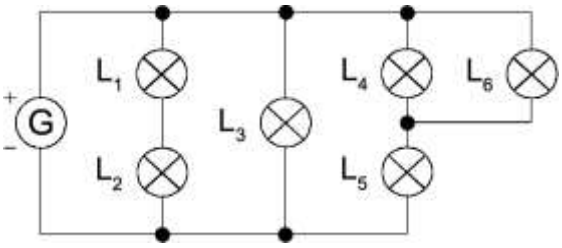

1) Quelle est la valeur de la tension **U_2** aux bornes de la lampe **L_2** ? Justifier.

2) Quelle est la valeur de la tension **U_3** aux bornes de la lampe **L_3** ? Justifier.

3) Quelle est la valeur de la tension **U_5** aux bornes de la lampe **L_5** ? Justifier.

4) Quelle est la valeur de la tension **U_6** aux bornes de la lampe **L_6** ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....