

# Le courant électrique continu


## I- Phénomène d'électrisation

### 1- Électrisation par frottement

Si l'on frotte une baguette (verre, ébonite, matière plastique...) contre un chiffon quelconque (tissu de laine, drap, peau de chat) on observe que la baguette est capable d'attirer de menus (très petit) objets (cheveux, duvet, confettis; bouts de papier). La baguette s'est électrisée par frottement
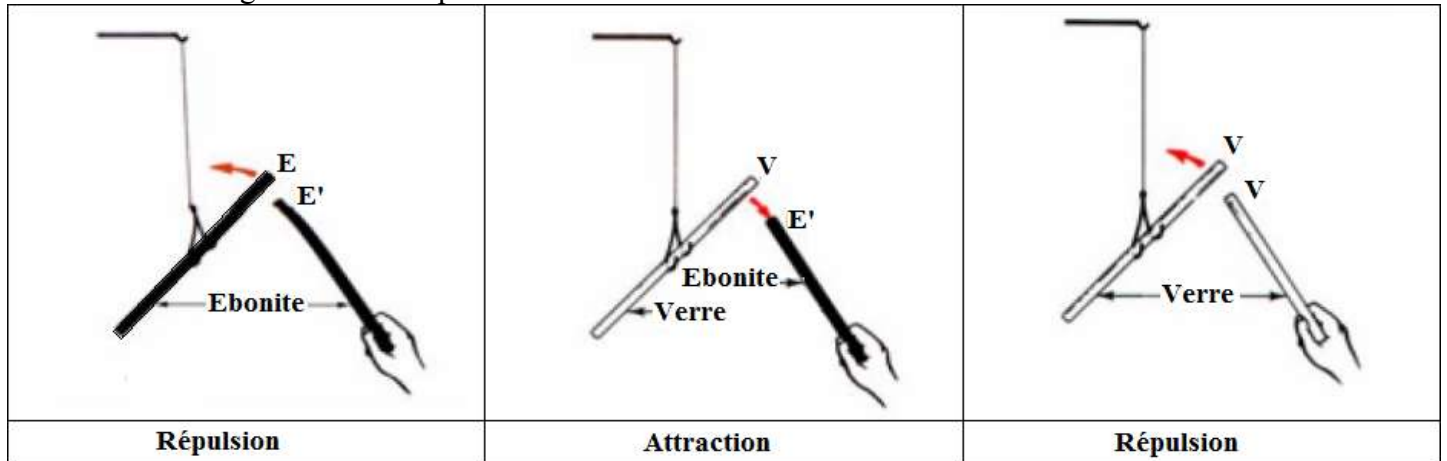
### 2- Deux espèces d'électricité

on électrise une baguette en ébonite par frottement contre une peau de chat  
on électrise une baguette en verre par frottement contre un morceau de soie



On peut donc en déduire qu'il existe deux sortes d'électricité. Par convention, l'électricité qui apparaît sur le bâton de verre est notée positivement (+) et celle qui apparaît sur le bâton d'ébonite est notée négativement (-).


### Remarque

Deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent;  
Deux corps chargés d'électricité de signes contraires s'attirent.

## II- Nature du courant électrique
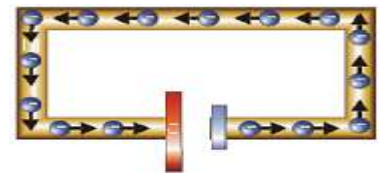
### 1- Nature du courant dans les conducteurs métalliques

Dans les métaux les électrons libres se déplacent. Ils circulent de la borne moins vers la borne plus à l'extérieur du générateur. Ce mouvement d'électrons constitue le courant électrique.



### 2- Nature du courant dans les solutions électriques

Dans un électrolyte il n'y a pas d'électrons libres. La circulation du courant électrique est expliquée par un double déplacement des ions. Les ions positifs se déplacent vers l'électrode reliée à la borne négative de la pile appelée cathode et les ions négatifs vers l'électrode reliée à la borne positive de la pile ou anode.

	Sans de mouvement d'électrons	Sens conventionnel de courant électrique
	mouvement d'électrons de borne moins vers la borne plus à l'extérieur du générateur.	borne plus vers la borne moins à l'extérieur du générateur.

### Remarque

Un conducteur est un corps dans lequel les charges électriques peuvent se déplacer (exemple: les métaux).  
Un isolant est un corps dans lequel les charges électriques ne peuvent pas circuler (exemple: verre, matière plastique).

## III- Intensité du courant électrique

Le courant électrique est un mouvement de porteur de charges. Dans les métaux les porteurs mobiles sont les électrons, dans les solutions électrolytes, les porteurs mobiles sont des ions (positifs et négatifs).

### 1-quantité d'électricité

La quantité d'électricité  $Q$  transportée par un courant électrique correspond au nombre  $n$  d'électrons qui ont circulé.  $Q = n \times e$

$Q$  : quantité d'électricité en coulombs (C)


$n$  : nombre d'électrons

$e$  : quantité d'électricité élémentaire en coulombs (C)

La quantité d'électricité élémentaire est celle d'un l'électron, elle est notée  $e$  :  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
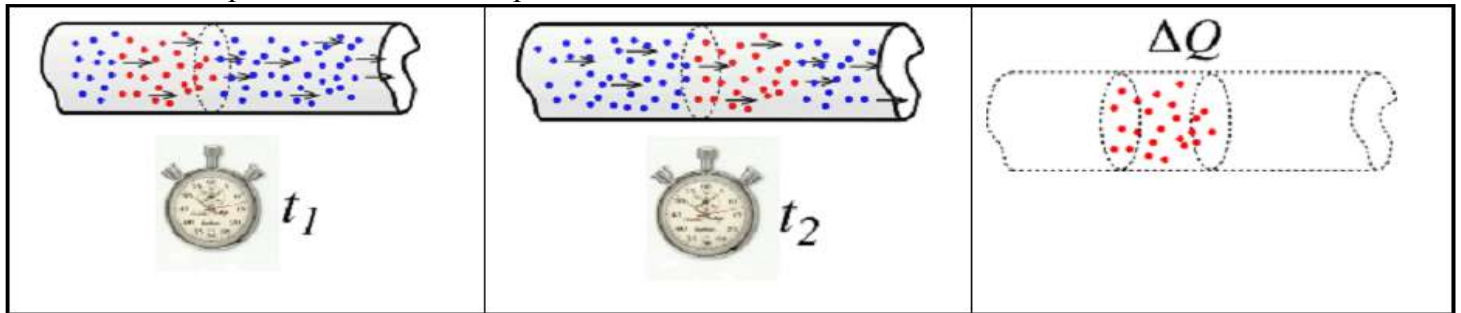
## 2-Intensité du courant électrique

L'intensité du courant électrique à travers un conducteur est la quantité d'électricité qui traverse chaque section de ce conducteur pendant l'unité de temps.



L'intensité du courant électrique est symbolisée par la lettre I et s'exprime en ampères (A).

L'intensité est égale à la quantité d'électricité qui circule pendant l'unité de temps :  $I = \Delta Q / \Delta t$

I : intensité du courant en ampères (A)

Q : quantité d'électricité en coulombs (C)


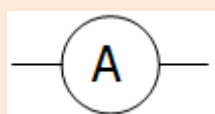
t : temps en secondes (s)

L'intensité d'un courant est symbolisée par une flèche placée sur le schéma électrique et orientée du plus vers le moins.

## 3-Mesure de l'intensité du courant

L'intensité du courant électrique est mesurée à l'aide d'appareils appelés ampèremètres.

On distingue deux types d'ampèremètres: les ampèremètres à aiguille et les ampèremètres à affichage numérique ou multimètre.

Ampèremètre à aiguille	<b>Schématisation</b>	Ampèremètre numérique ou multimètre.
		

### BRANCHEMENT D'UN AMPEREMETRE

le courant électrique dont on veut mesurer l'intensité doit traverser l'ampèremètre. L'ampèremètre se branche en série dans le circuit électrique.


Le courant doit pénétrer l'ampèremètre par sa borne positive (+).

<p>Pour éviter de détériorer l'ampèremètre il faut choisir le meilleur calibre possible en procédant de la manière suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- On commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampèremètre.</li> <li>- On choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran.</li> </ul> <p>L'intensité du courant mesurée est donnée par cette relation <math>I = C \cdot \frac{n}{n_0}</math></p> <p>avec : C : Calibre en A/div n : nombre de division indiqué par l'aiguille n<sub>0</sub> : nombre de division de cadran</p>	<p>Avec sélecteur de fonction on choisit la fonction ampèremètre sa mesure est positive lorsque le courant entre par la borne « + » (ou A) et sort par la borne « - » (ou « COM »).</p>			
	<p>Si l'un des affichages suivants apparaît sur l'écran de l'ampèremètre il faut réagir :</p>			
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="805 1673 965 1758" style="text-align: center;"></td> <td data-bbox="965 1673 1530 1758">Il faut inverser les branchements de l'ampèremètre.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 1758 965 1908" style="text-align: center;"></td> <td data-bbox="965 1758 1530 1908">Il faut passer rapidement à un calibre plus grand. (Dans l'urgence on peut aussi éteindre l'ampèremètre et réfléchir !)</td> </tr> </table>		Il faut inverser les branchements de l'ampèremètre.	
	Il faut inverser les branchements de l'ampèremètre.			
	Il faut passer rapidement à un calibre plus grand. (Dans l'urgence on peut aussi éteindre l'ampèremètre et réfléchir !)			

L'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité.	L'incertitude relative
$\Delta I = C \cdot \frac{x}{100}$	$\frac{\Delta I}{I} = \frac{n_0 \cdot x}{100n} C$

## IV- Propriétés du courant électrique

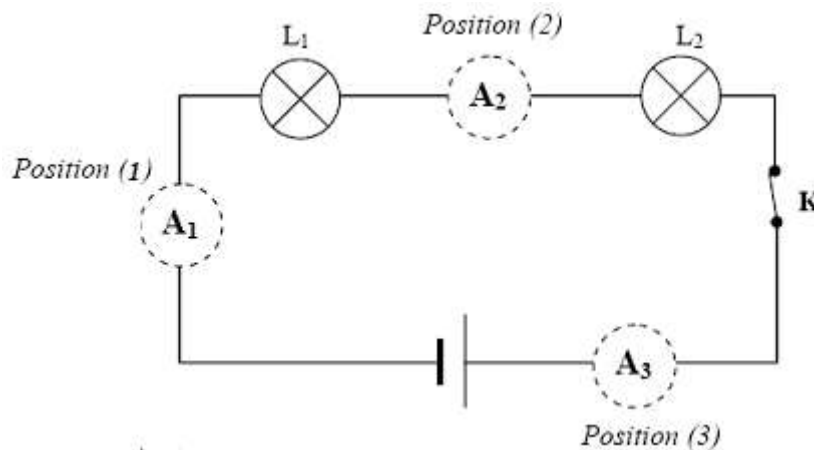
### 1- Loi d'un unicité de courant : Circuit série



Les ampèremètres  $A_1$ ,  $A_2$ , et  $A_3$  indiquent la même valeur.

**Énoncé:** l'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit série.

### 2- loi des nœuds : Circuit parallèle

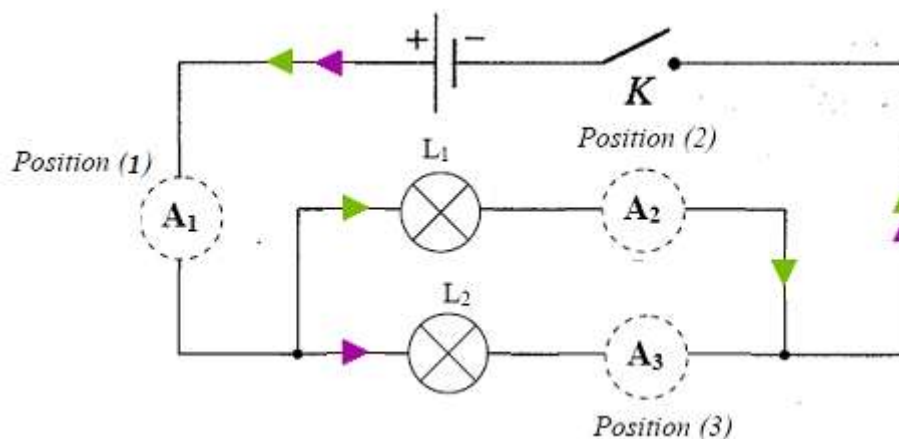

On observe toujours la relation suivante:  $I_1 = I_2 + I_3$

**Énoncé:** la somme des intensités des courants qui partent d'un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui parviennent à ce nœud.

#### Remarque :

Il est dangereux de brancher plusieurs appareils sur une multiprise, car tous les appareils sont alors branchés en dérivation :

L'intensité du courant arrivant à la multiprise est alors très grande.

Le fort courant produit un échauffement du fil et peut provoquer un incendie.